



数字逻辑与处理器基础

Fundamentals of Digital Logic and Processor



第八讲 微处理器设计

第1部分 单周期处理器

李学清

xueqingli@tsinghua.edu.cn

腾讯会议: 983-4578-6584


4/19/2022

致谢 (to李响): (1) ALUctr与ALUConf已统一为ALUConf;
(2) P75中ALUSrc的描述已更正

作业

- 要求
 - ddl: 8pm, 4/26/2022
 - 标记学号，姓名和班级
 - 不要抄袭或迟交
 - 线下上课的同学交纸质版，线上上课同学交电子版
- 作业
 - 教材单周期处理器章节习题3、4、5、6、7

计算机指令系统

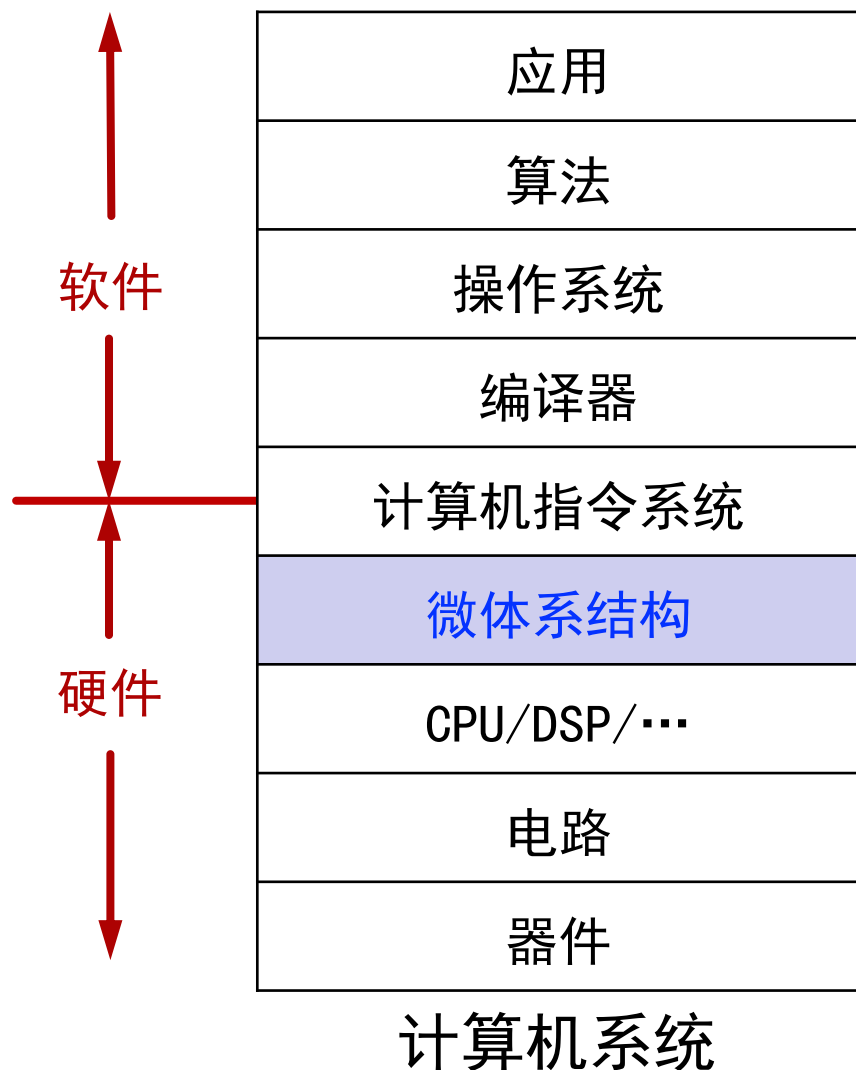

周	日期	主要内容
1	2/22	概论
2	3/1	布尔代数
3	3/8	组合逻辑
4	3/15	时序逻辑
5	3/22	时序逻辑
6	3/29	计算机指令系统
7	4/10	期中考试
8	4/12	计算机指令系统
9	4/19	微处理器设计
10	4/26	微处理器设计
11	5/7	劳动节放假5/3->5/7
12	5/10	微处理器/流水线
13	5/17	流水线技术
14	5/24	流水线技术
15	5/31	存储器技术
16	6/7	存储器-IO/总线/总结

“我今天在紫荆食堂吃到了一份数逻”

《如何用一盘菜感受电子系与字课》

《如何用一盘菜感受电子系与字课》



EECG



吃到了传说中的《数字逻辑与处理器基础》

啥

你看这个草菇芥兰

草菇是草菇，芥兰是芥兰

那你这么说

为什么这盘菜不能是通网

比例吧



这样就是通网了

吃完这盘菜

它就是媒认了!

注：版权原作者所有

本节课学习目标


- 知识点：概念、原理和指标
 - 高级语言 → 汇编语言
 - 硬件上的指令执行
- 能力
 - 掌握设计和分析单周期处理器的方法
 - 掌握设计折衷和评估方法
- 思想
 - 同步和结构化的计算
 - 折衷

目录

- 复习与回顾
- 单周期数据通路设计流程
 - 指令集和设计需求分析
 - 功能模块设计
 - 数据通路模块组装
 - 控制信号分析与逻辑设计
- 单周期数据通路延时分析
- 多周期数据通路
- 异常与中断

回顾：两种实现方法

 
- ① 定制硬件：一种算法，一种电路 (ASIC)
- ② 通用硬件：多种算法，一种电路



回顾：如何支持通用算法？

❖ 指令集的角色

- ✓ 软件和通用处理器之间的桥梁

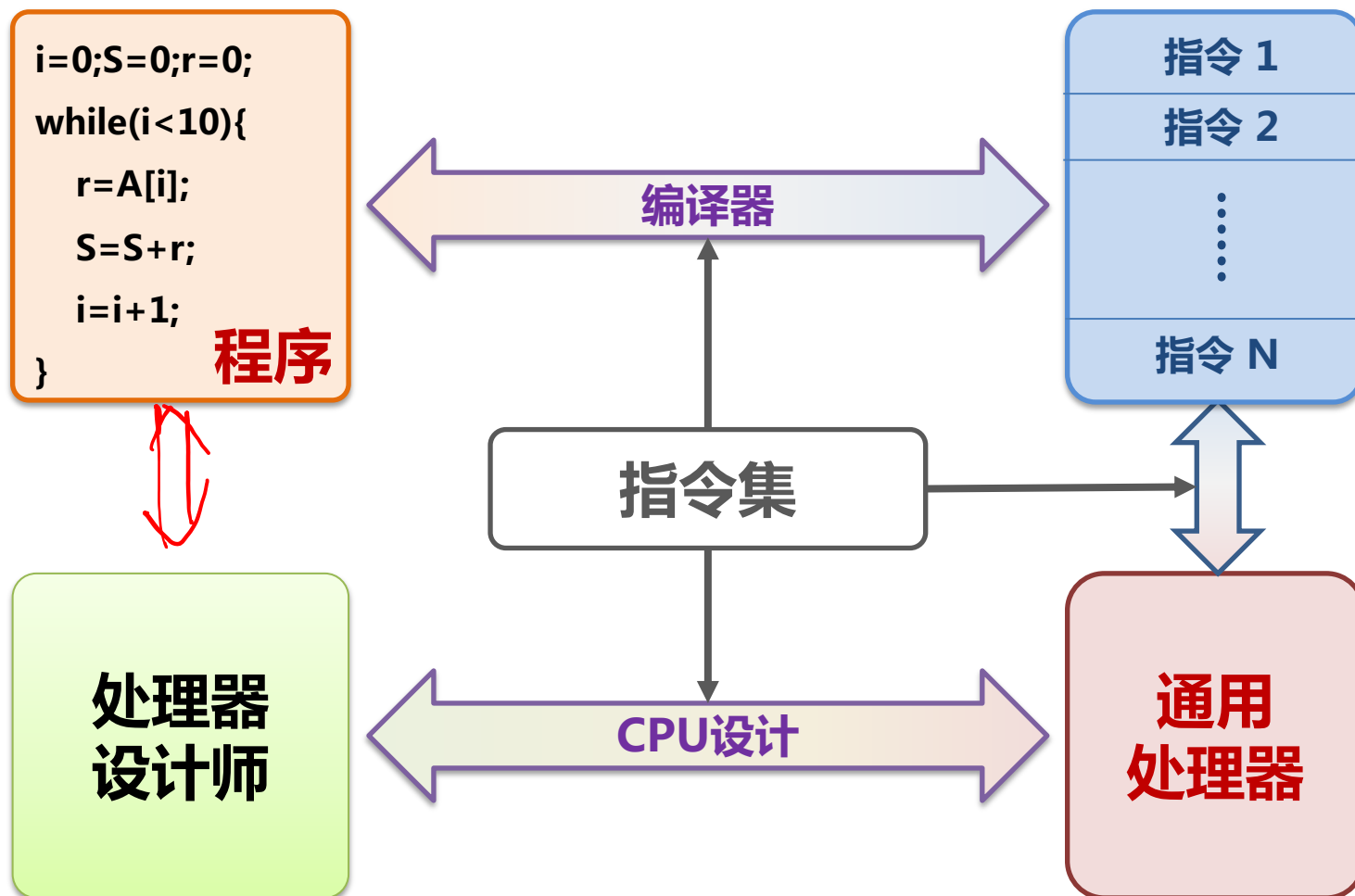

从指令集到处理器

E.g. vector add:

i=0;S=0;r=0;

While(i<10){

 r=A[i];

 S=S+r;

 i=i+1;

}

变量声明和加载

比较、判断和分支




算法和逻辑操作

数据写回

处理器应当具有哪些功能？


回顾：从专用芯片到处理器

- 如何让CPU支持指令集？
 - 明确指令操作步骤
 - 构造摩尔机

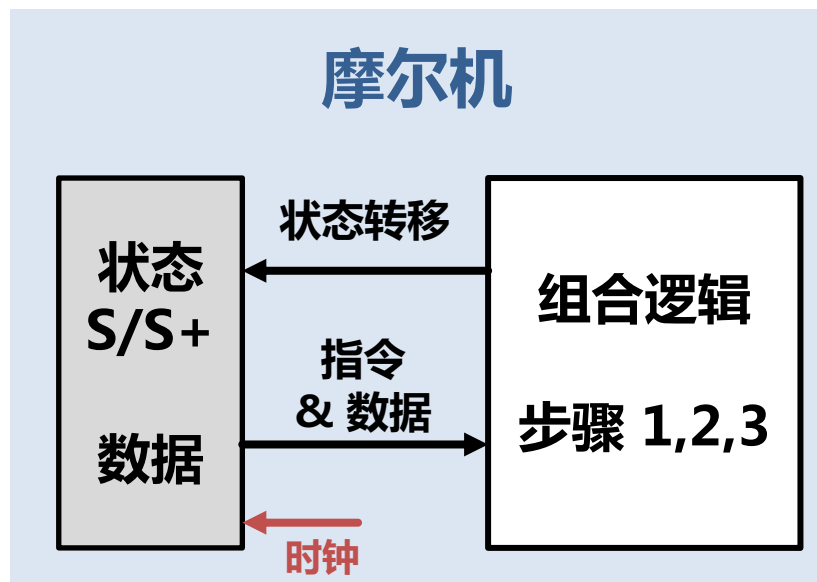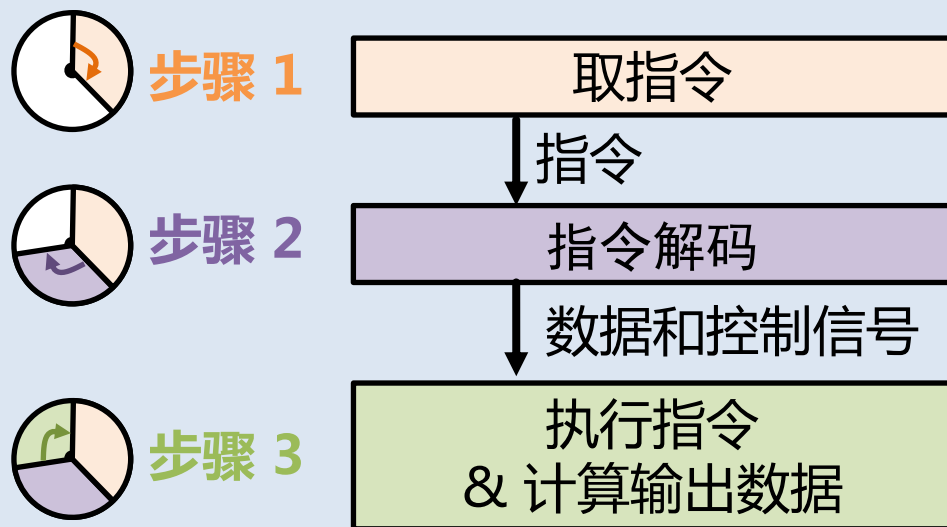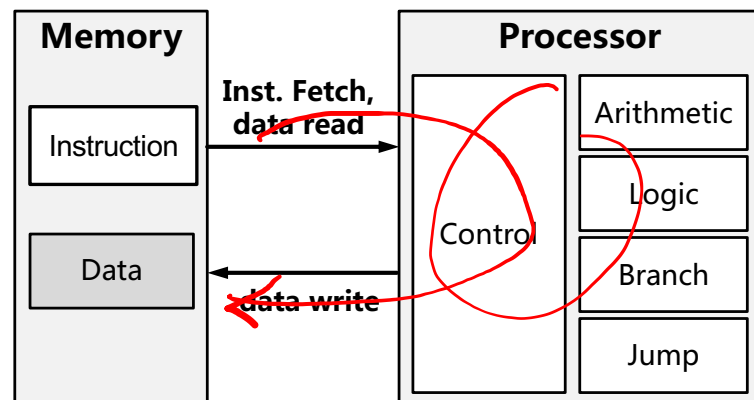

回顾：处理器硬件

- 通用架构


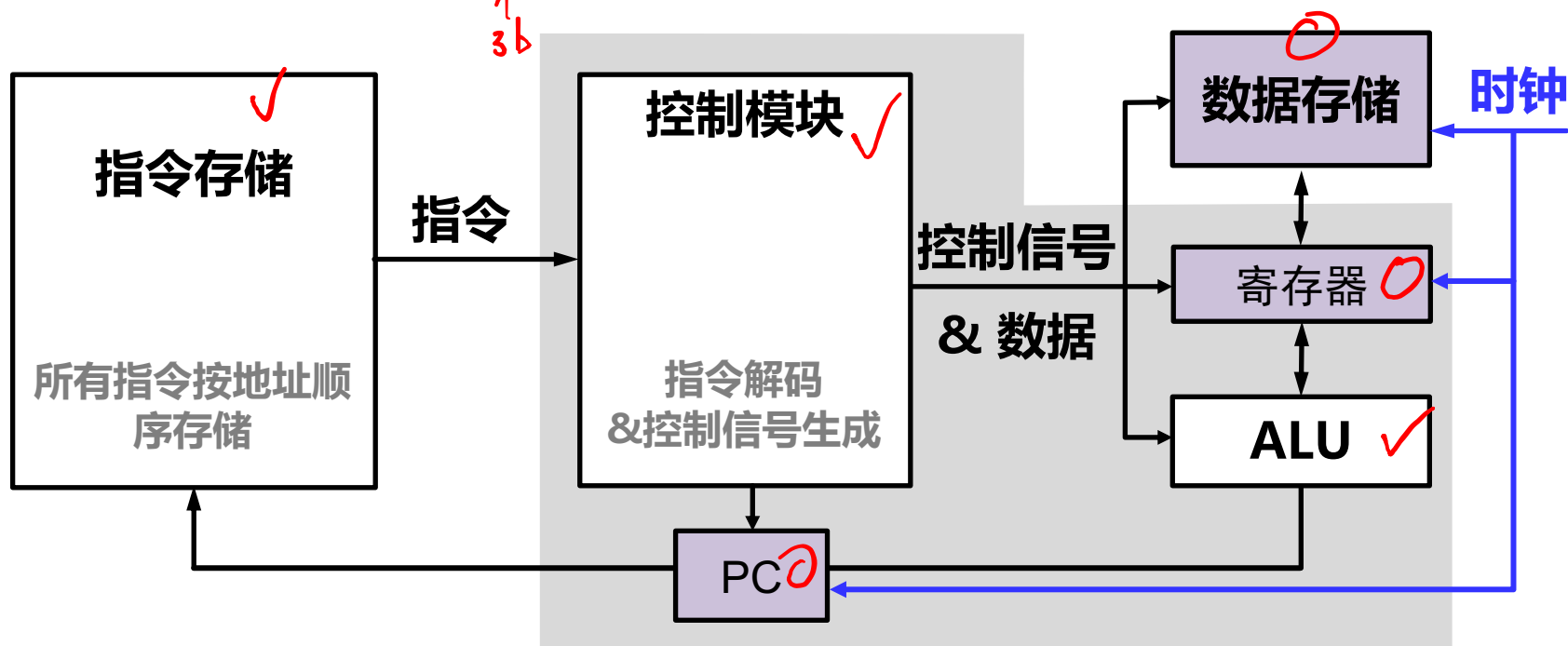


回顾：处理器硬件

• Load 指令

– $R[\underline{rt}] \leftarrow \text{Mem}[R[\underline{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]]$

e.g. $B = A[25]$

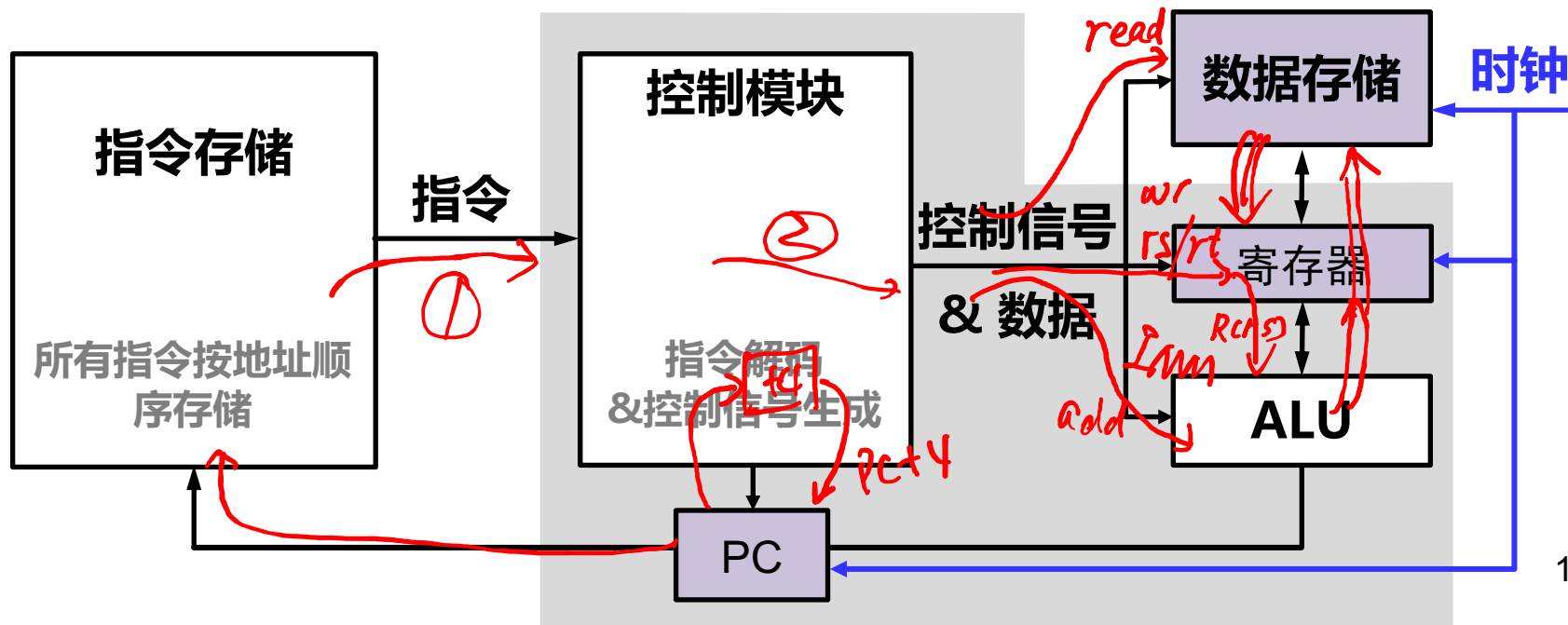
 


回顾：处理器硬件

• Store 指令

– $\text{Mem}[R[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]] \leftarrow R[\text{rt}]$

e.g. $A[25] = B$

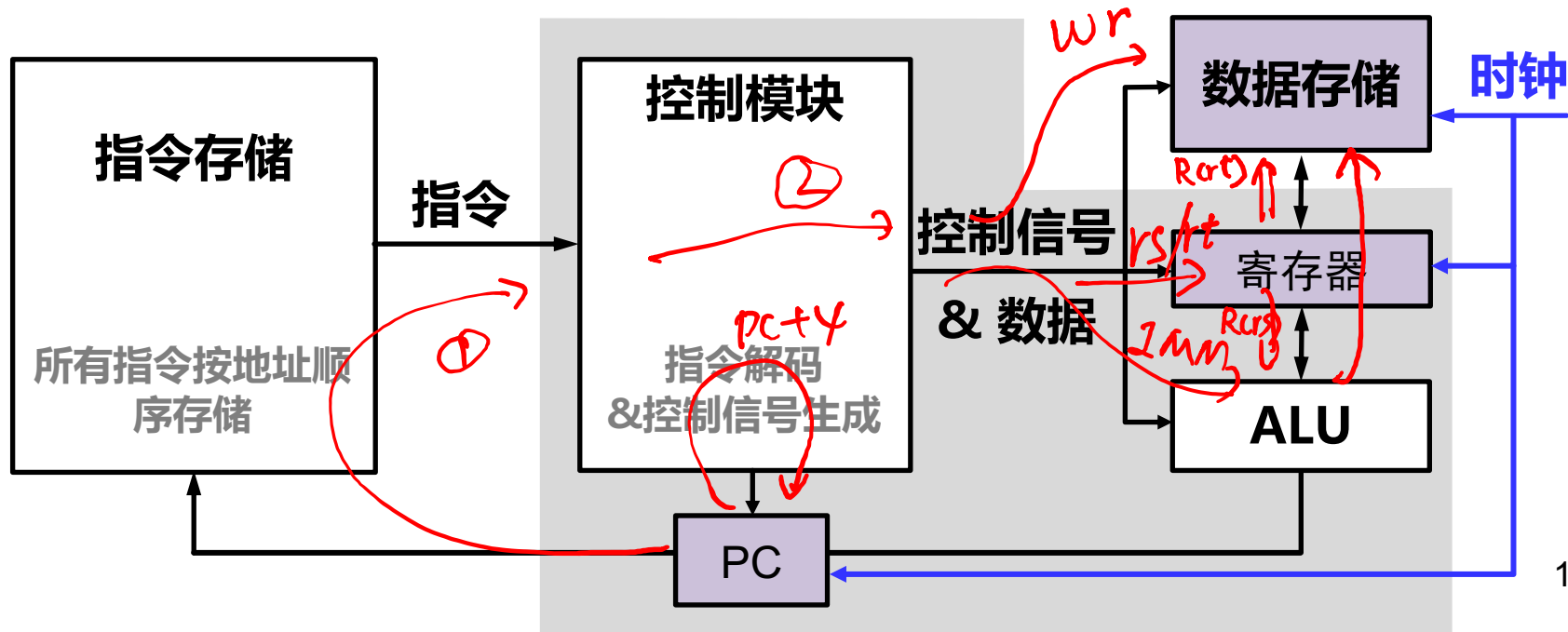
 


回顾：处理器硬件

• 算数&逻辑运算



– $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$

e.g. $A=B+C$

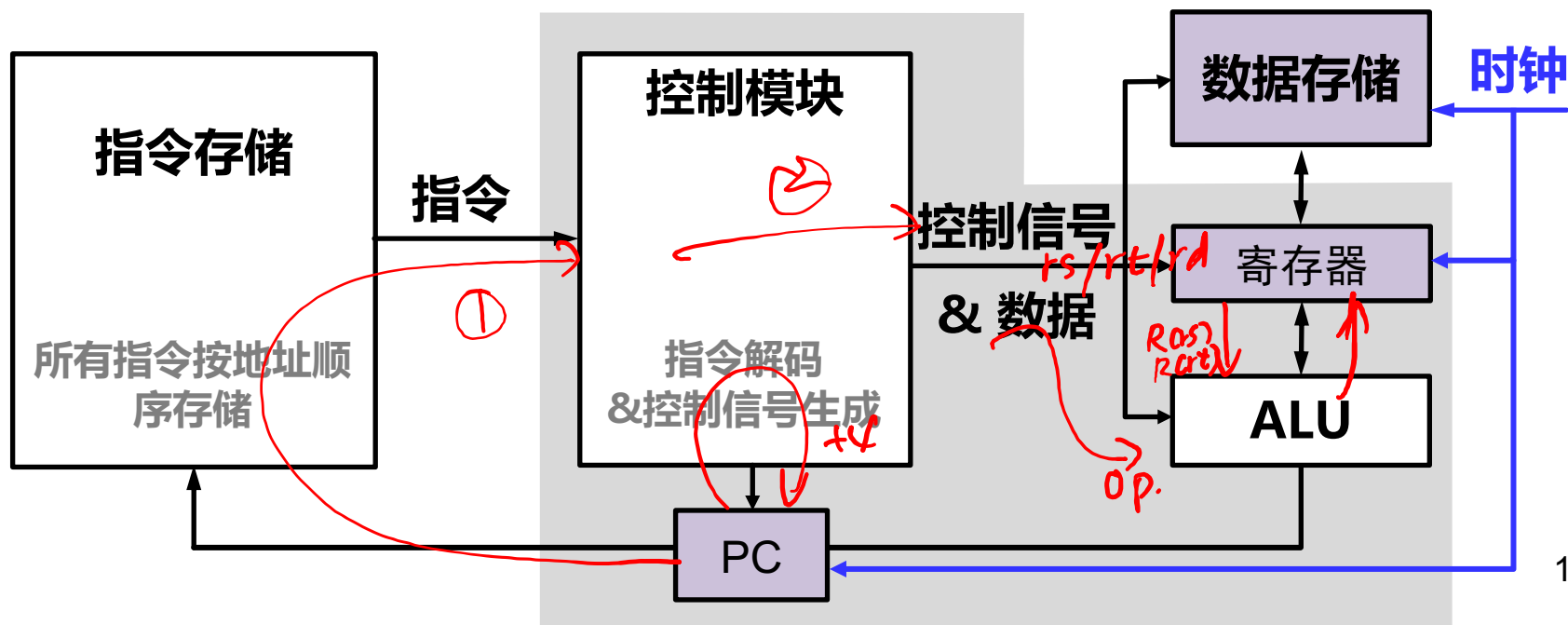 

回顾：处理器硬件

 
 
- Branch 分支: beq rs, rt, imm16
 - PC=PC+4 ($rs \neq rt$) or PC+4+{SignExtImm << 2} ($rs = rt$)



回顾：处理器硬件


- Jump 跳转

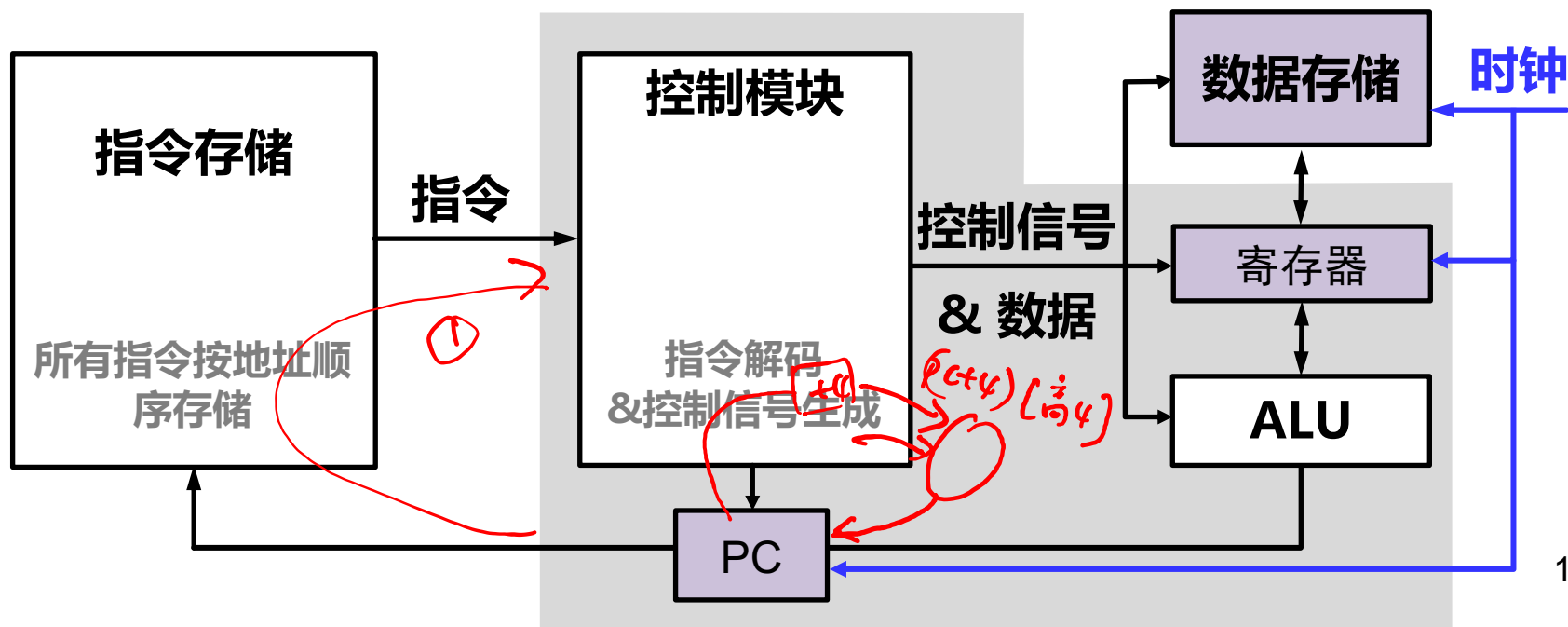 - 跳转地址: $PC = \{ (PC+4)[31..28], \text{target}, 00 \}$



MIPS单周期处理器架构

- 根据上述数据通路分析，可以设计出具体MIPS单周期处理器（本节课讲授重点）

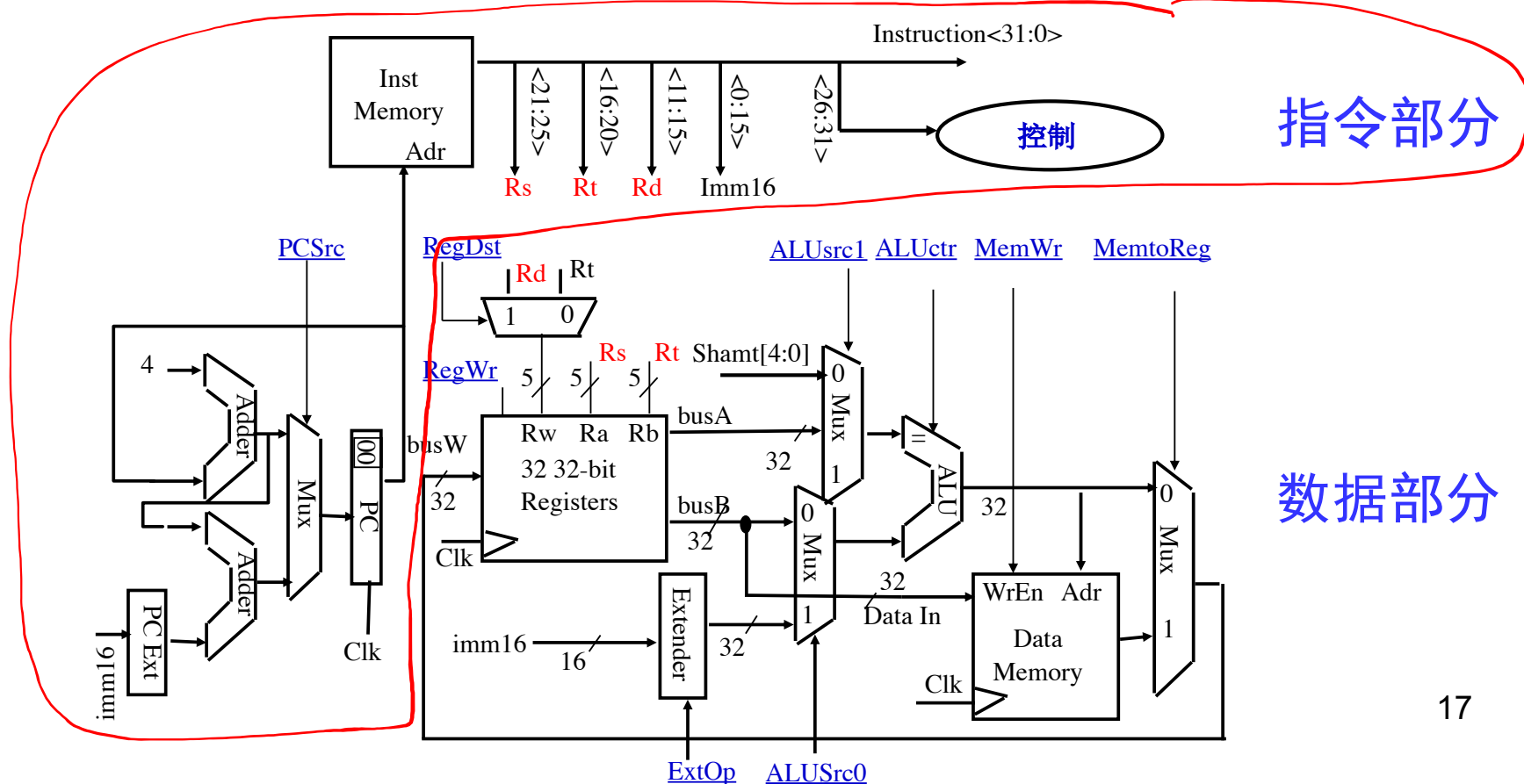


回顾：MIPS指令集架构

- 完备指令集设计应支持计算、访存与决策三类功能
- 在MIPS架构中
 - 计算与访存相关指令根据操作数类型分为两类
 - 操作数以寄存器存储的数据为主：R型指令
 - 操作数涉及到指令字段表示的立即数：I型指令
 - 分支循环等与跳转相关的指令：J型指令

回顾：MIPS指令集架构

- R型指令

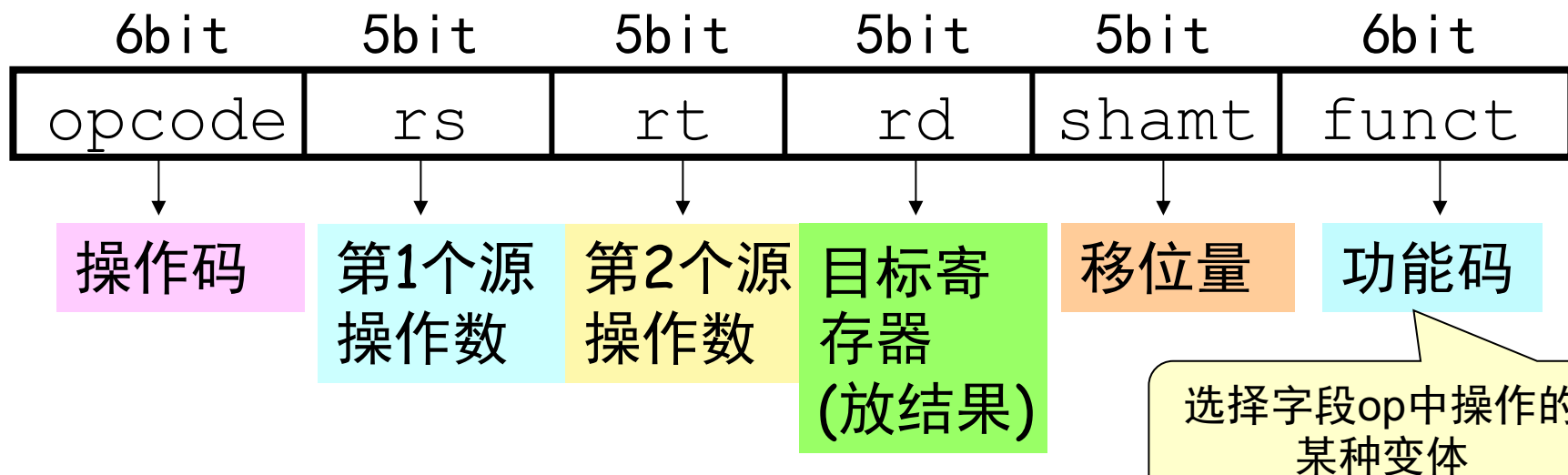- rs: source, rt: target, rd: destination
- opcode与funct共同确定该R型指令的具体功能



- 例子：加法指令


add \$rd, \$rs, \$rt

如add \$8, \$9, \$10

回顾：MIPS指令集架构

- I型指令

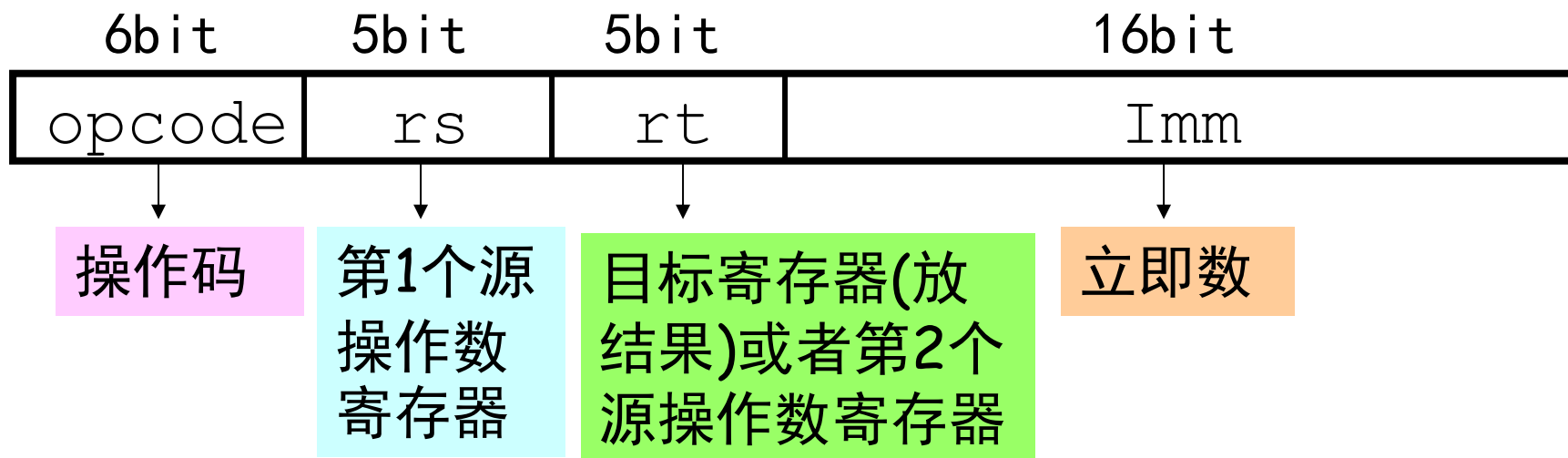- rt同时包含源操作数和目标寄存器的含义（根据具体指令而定）
- 立即数字段可表示16bit常数，也可表示地址偏移量




- 例子：装入/存储指令: `sw/lw $rt, immediate($rs)`
- 与立即数做计算: `addi $rt, $rs, 50`

回顾：MIPS指令集架构

- J型指令

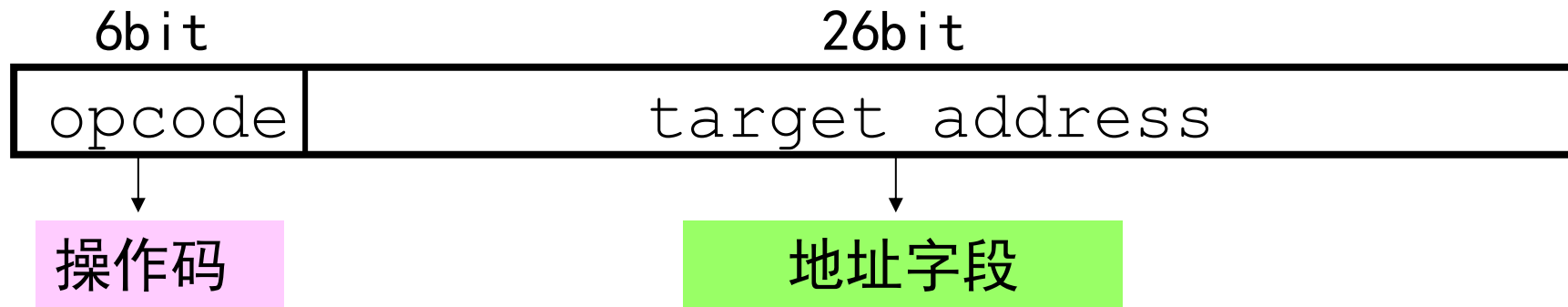- opcode与R/I型指令类似
- 其他字段：给出跳转的目的地址，可以实现很大的跳转范围



例子：跳转指令，j 10000

回顾:MIPS指令格式总结


- I型：用于有立即数的指令：lw sw beq bne
 - lw/sw: load word; store word
 - beq/bne: branch on equal; branch on not equal
 - opcode: 除000000, 00001x, 0100xx外
 - J型：用于跳转，j, jal
 - j: jump; jal: jump and link;
 - opcode: 000010, 000011
 - R型：所有其他指令
 - opcode: 000000, jr: jump register
- opcode: 区分不同指令的关键

知识回顾


- MIPS指令功能
 - 数据运算指令：add, sub, and, not, ...
 - 数据传送指令：lw, sw, lui, ...
 - 分支与跳转指令：beq, bne, slt, j, jr, jal

回顾：MIPS指令集架构


– R-type

 

– I-type

 


– J-type

 

各个域分别是

op	指令操作标识
rs, rt, rd	源,目的寄存器地址
shamt	移位量
funct	对op类操作，确定详细的操作类型
immediate	立即数或者地址
target address	目标地址

单周期处理器构成

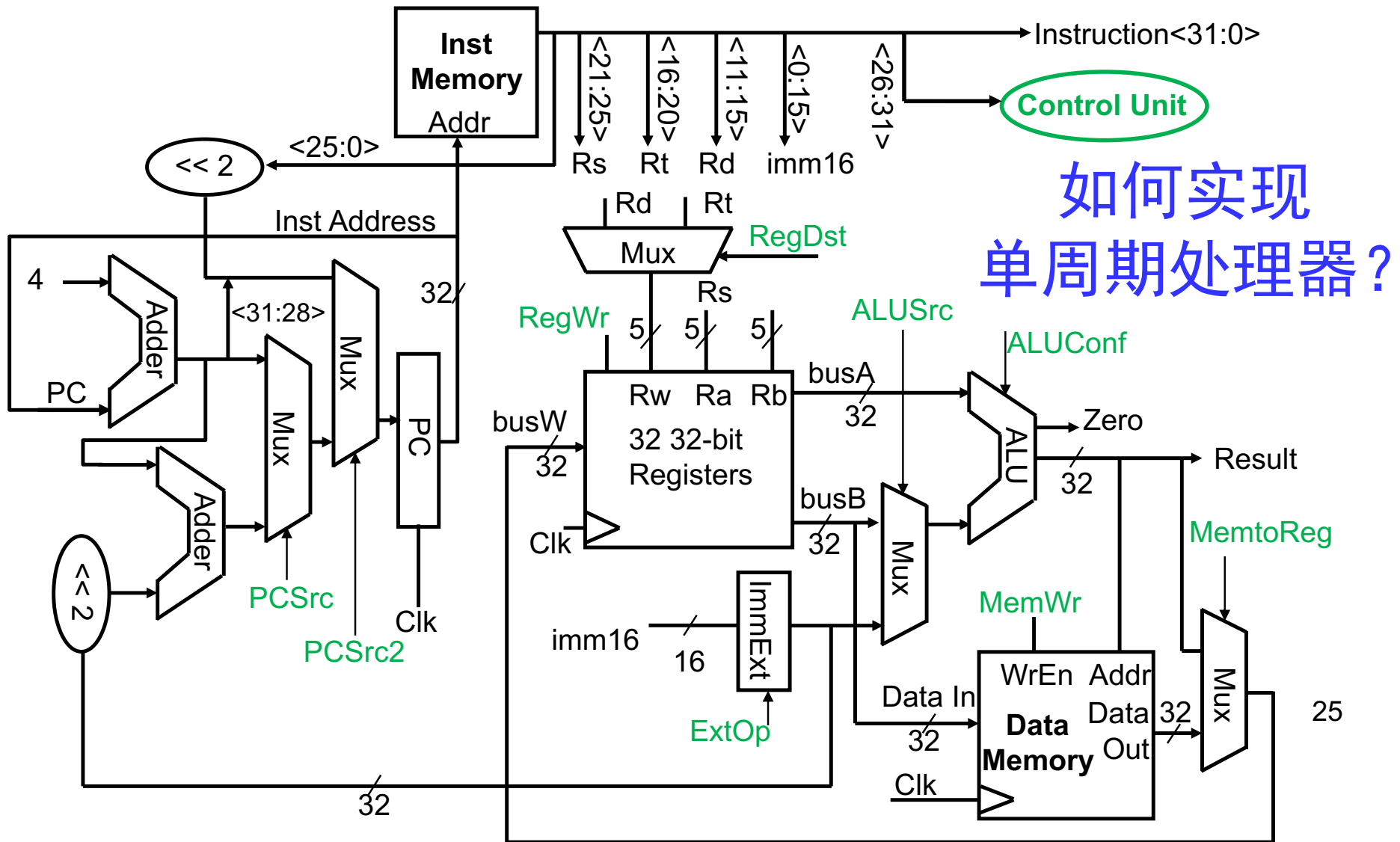


目录

- 复习与回顾
- 单周期数据通路设计流程
 - 指令集和设计需求分析
 - 功能模块设计
 - 数据通路模块组装
 - 控制信号分析与逻辑设计
- 单周期数据通路延时分析
- 多周期数据通路
- 异常与中断

设计目标：MIPS指令子集

- ADD, SUB, AND, SLT

 - add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt
- and rd, rs, rt
- slt rd, rs, rt




R-type

- OR Immediate:

- ori rt, rs, imm16

- LOAD and STORE Word


- lw rt, imm16(rs)
- sw rt, imm16(rs)

 

I-type

- BRANCH and JUMP:

- beq rs, rt, imm16
- j Lable

 

J-type

根据指令集分析数据通路组成

存储单元：输入、输出和内部状态

- 存储器(Memory)
 - 一个指令存储器、一个数据存储器
- 寄存器(32 x 32bit Register) *RF*
 - 可以为 rs 提供数据读取
 - 可以为 rt 提供数据读取
 - 可以为 rt 或者 rd 提供数据写入
- 程序计数器(Program Counter, PC)

- ADD , SUB, AND, SLT
 - add *rd, rs, rt*
- OR Immediate:
 - ori *rt, rs, imm16*
- LOAD and STORE Word
 - lw *rt, imm16(rs)*
- BRANCH, JUMP
 - beq *rs, rt, imm16*
 - j *Lable*

根据指令集分析数据通路组成

计算单元（组合逻辑部分）

- 算术/逻辑运算

- 两个寄存器之间或者是一个寄存器和一个经过扩展后的立即数之间

- 扩展电路

- 为立即数提供扩展支持

- PC更新电路

- 可以加4或者加上一个立即数扩展
- 或者j跳转更新

- ADD, SUB, AND, SLT
 - **add** rd, rs, rt
- OR Immediate:
 - **ori** rt, rs, imm16
- LOAD and STORE Word
 - **lw** rt, imm16(rs)
- BRANCH, JUMP
 - **beq** rs, rt, imm16
 - **j** Lable

目录


- 复习与回顾
- 单周期数据通路设计流程
 - 指令集和设计需求分析
 - 功能模块设计
 - 数据通路模块组装
 - 控制信号分析与逻辑设计
- 单周期数据通路延时分析
- 多周期数据通路
- 异常与中断

确定数据通路的组成模块

- 组合逻辑电路部分
 - “计算”为主，不同于单纯的“逻辑”
- 存储单元
 - “数据”为主，不同于单纯的“状态”


组合逻辑部分

- 加法器

 


提供32位
加法运算

- 多路选择器

 

提供多路
输入选择


- 算术逻辑单元

 

实现算术
逻辑运算


32位ALU设计

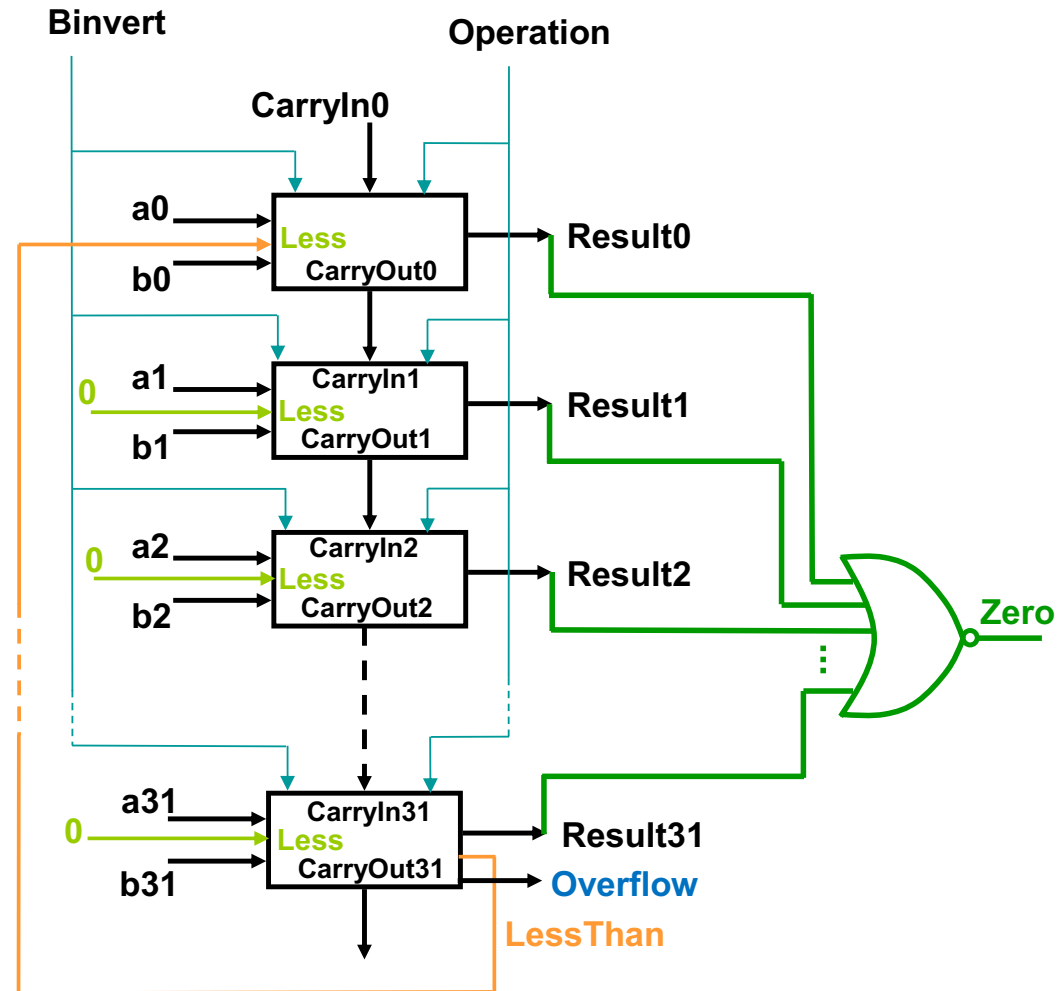- 应具备的功能
 - 支持add/sub/and/or
 - 支持slt/beq
 - 支持溢出检测
 - LSB和MSB需要进行特殊处理



1位ALU电路

按位AND/OR

 

可实现与、或

1位ALU电路

按位AND/OR


做加法：

$\text{Binvert} = \text{CarryIn} = 0$

做减法：

$\text{Binvert} = ? \quad \text{CarryIn} = ?$

回顾补码的概念！

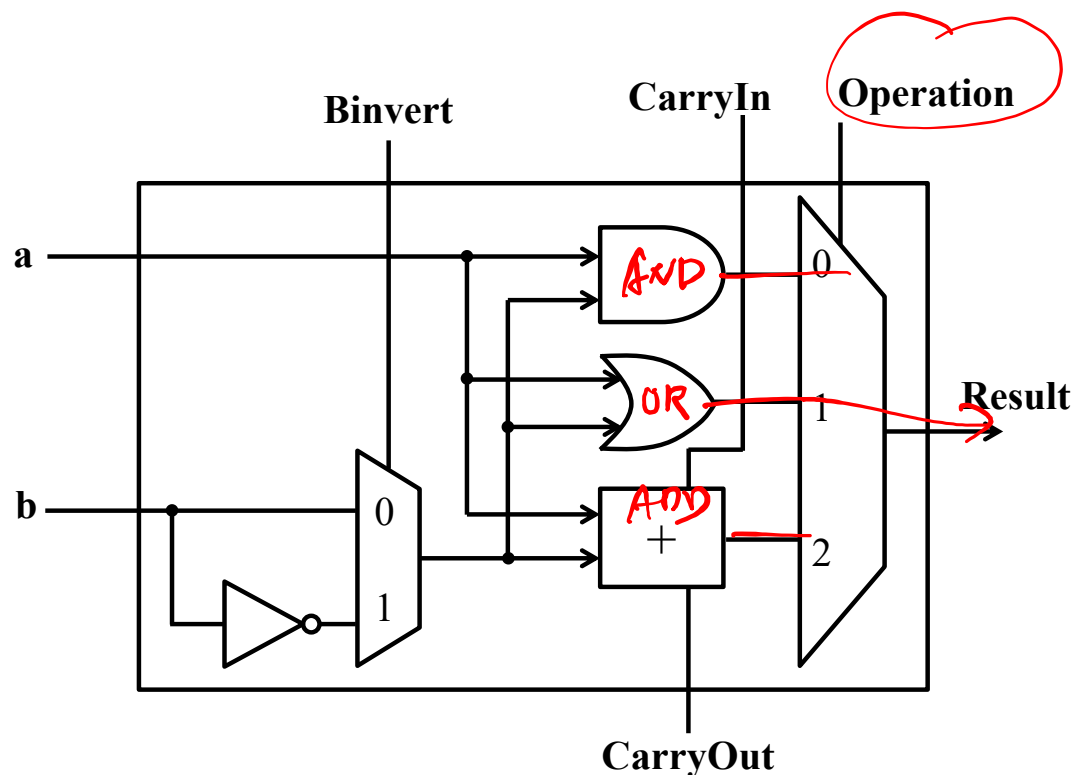

可实现与、或、加法

1位ALU电路

按位AND/OR

做加法：


$\text{Binvert} = \text{CarryIn} = 0$

做减法：

$\text{Binvert} = ? \quad \text{CarryIn} = ?$


$\text{Binvert} = \text{CarryIn} = 1$

Bnegate：控制简化

 


可实现与、或、加/减法

1位ALU如何实现：a异或b操作？（多选题）

 

- a. $\text{Binvert}=1, \text{CarryIn}=0, \text{Operation} = 1$
- b. $\text{Binvert}=1, \text{CarryIn}=1, \text{Operation} = 2$
- c. $\text{Binvert}=0, \text{CarryIn}=0, \text{Operation} = 2$
- d. $\text{Binvert}=0, \text{CarryIn}=X, \text{Operation} = 0$


1位ALU如何实现：a异或b操作？（多选题）

 

- a. $\text{Binvert}=1, \text{CarryIn}=0, \text{Operation} = 1$
- b. （正确） $\text{Binvert}=1, \text{CarryIn}=1, \text{Operation} = 2$
- c. （正确） $\text{Binvert}=0, \text{CarryIn}=0, \text{Operation} = 2$
- d. $\text{Binvert}=0, \text{CarryIn}=X, \text{Operation} = 0$


分析： $a \oplus b$ 即 $(a \pm b)$ 去掉符号位

N位加法器

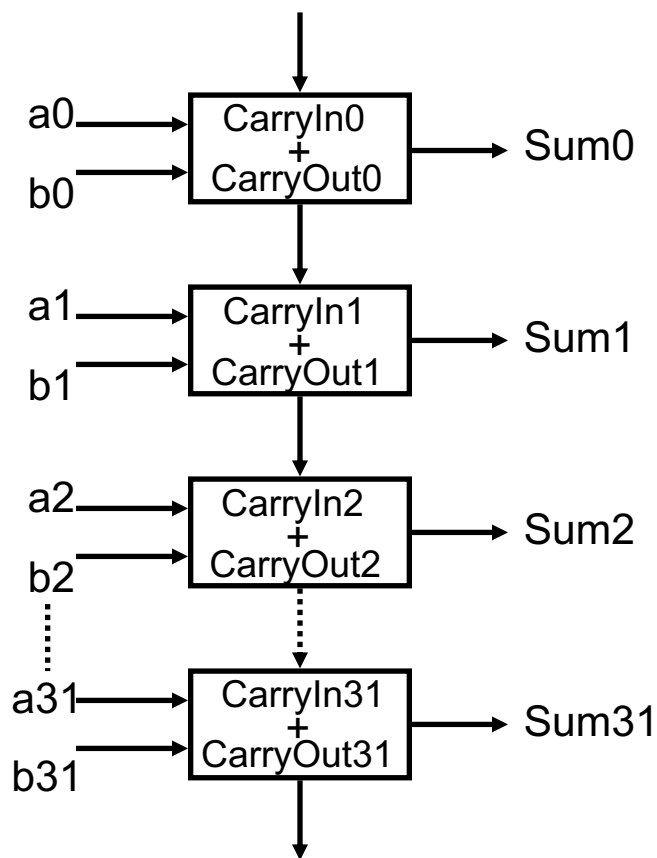


行波进位加法器
(ripple carry adder)

- 大多数MIPS指令都可以用这个ALU实现
- 能实现Slt, Beq指令吗?

 

32-bit ALU: Slt

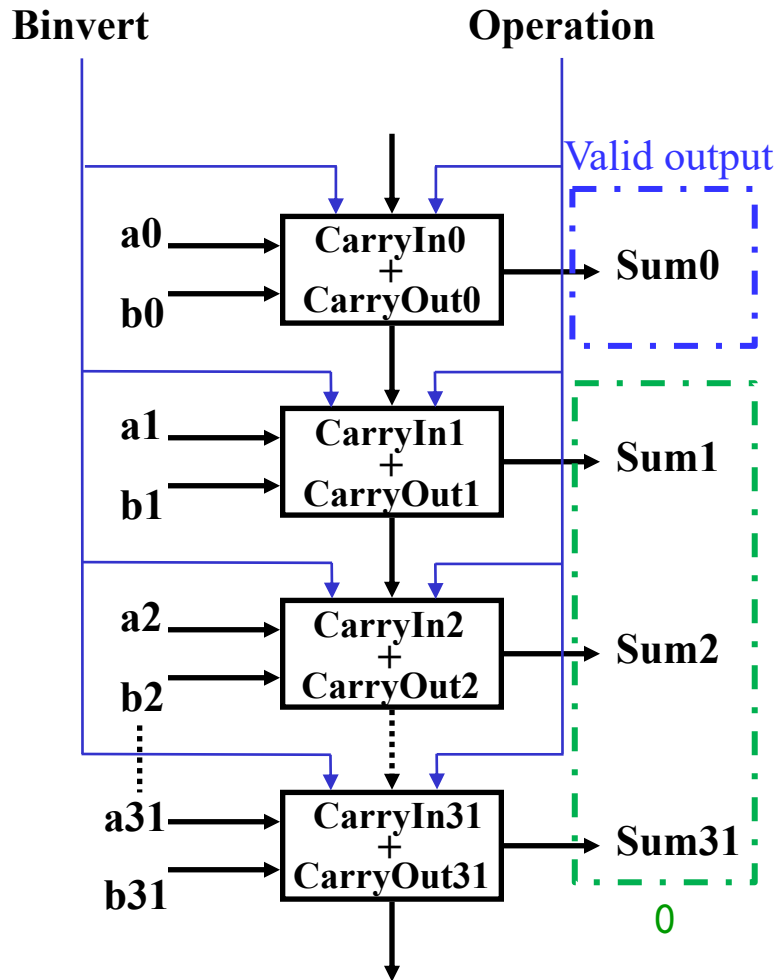

Slt: $rd = rs < rt ? 1 : 0;$

assign $a=rs$, $b=rt$


若 $a-b < 0$, 则符号位为 1

若 $a-b > 0$, 则符号位为 0


只有比特0需要计算，其他位
(1-31)置为0；

ALU需要额外的Slt输出: $a-b$ 的
符号位


32-bit ALU: Slt

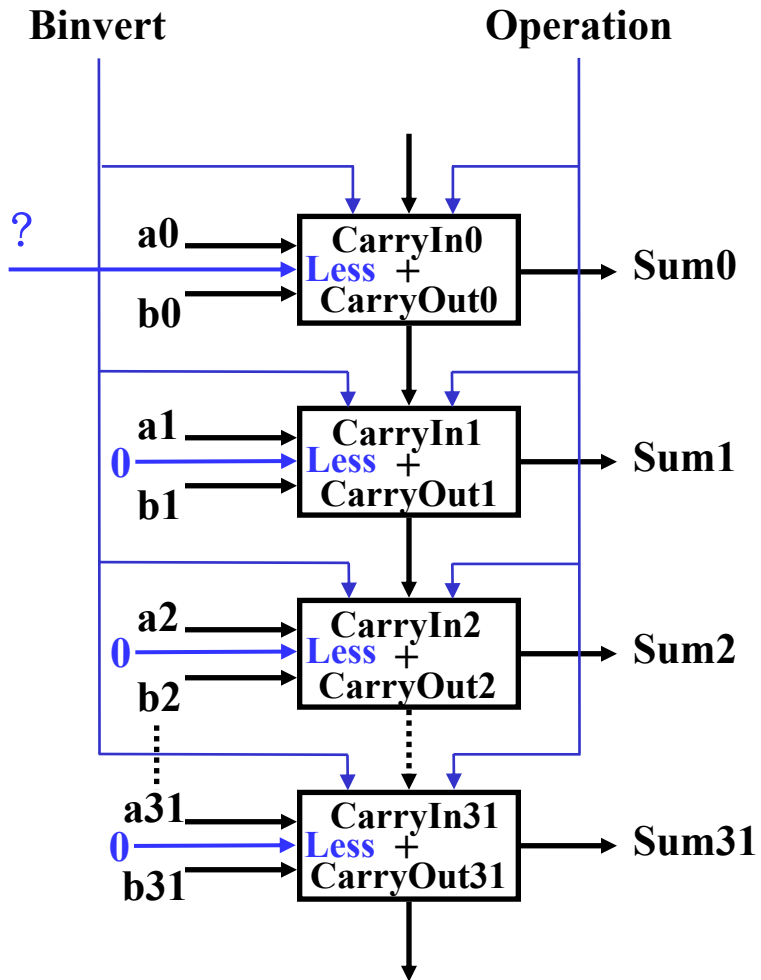


只有比特位0需要计算;
其他位(1-31)置为0

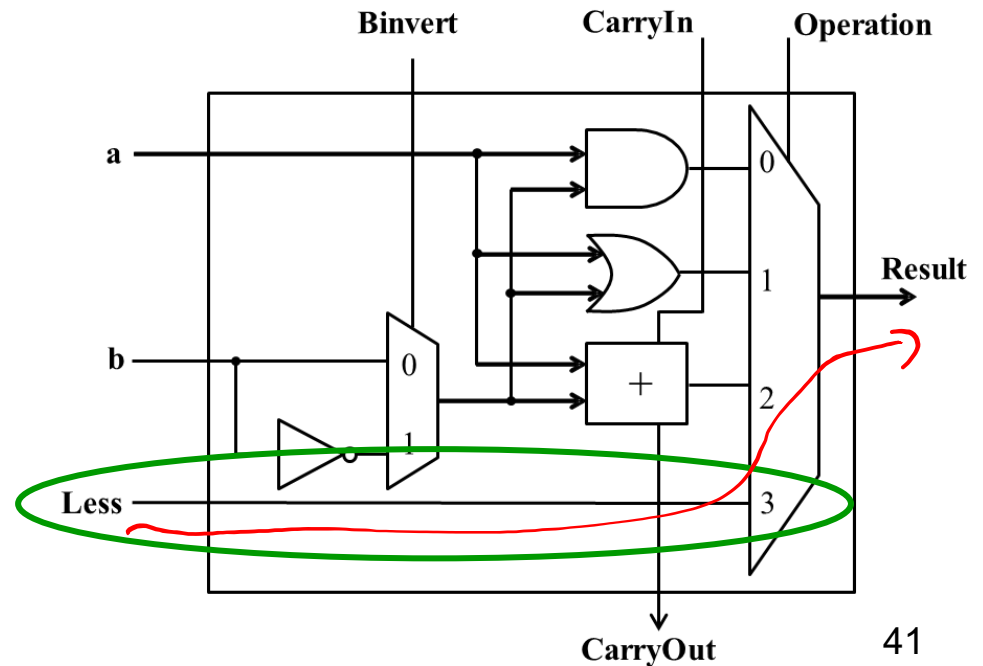


32-bit ALU: Slit

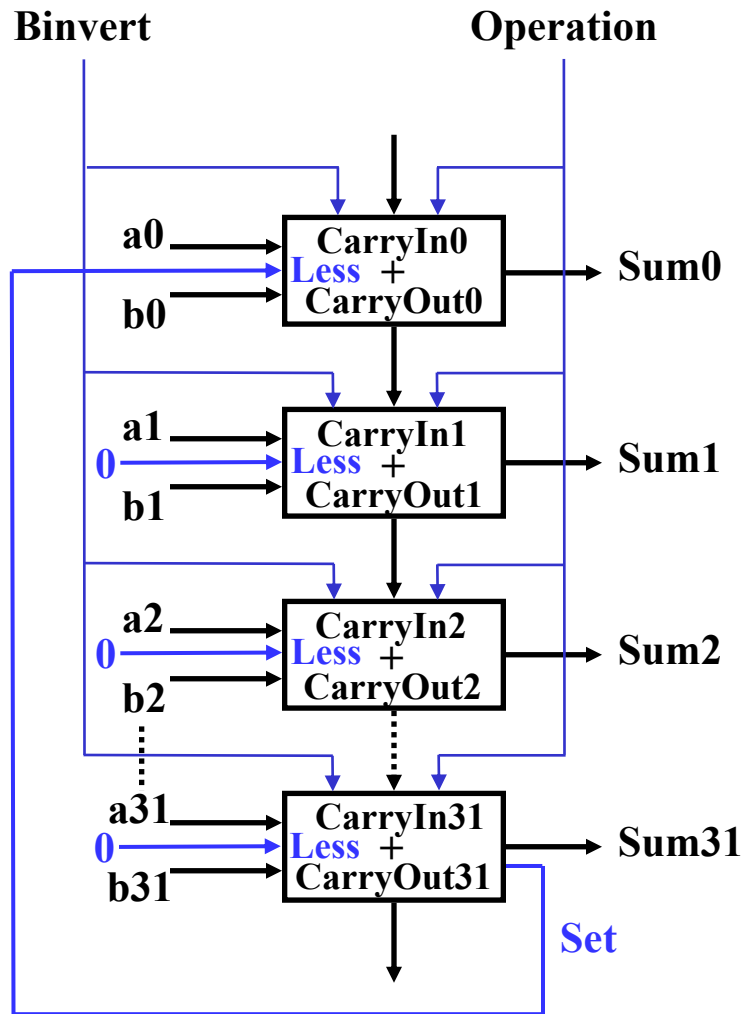

Slit的输出是a-b的符号位：
使用输出符号位来重置最终输出比特

 


32-bit ALU: Beq

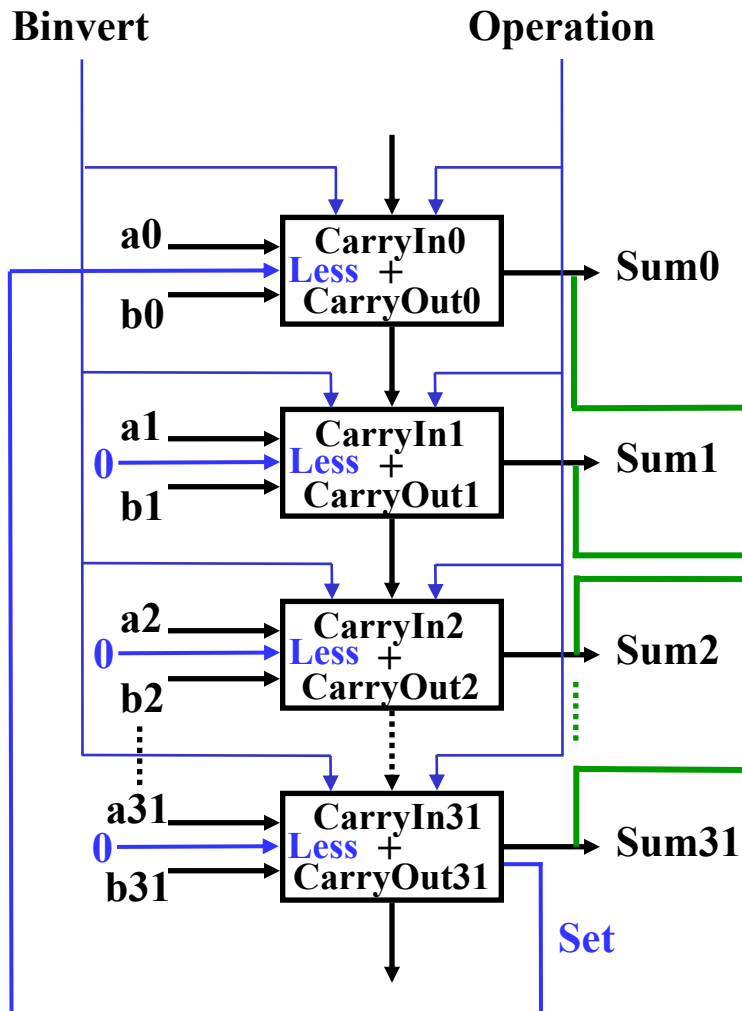


beq: Zero = (a-b == 0) ? 1 : 0;


电路: 对所有的Sum结果求NOR

 

32位ALU： 溢出检测

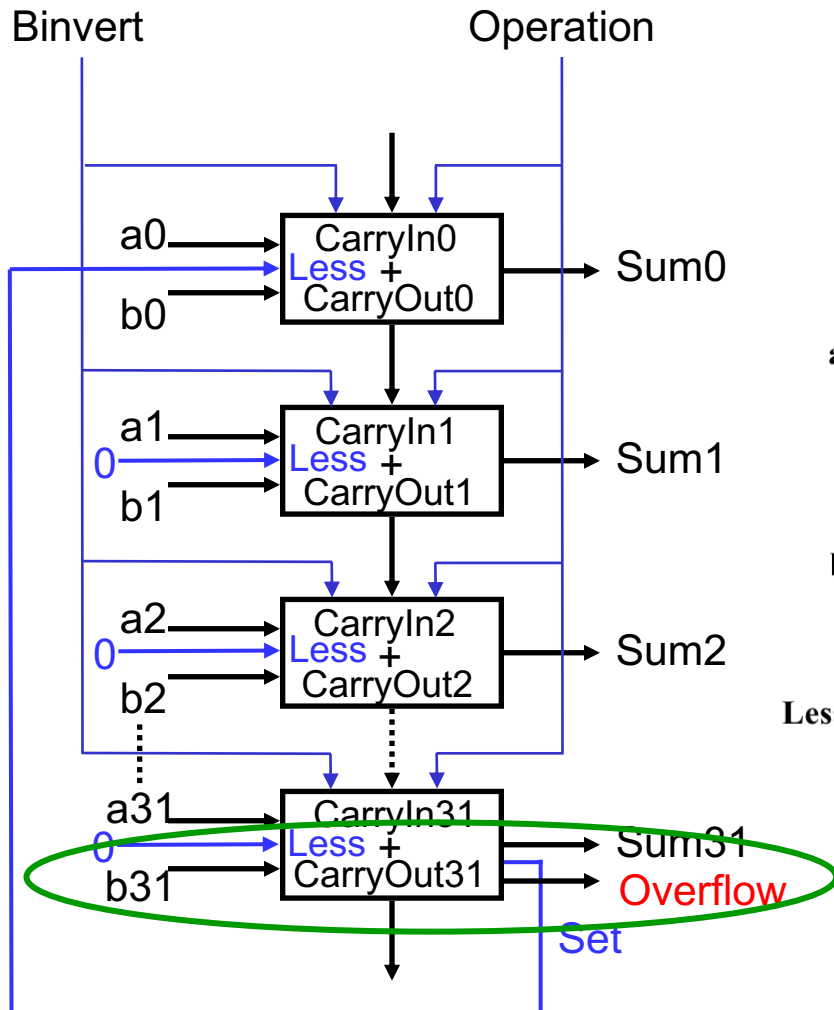



add,sub中的溢出检测（异常）

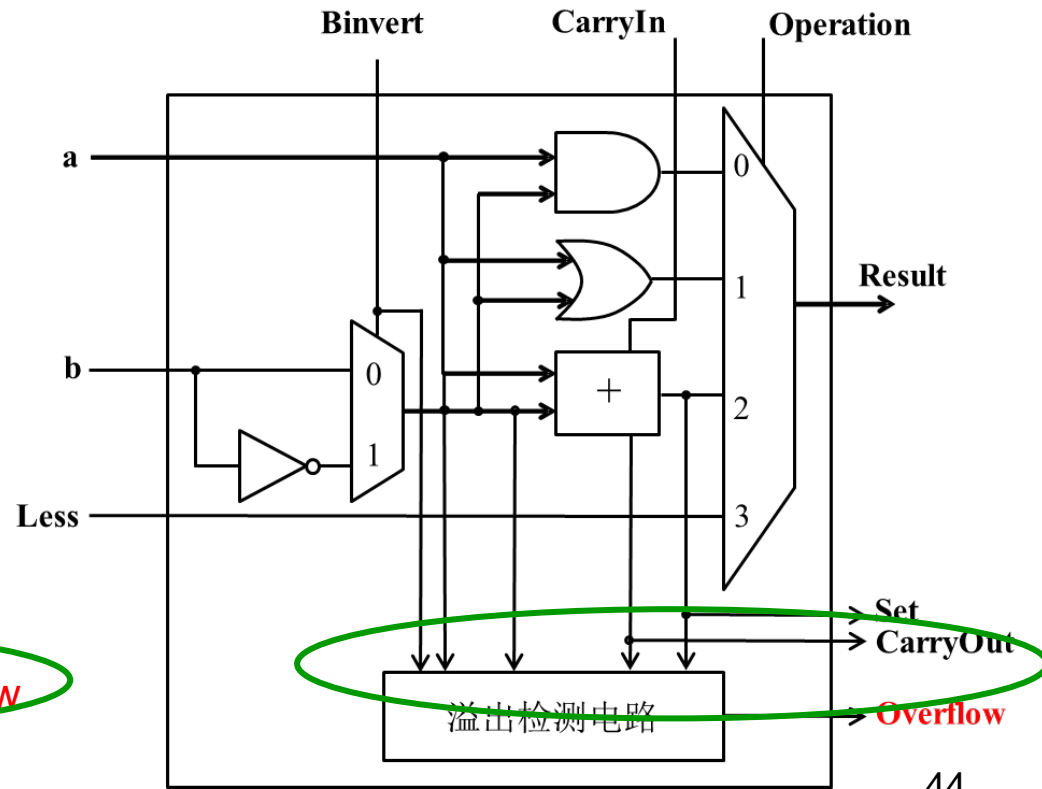

ALU电路——溢出检测


- Add, Sub 应支持溢出检测
- 溢出可以用如下方法检测:

  输入到最高位的进位!= 从最高位输出的进位
(Carry into MSB != Carry out of MSB)




ALU电路——溢出检测


溢出检测逻辑

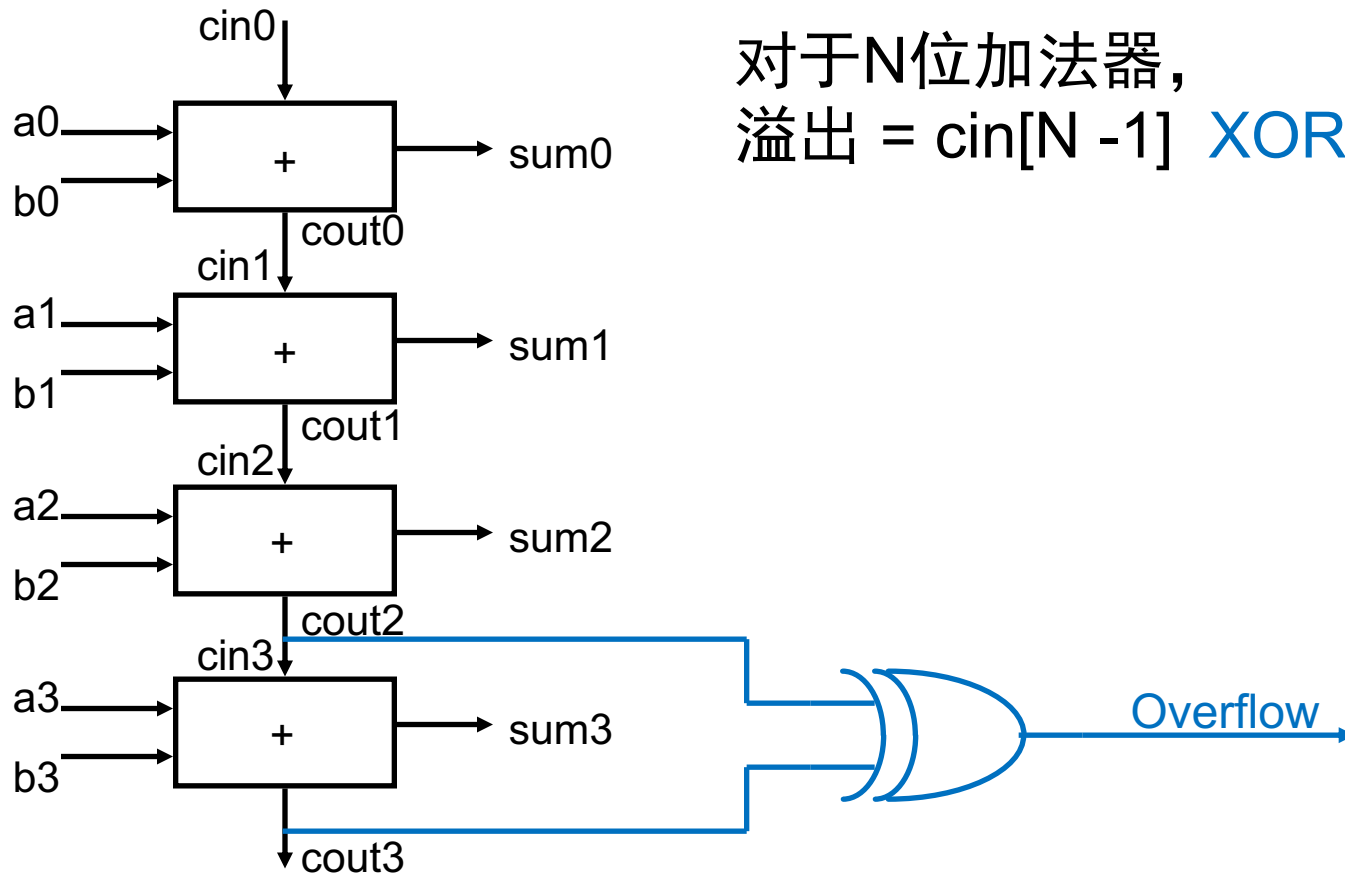

ALU电路——溢出检测

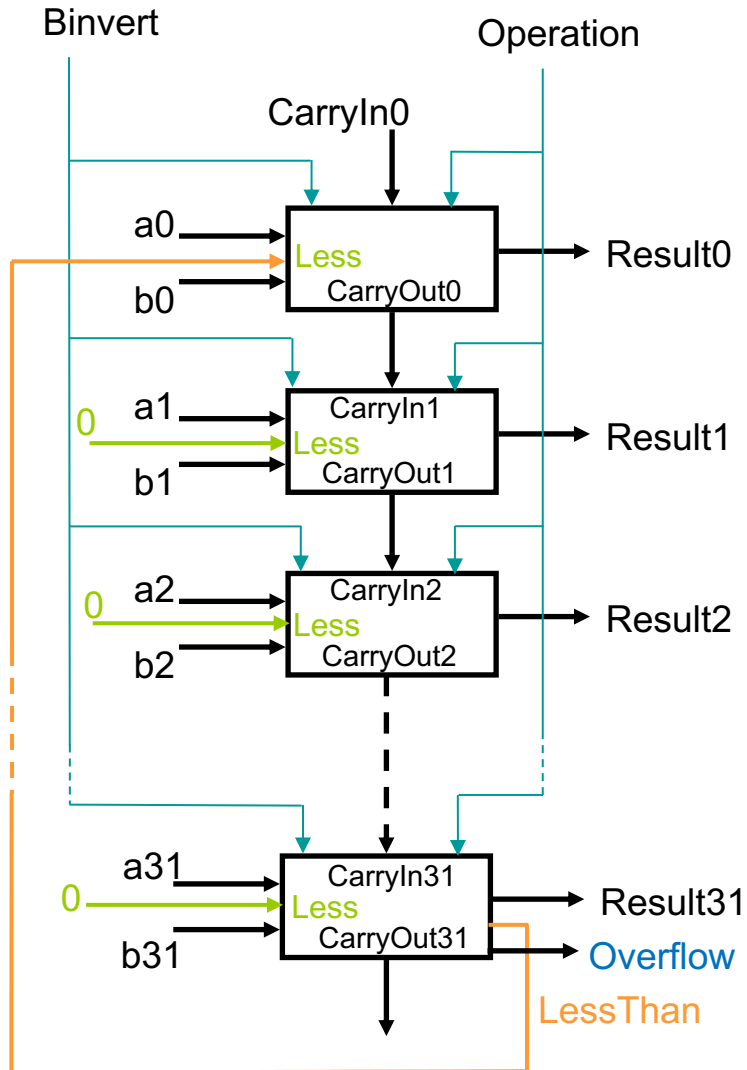

Add, sub应支持溢出检测，
输出overflow

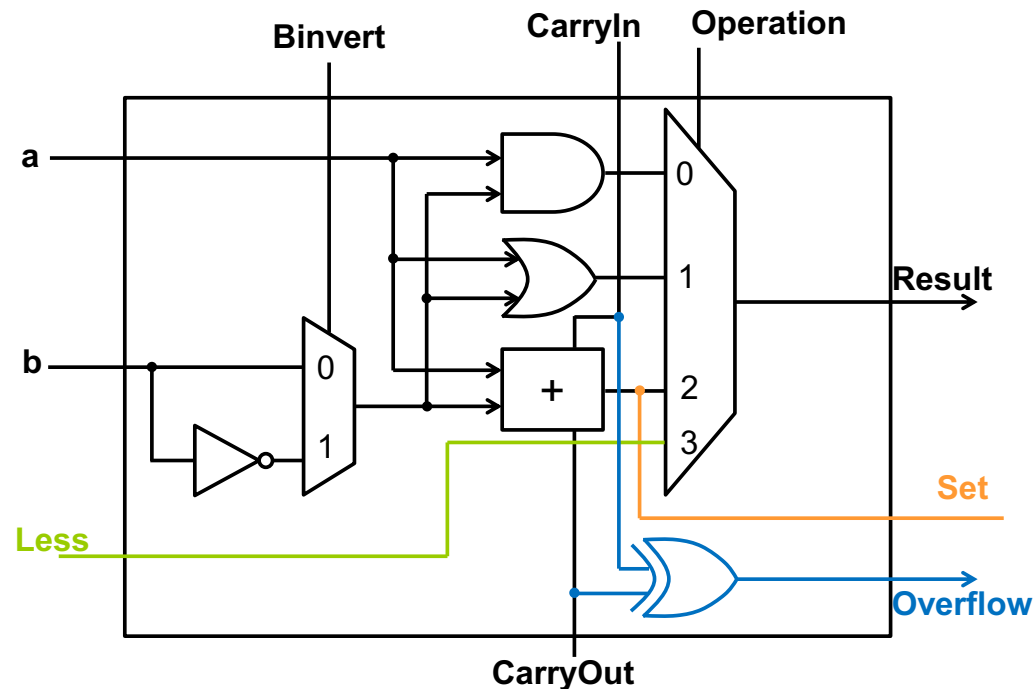

ALU电路——溢出检测



Overflow对Slt的影响

Overflow	Result31	LessThan
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$LessThan = Overflow \oplus Result31$$



ALU电路——溢出检测

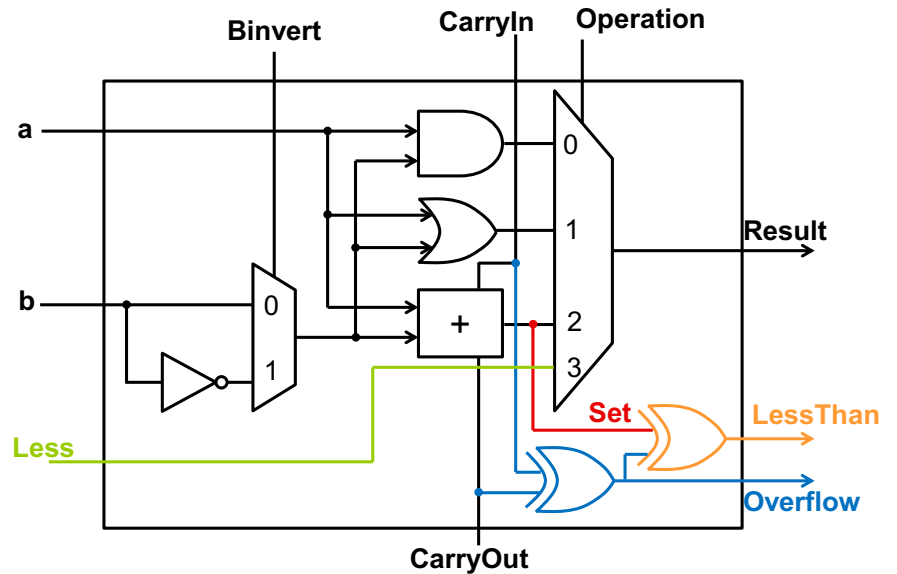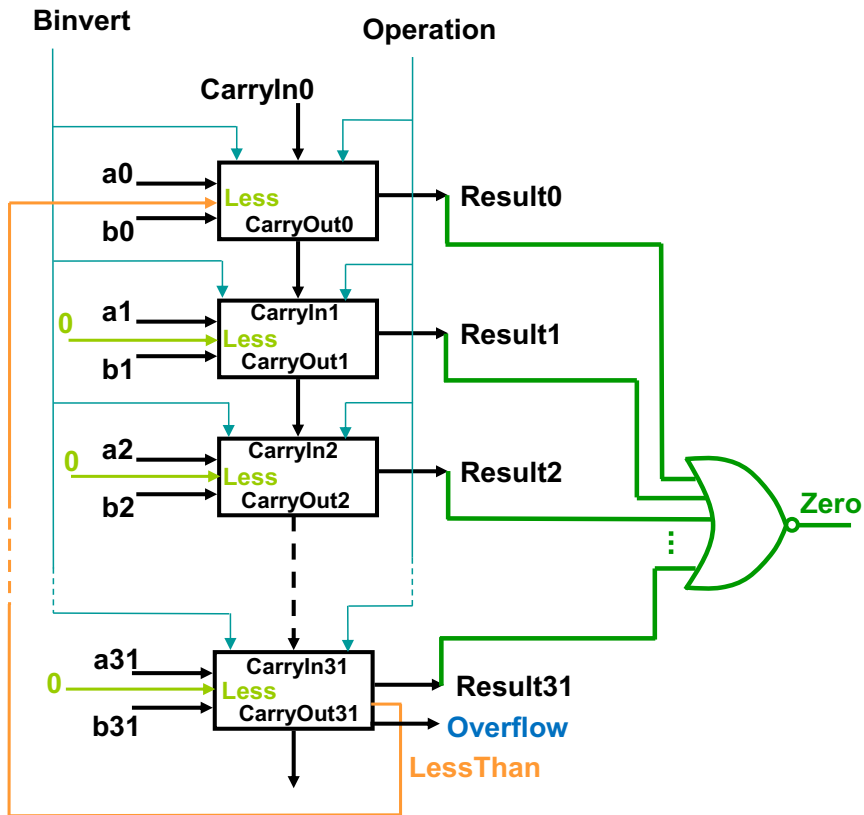

32位RISC ALU设计


- ALU还有什么？
 - 移位运算...
- 更高效的ALU设计
 - 超前进位加法器...

确定数据通路的组成模块

- 组合逻辑电路部分
 - “计算”为主，不同于单纯的“逻辑”
- 存储单元
 - “数据”为主，不同于单纯的“状态”

存储单元——寄存器

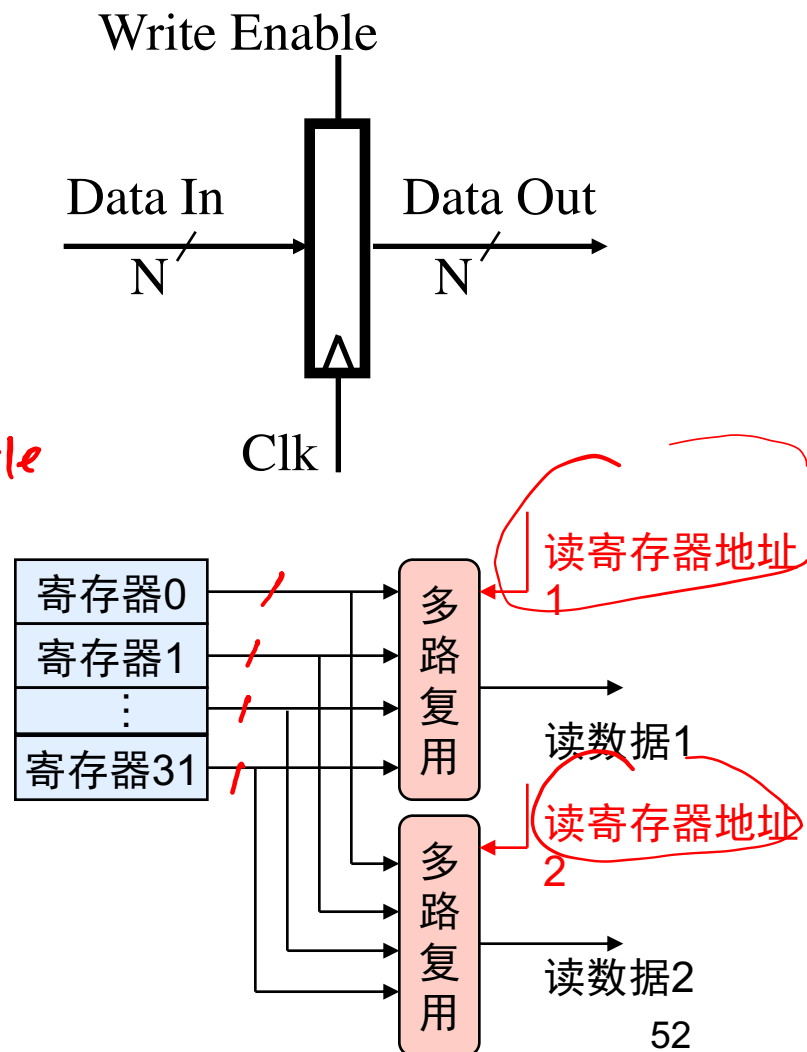- 寄存器(register)
 - N个D触发器组成
- 32个寄存器构成寄存器堆 *RF file*
 - 可以同时从两个口读取
 - 一个写端口，有写入使能
- 写入使能：
 - 禁止时(0)：寄存器内容不变
 - 使能时(1)：改变



存储单元——寄存器堆

- 寄存器堆包含 32 registers:

- 两个 32-bit 输出总线:
busA and busB
- 一个32-bit 输入总线: busW


- 寄存器堆中的寄存器选择:

- RA (number) 选出哪个32位寄存器的数据放在busA (data)
- RB (number)选出哪个32位寄存器的数据放在busB (data)
- RW (number)选出哪个32位寄存器的数据将通过busW被写入 (当WE=1时)

- 时钟 (CLK)

- CLK 只在写入时发挥作用
- 读取电路总能读到值

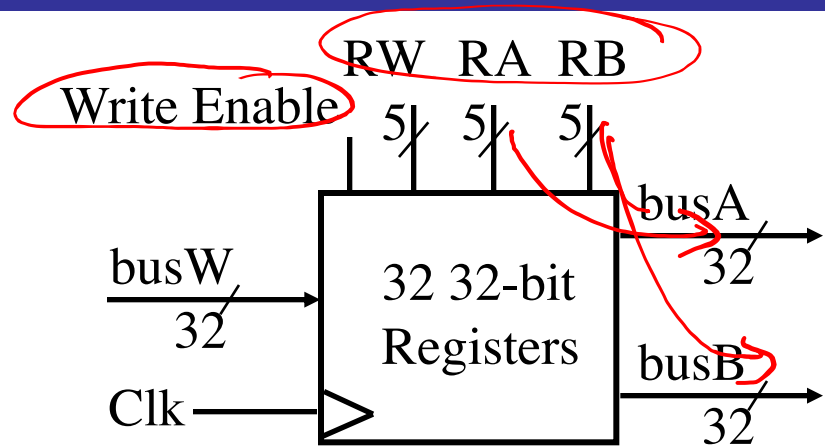
- RA or RB valid => busA or busB valid after “access time.”



存储单元——存储器

- 存储器(memory): 容量大

- 一个输入总线: 数据输入
- 一个输出总线: 数据输出

 

- 存储器选择:

- 通过地址线Address 选择哪个32位字被放在数据输出总线上
- Write Enable = 1: 通过address选择哪个地址的32位字写为输入总线的数据

- Clock input (CLK)


- CLK input 只在写入有效
- 在读出时, 类似于组合逻辑:
 - Address valid => Data Out valid after “access time.”

目录

- 复习与回顾
- 单周期数据通路设计流程
 - 指令集和设计需求分析
 - 功能模块设计
 - 数据通路模块组装
 - 控制信号分析与逻辑设计
- 单周期数据通路延时分析
- 多周期数据通路
- 异常与中断

取指令单元IF

 - 所有指令都公用的单元
 - Fetch the Instruction: $\text{Inst_Mem}[\text{PC}]$
 - 更新PC: Next Address Logic
 - 顺序指令时:
 $\text{PC} \leq \text{PC} + 4$
 - 分支跳转时:
 $\text{PC} \leq \text{"something else"}$




加减法等运算

- $R[rd] \leq R[rs] \text{ op } R[rt]$

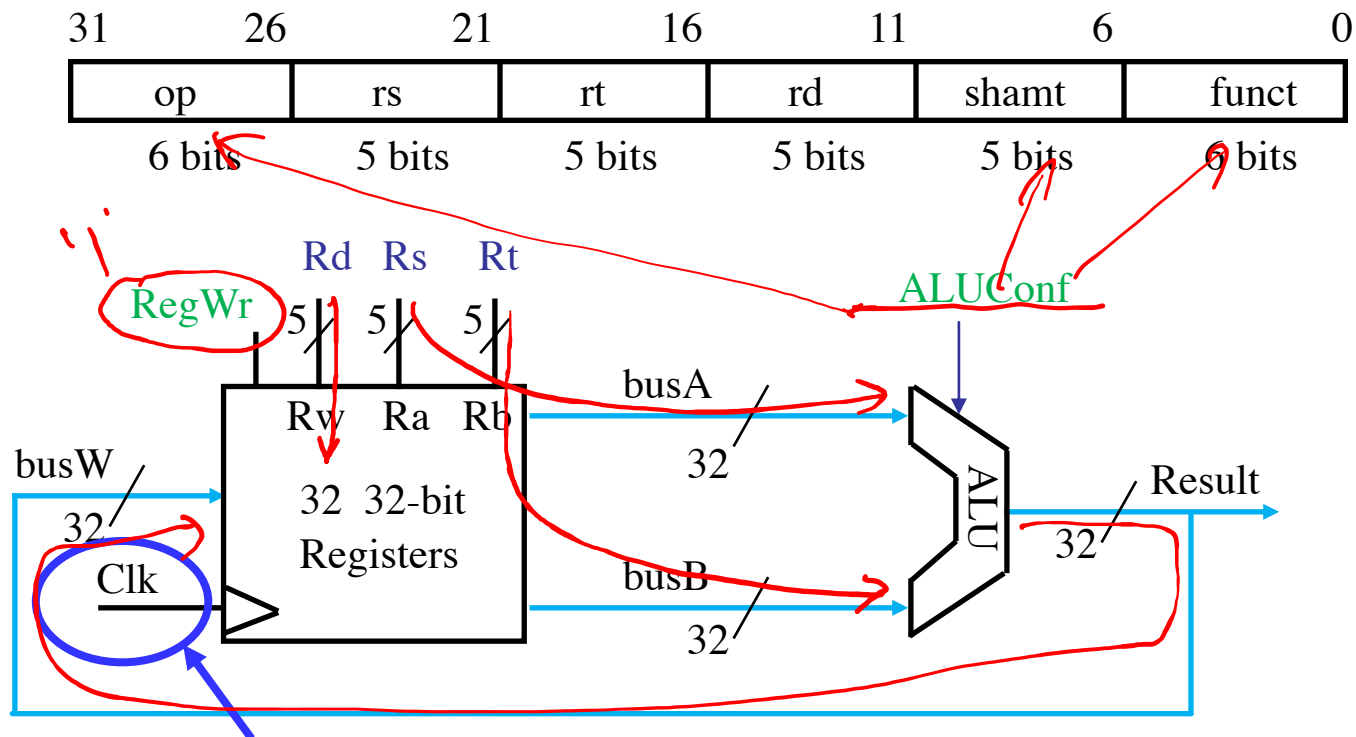
例子: `addu rd, rs, rt`

- Ra , Rb , and Rw 来自指令自中的 rs , rt , 和 rd
- $ALUConf$ and $RegWr$: 根据指令译码确定的控制信号




立即数操作

 - $R[\underline{rt}] \leq R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$




注意: R-type and I-type
目标寄存器格式位置不同

 


立即数操作

 - $R[\underline{rt}] \leq R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$




Load Word 操作

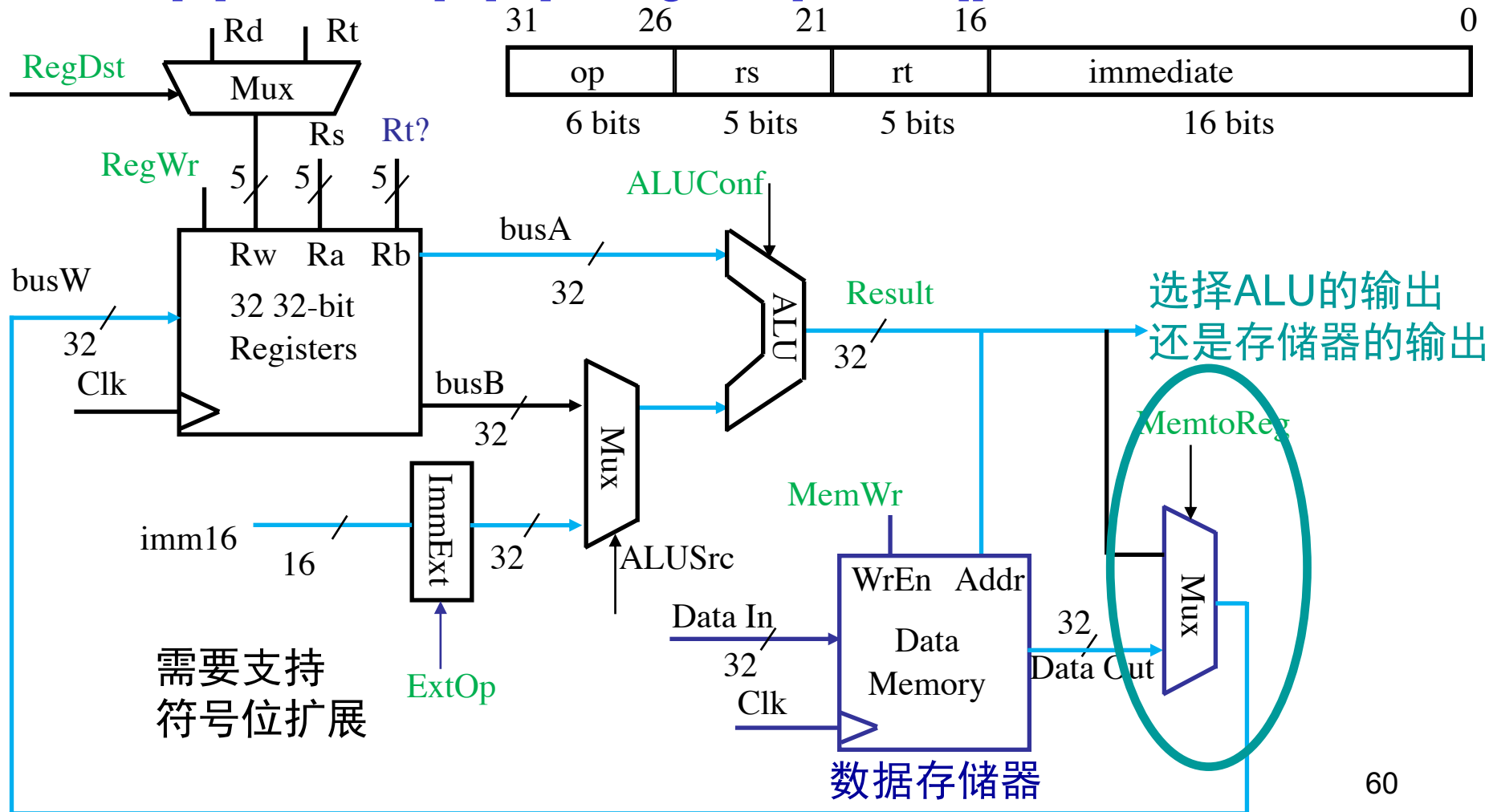- $R[rt] \leftarrow Mem[R[rs] + SignExt[imm16]]$




Load Word 操作

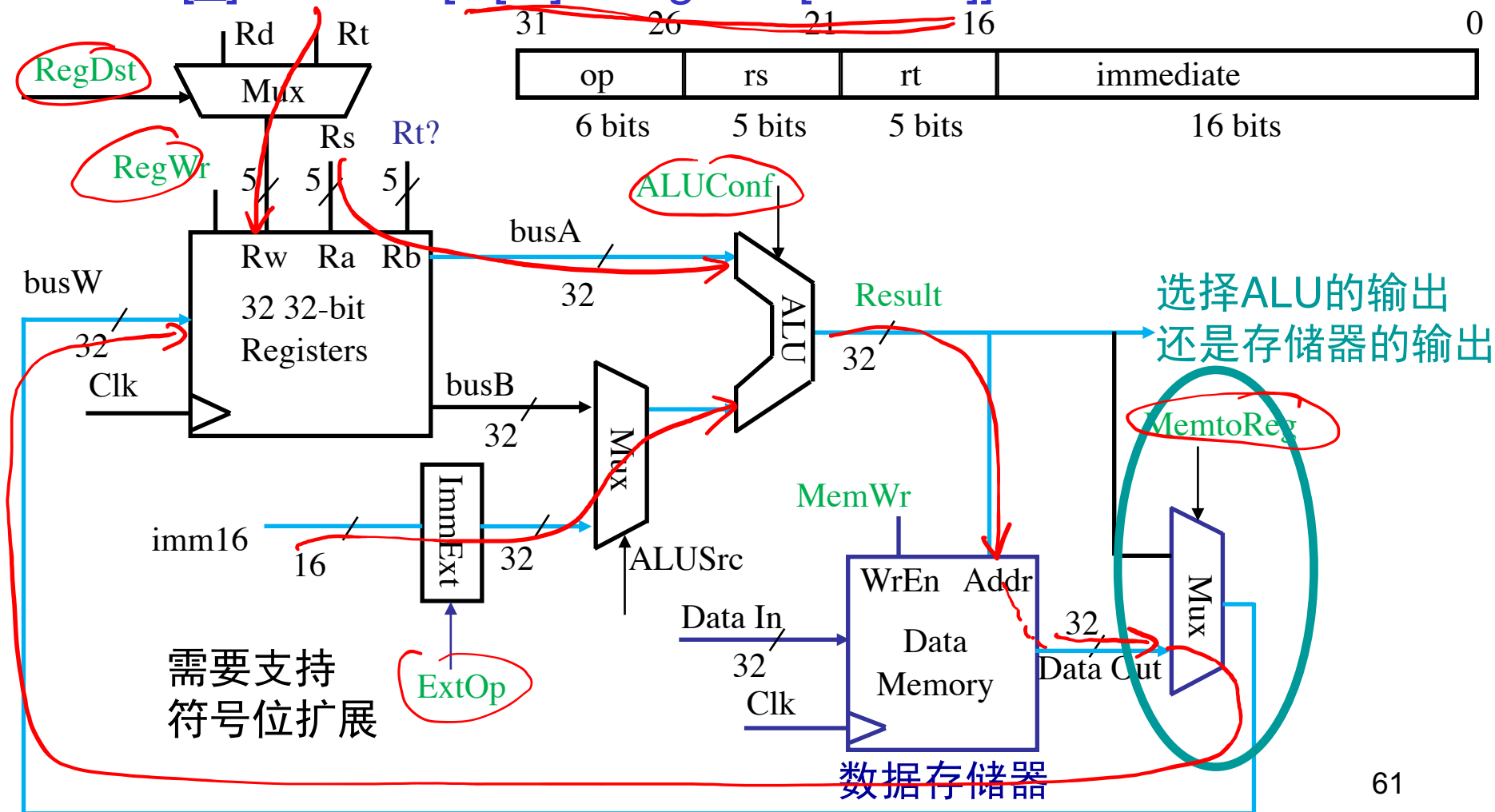- $R[rt] \leftarrow Mem[R[rs] + SignExt[imm16]]$




Store Word 操作

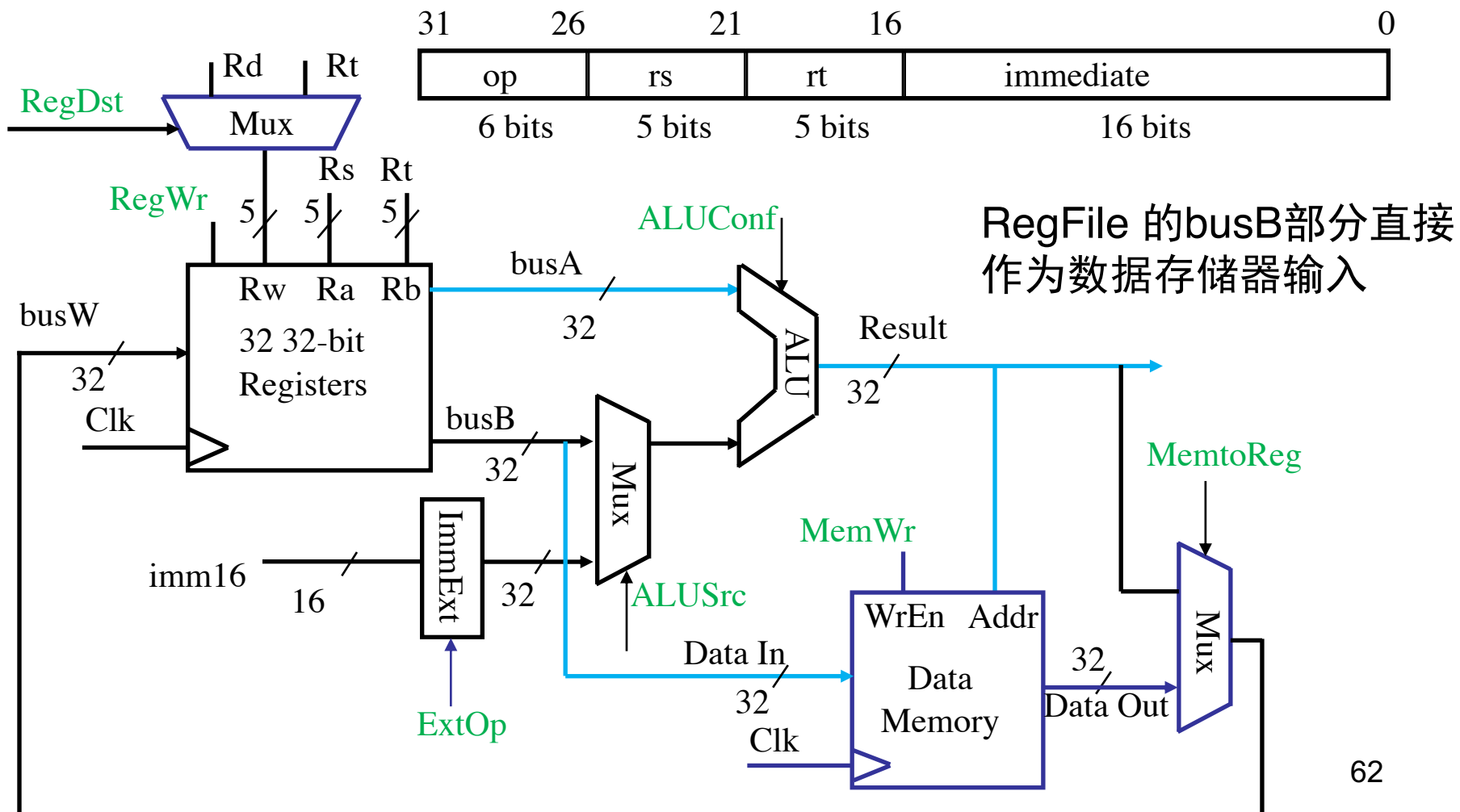- $\text{Mem}[\text{R}[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$



Store Word 操作

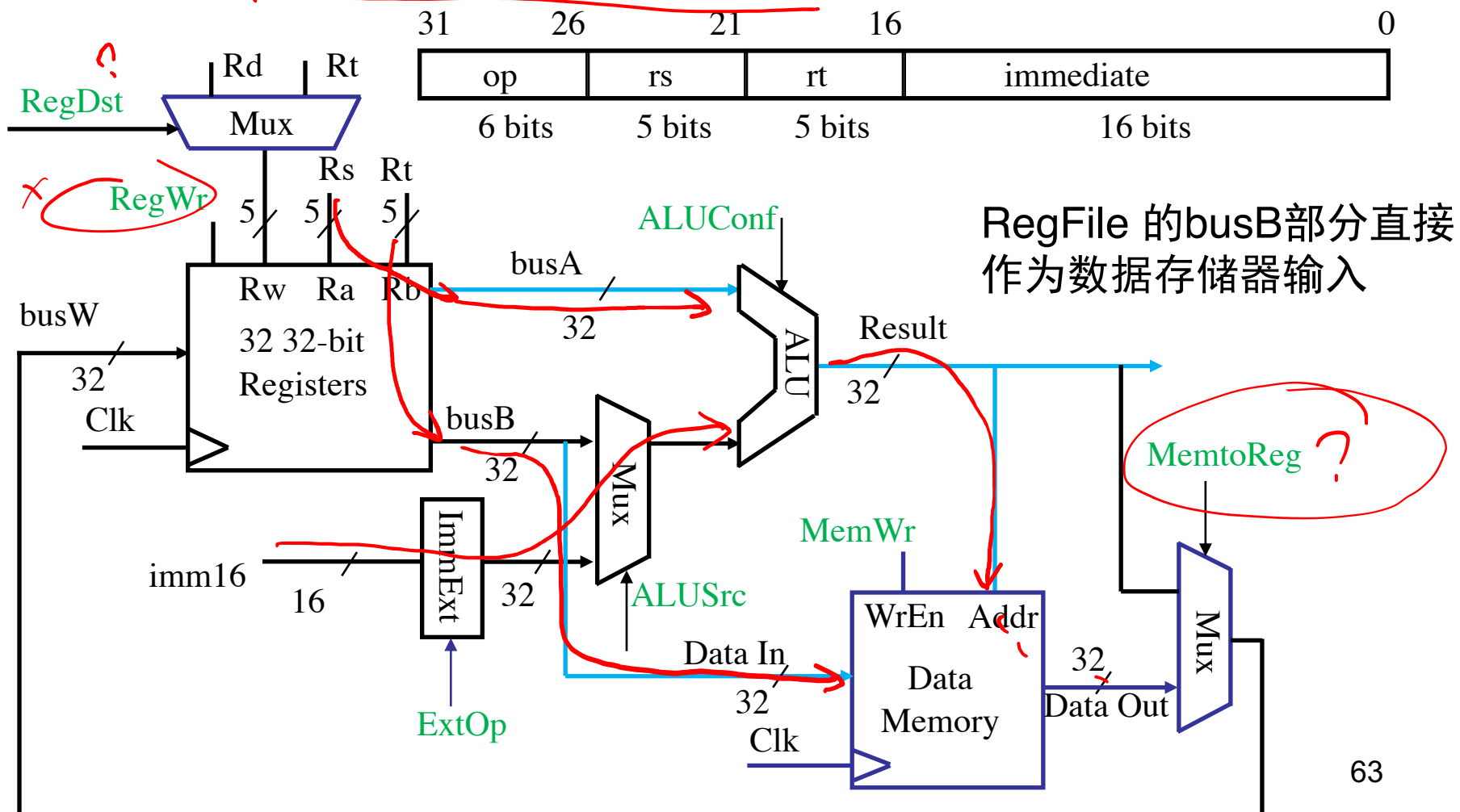
- $\text{Mem}[\text{R}[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$



1. add/sub/and/slt共用ALU是为了复用硬件，降低代价
2. 前述微处理架构支持变址寻址，例如：
lw(\$rd<=MEM[\$rs+\$rt])，
sw(MEM[\$rs+\$rt]<=\$rd)

1. add/sub/and/slt共用ALU是为了复用硬件，降低代价
(√) 满足设计要求下，复用硬件单元可降低代价
2. 前述微处理架构支持变址寻址 (×)
 $sw(MEM[\$rs + \$rt] \leq \$rd)$
需要三端口输出的RegFile, 现有
架构RegFile仅有两端口输出

分支指令

 

- beq rs, rt, imm16

–mem[PC]

从存储器取指令

–Equal $\Leftarrow (R[rs] == R[rt])$

计算分支条件

–if (Equal)

计算下一个指令的地址



- $PC \Leftarrow PC + 4 + \{ \text{SignExt}(\text{imm16}), 2b00 \}$

– else


- $PC \Leftarrow PC + 4$

分支指令——取指和条件选择

beq rs, rt, imm16

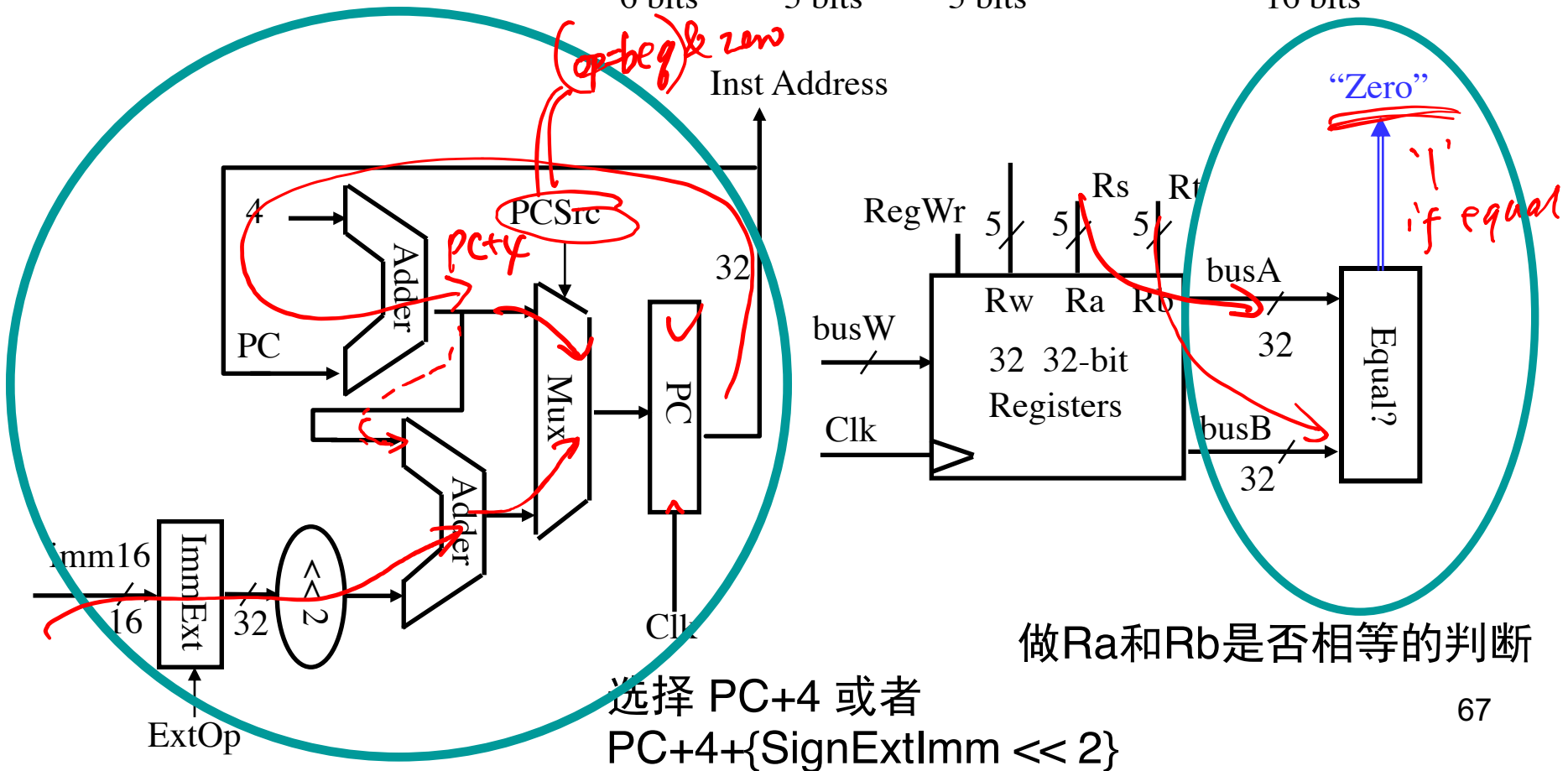 


分支指令——完整datapath

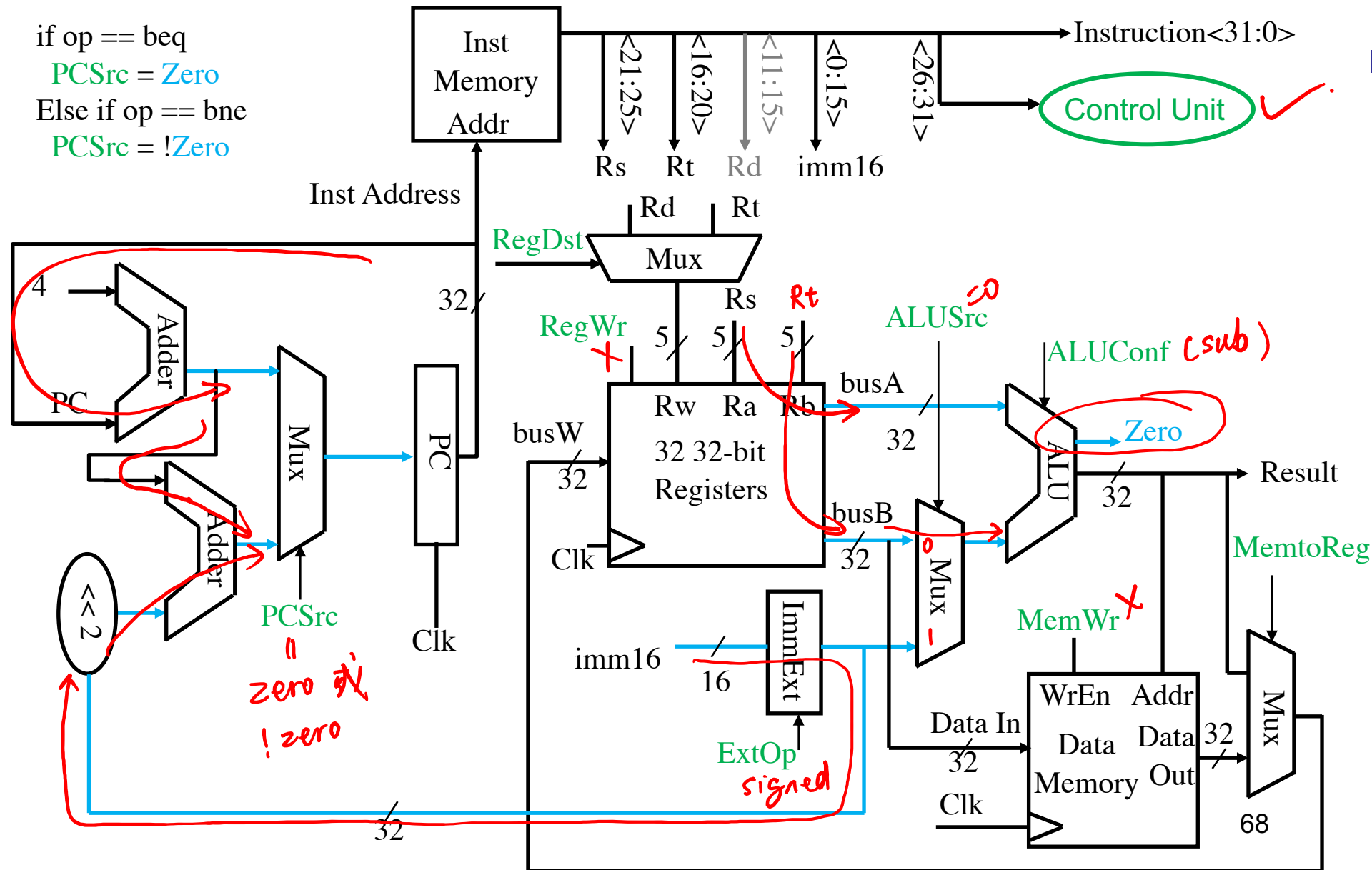


跳转指令

- j Lable

 


跳转 PC = { (PC+4)[31..28], 目标地址, 00 }

跳转指令

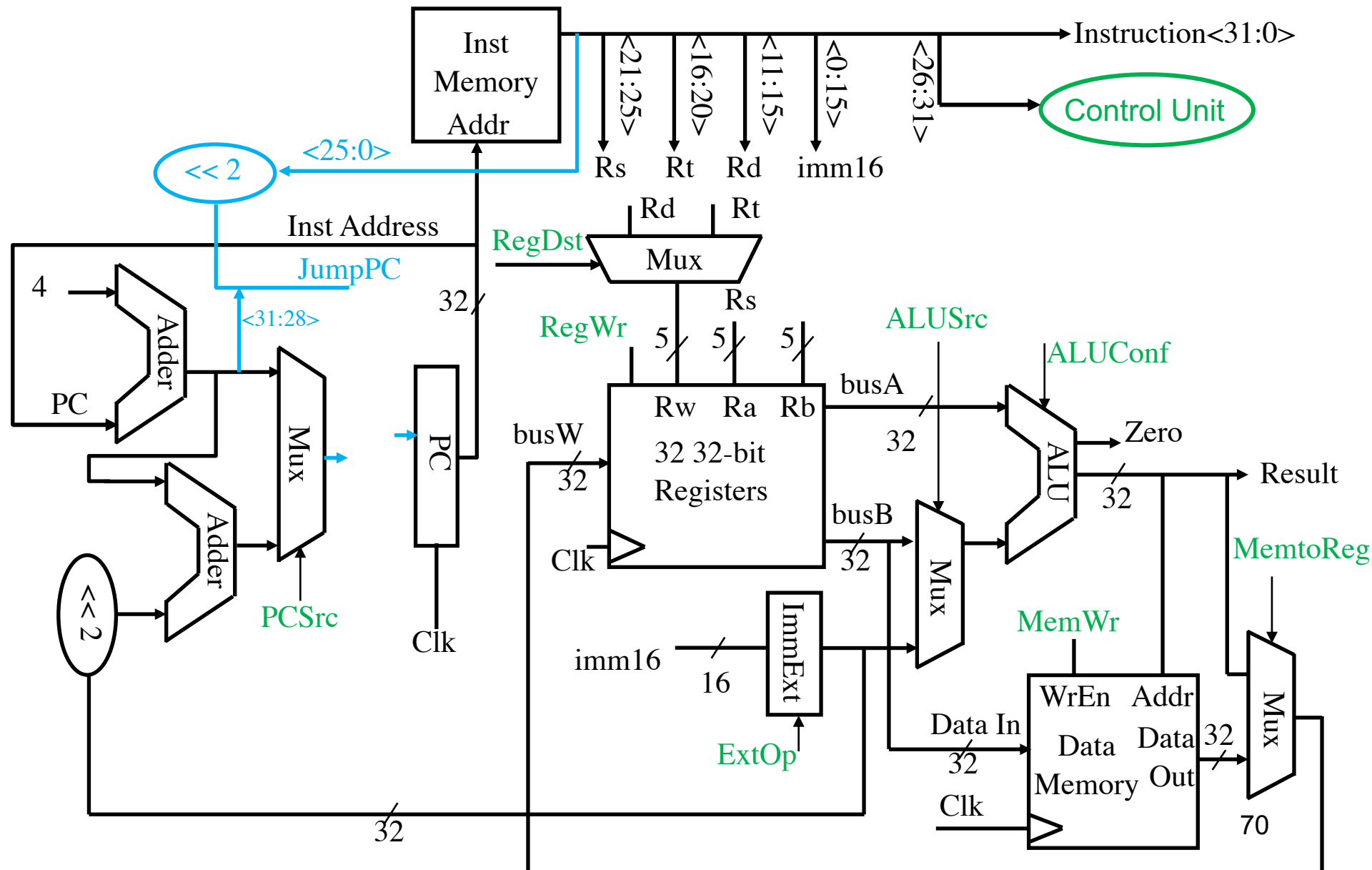

跳转指令

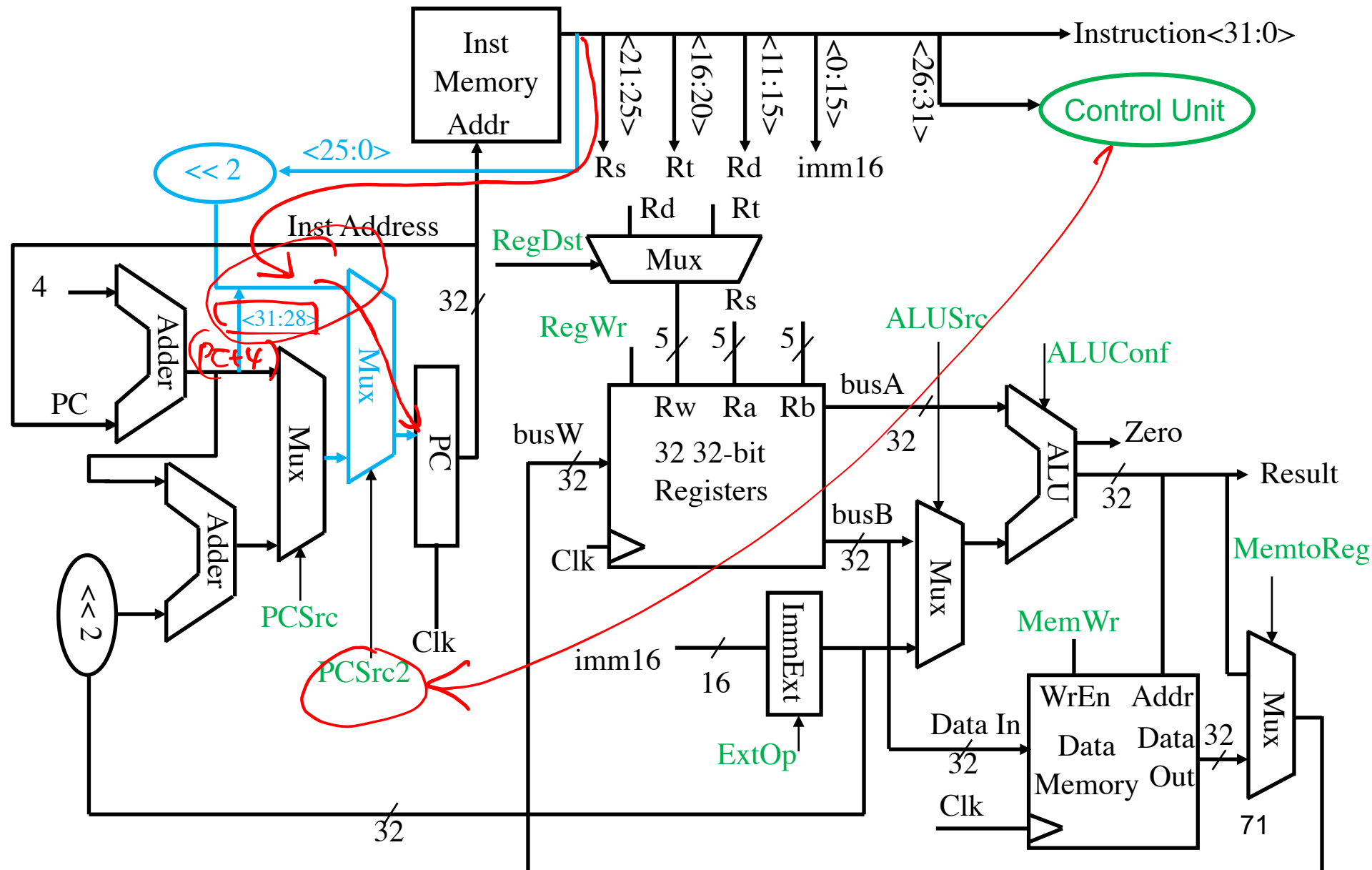


目录

- 复习与回顾
- 单周期数据通路设计流程
 - 指令集和设计需求分析
 - 功能模块设计
 - 数据通路模块组装
 - 控制信号分析与逻辑设计
- 单周期数据通路延时分析
- 多周期数据通路
- 异常与中断

进一步精简的MIPS子集


- ADD, SUB, AND, SLT

 - add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt
- and rd, rs, rt
- slt rd, rs, rt



- OR Immediate:

- ori rt, rs, imm16

 


- LOAD and STORE Word


- lw rt, imm16(rs)
- sw rt, imm16(rs)

- BRANCH and JUMP:

- beq rs, rt, imm16
- j Lable

 


精简MIPS子集的数据通路设计

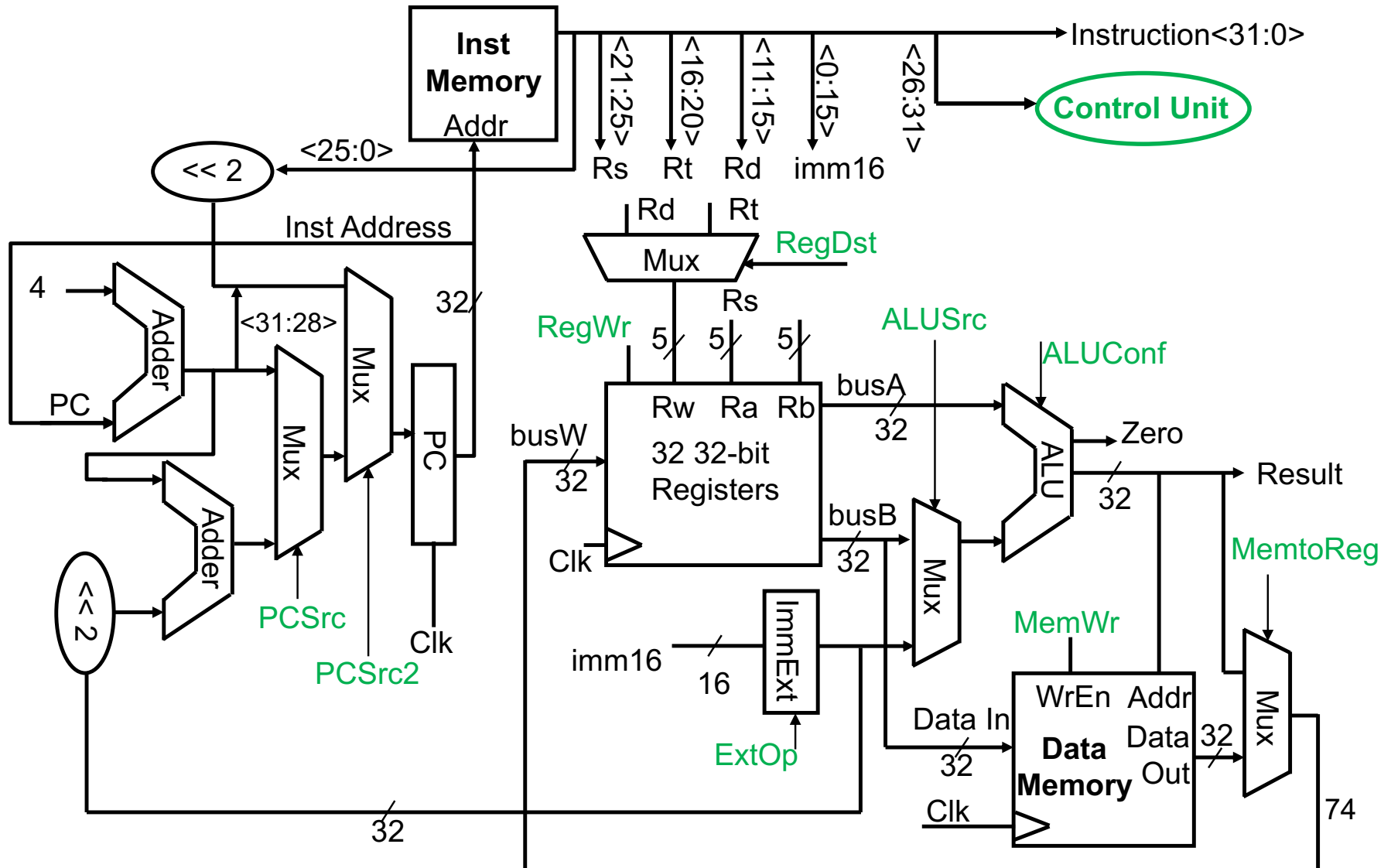

控制信号分析

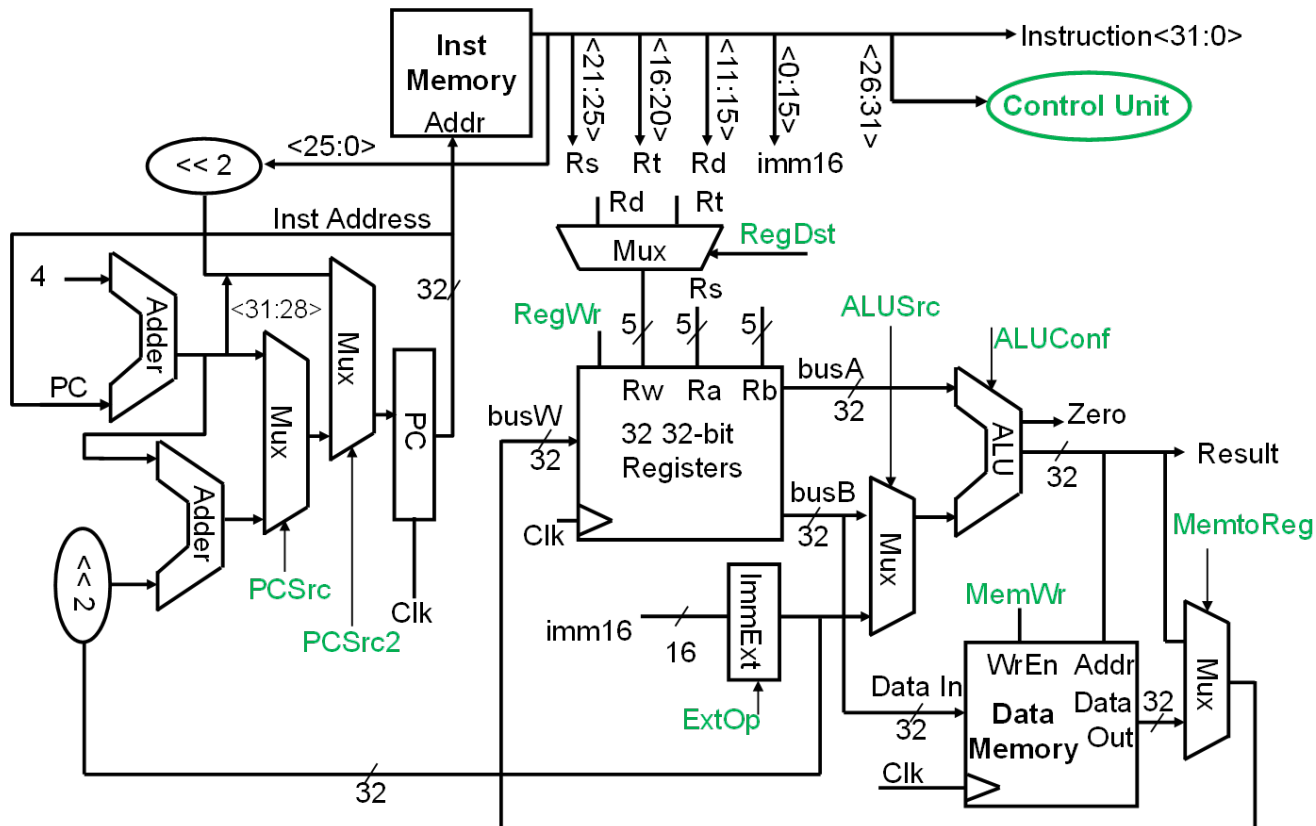- PCSrc: 0-顺序, 1-分支跳转
- ExtOp: “zero”, “sign”
- ALUSrc: 0 \Rightarrow regB; 1 \Rightarrow imm32
- ALUconf: “add”, “sub”, “or”
- MemWr: 1 \Rightarrow write memory
- MemtoReg: 0 \Rightarrow ALU; 1 \Rightarrow Mem
- RegDst: 0 \Rightarrow “Rt”; 1 \Rightarrow “Rd”
- RegWr: 1 \Rightarrow write registers



控制信号分析


- 选择

- PCSrc(/2) 程序计数方式控制
- ALUSrc ALU输入选择控制
- ExtOp 立即数扩展方式控制
- ALUconf ALU运算选择

- 写入控制


- RegWr 寄存器写入控制
- RegDst 写入寄存器选择
- MemWr 存储器写入控制
- MemtoReg 寄存器数据写入端选择

控制信号和Datapath

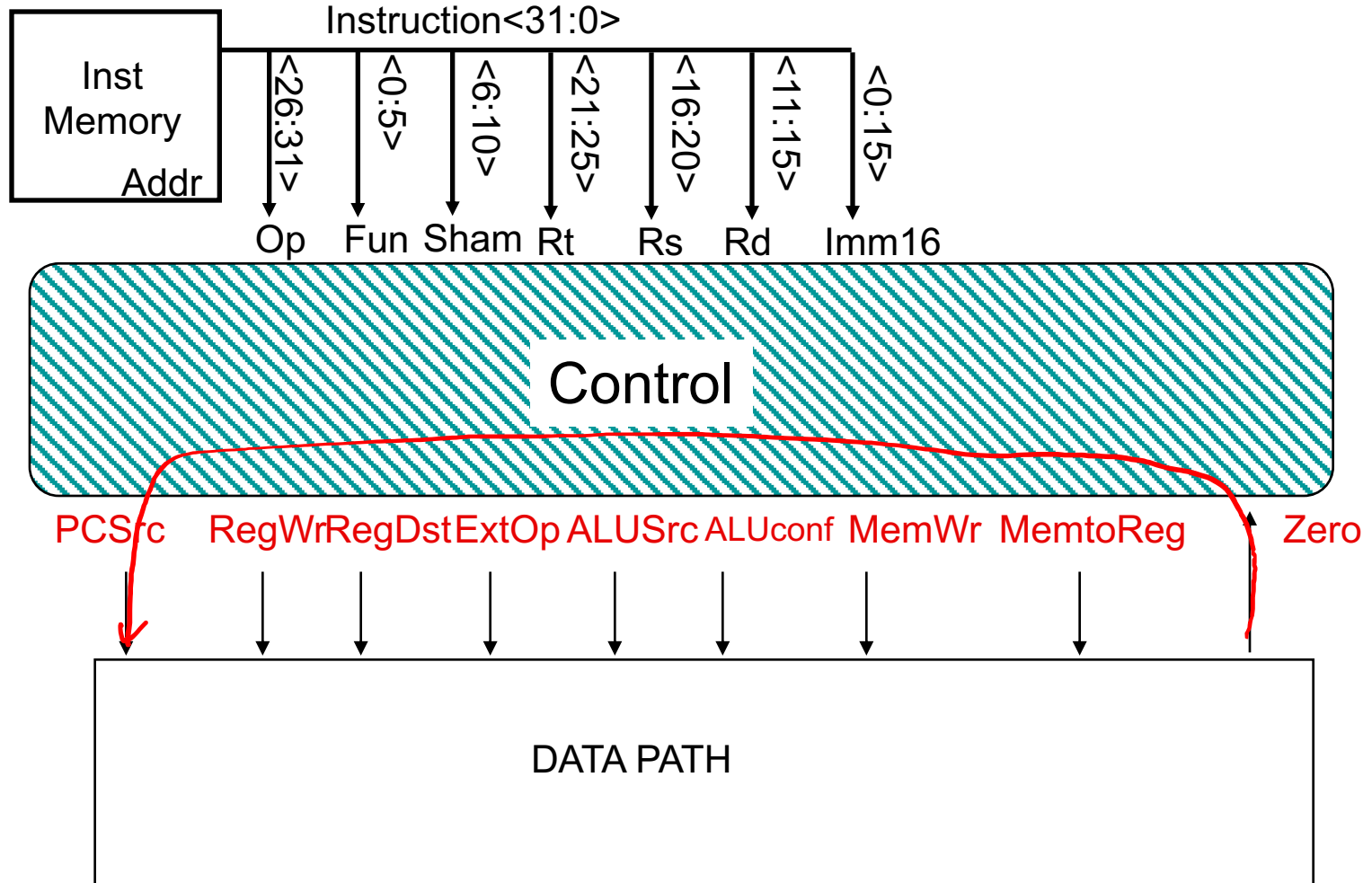


取指令过程

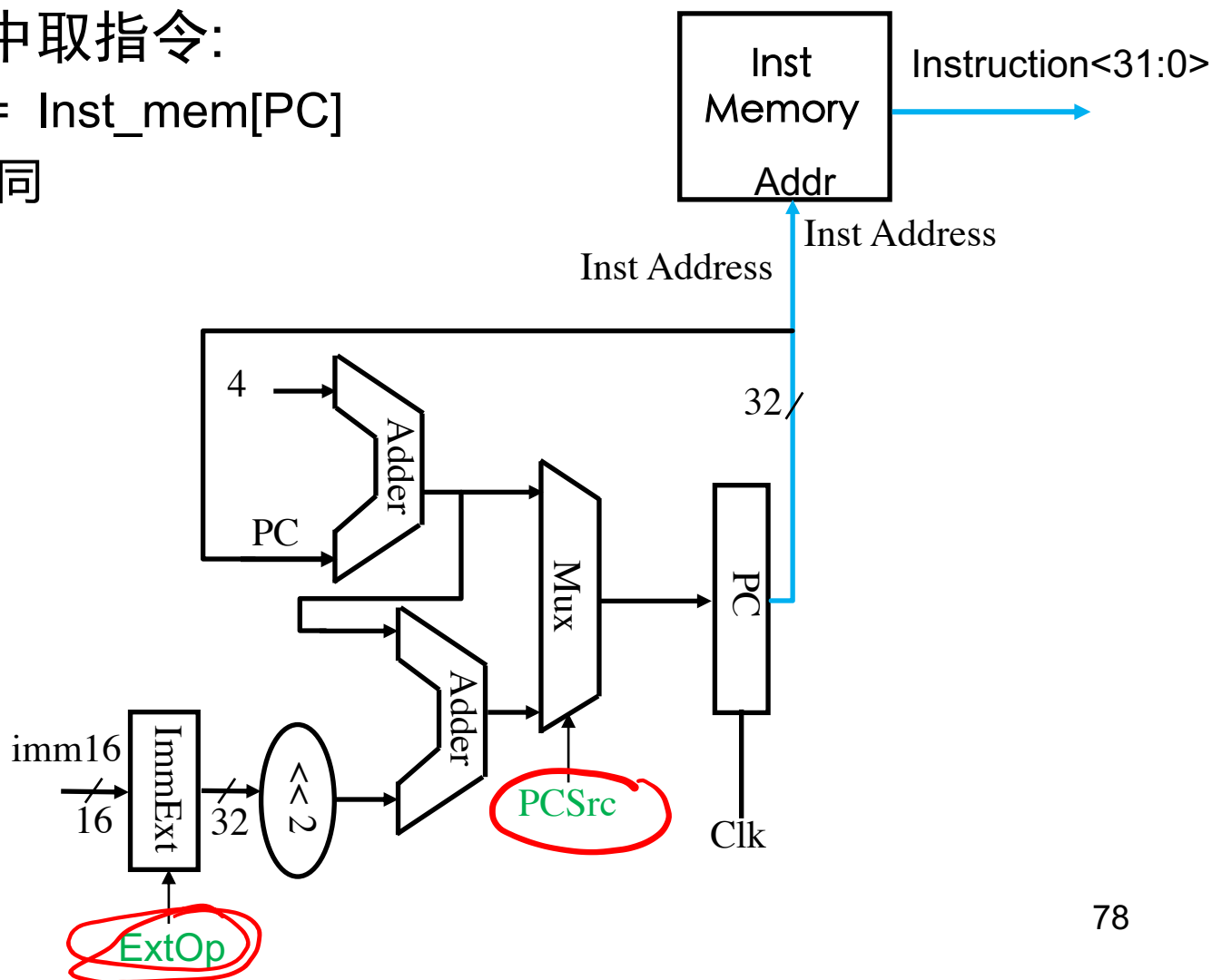- 从指令存储器中取指令：
 - $\text{Instruction} \leq \text{Inst_mem}[\text{PC}]$
 - 对所有指令相同



PCSrc信号的控制逻辑

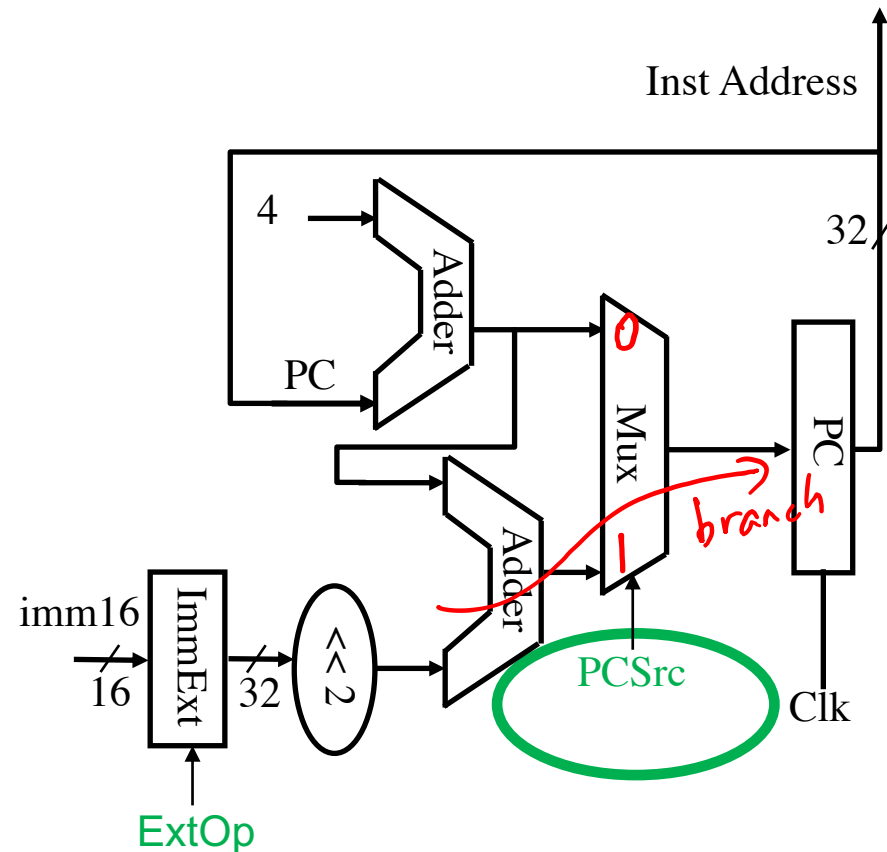- **PCSrc:** $0 \Rightarrow PC \leq PC + 4$
 $1 \Rightarrow PC \leq PC + 4 + \{\text{SignExt}(\text{Im16}), 2b00\}$




	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
PCSrc	0	0	0	0	0	1?

对于Beq的指令地址更新过程

```
if (Zero == 1)
    PC = PC + 4 + {SignExt[imm16], 2b00};
else
    PC = PC + 4;
```

- PCSrc如何实现的?
 - 受哪些因素影响?

PCSrc = Branch AND Zero

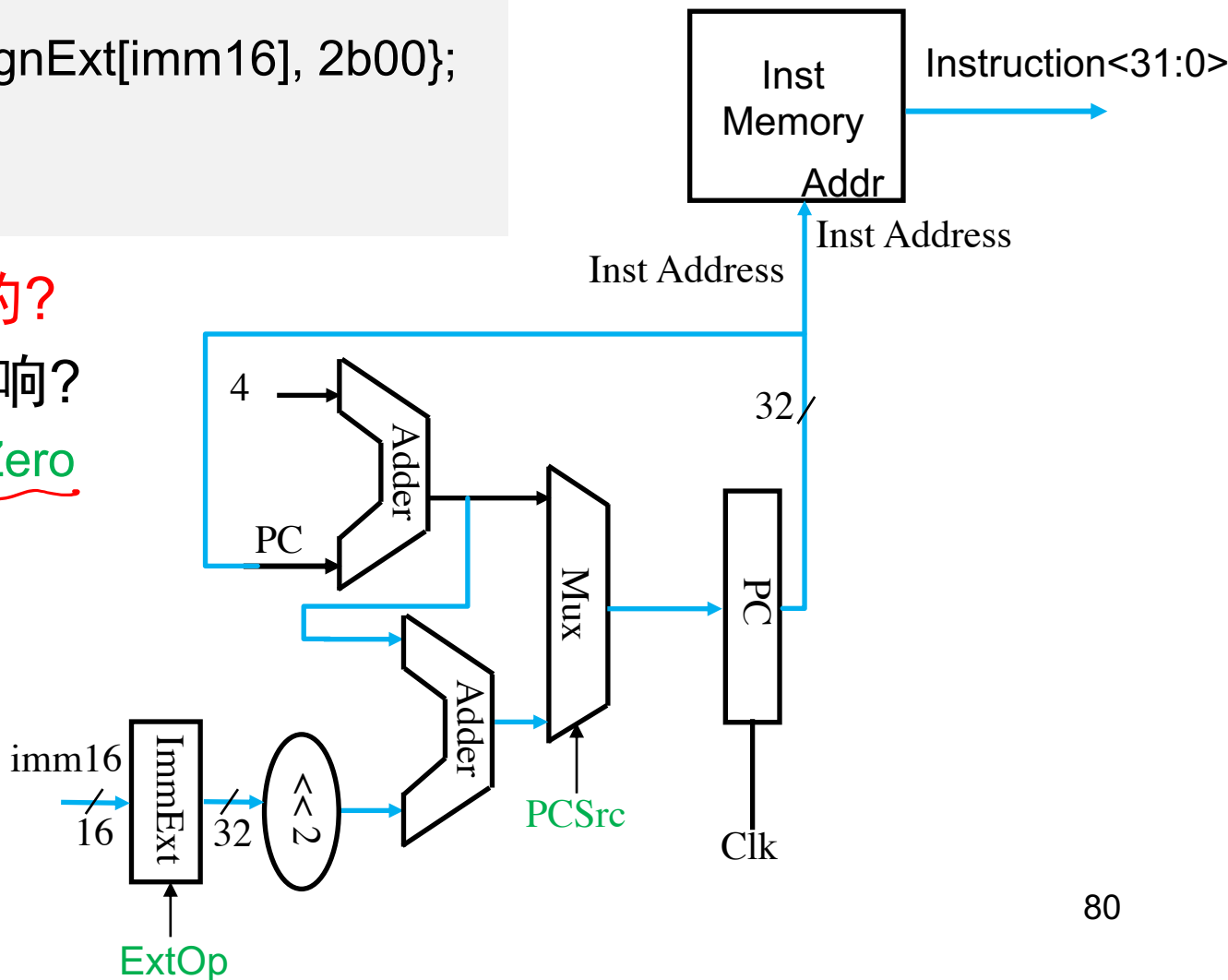


对于Beq的指令地址更新过程

```
if (Zero == 1)
    PC = PC + 4 + {SignExt[imm16], 2b00};
else
    PC = PC + 4;
```

- PCSrc如何实现的?
 - 受哪些因素影响?


PCSrc = Branch AND Zero

Branch	Zero	MUX
0	X	0
1	0	0
1	1	1

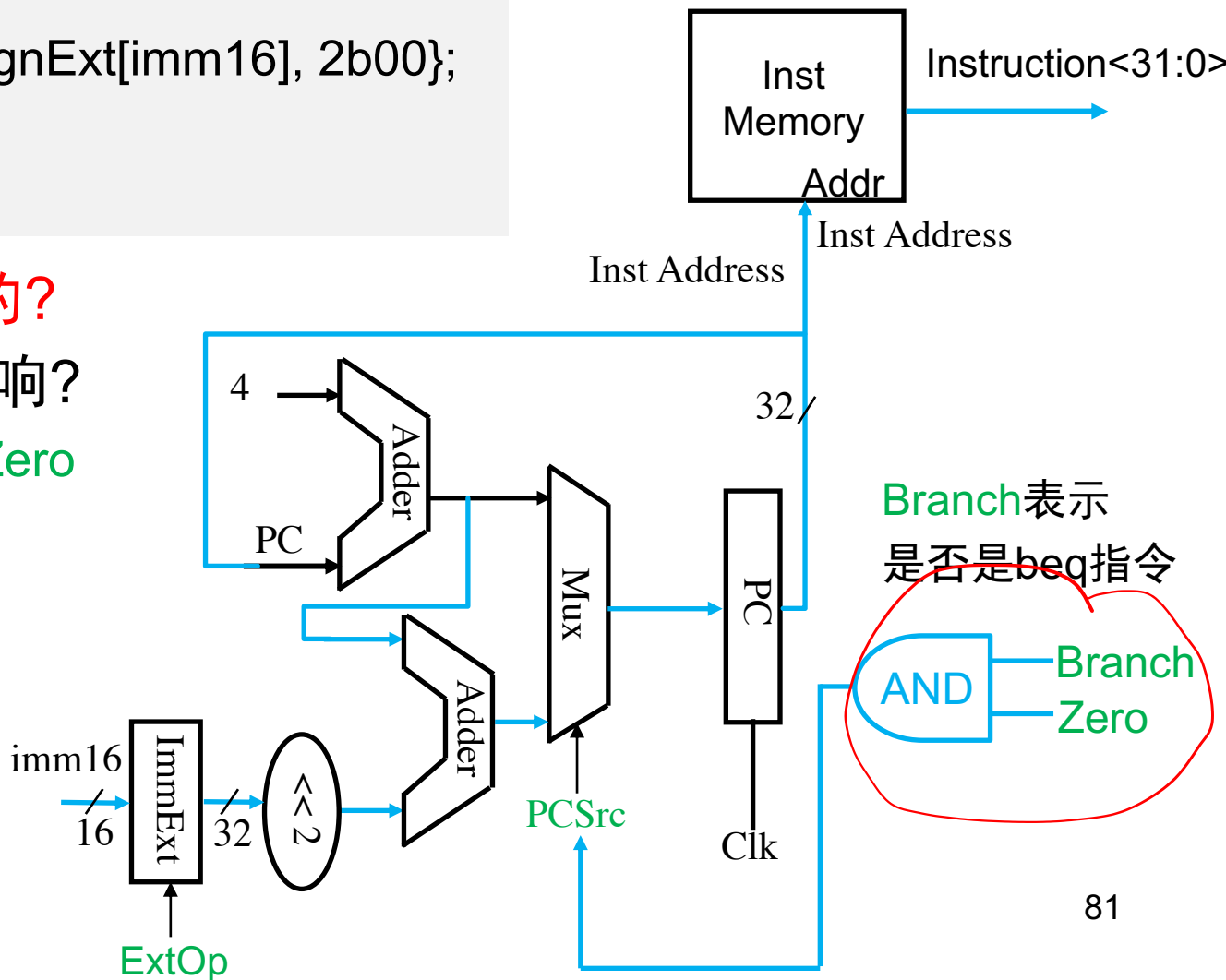

ALUSrc信号的控制逻辑

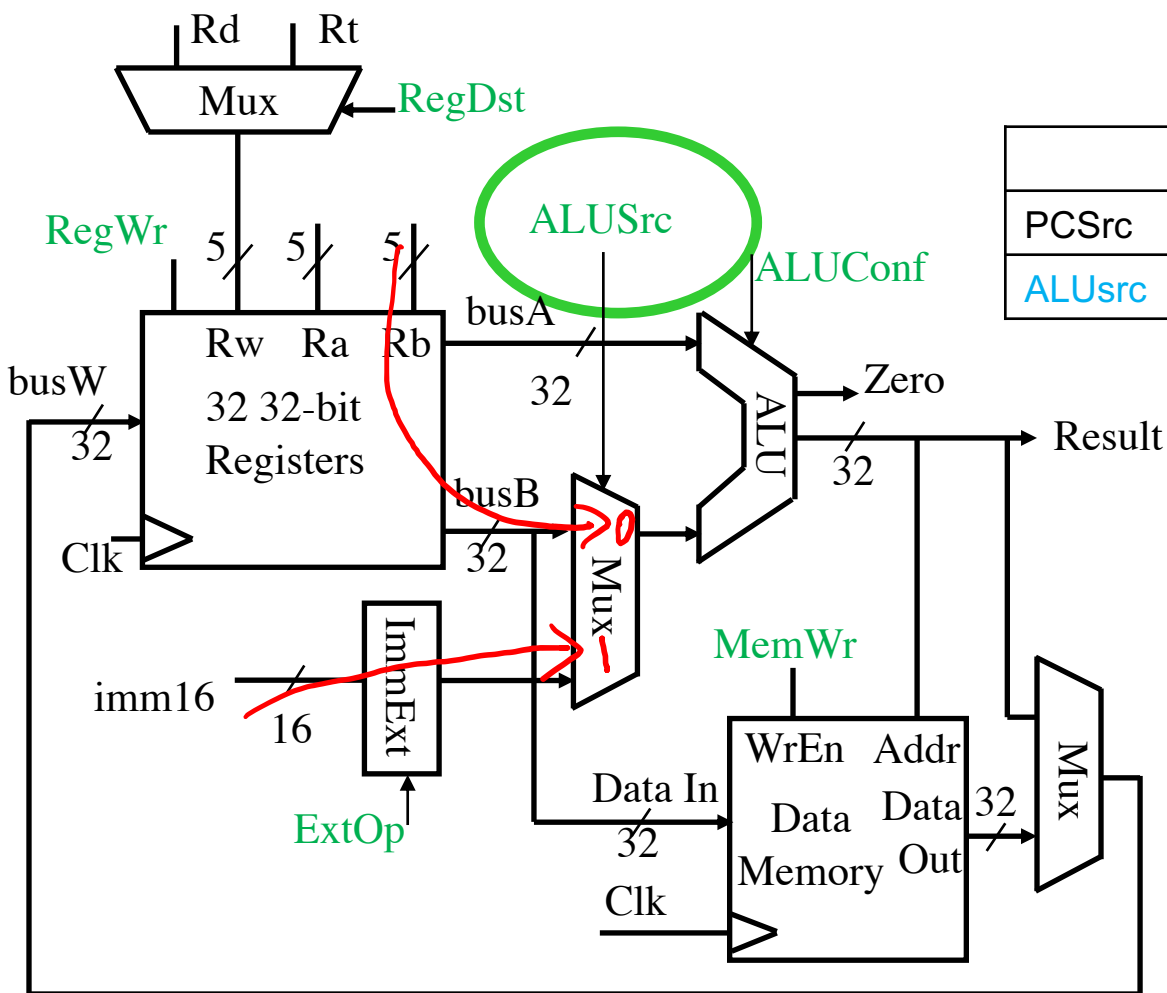- **ALUSrc**: 0 \Rightarrow reg 为ALU B输入; 1 \Rightarrow 立即数为ALU B 输入




	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
PCSrc	0	0	0	0	0	1
ALUSrc	0	0	1	1	1	0

ExtOp:立即数扩展方式控制

- ExtOp


- 0 \Rightarrow “立即数高位填0”
- 1 \Rightarrow “立即数符号扩展”

	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
PCSrc	0	0	0	0	0	1
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
ExtOp	X	X	0	1	1	1

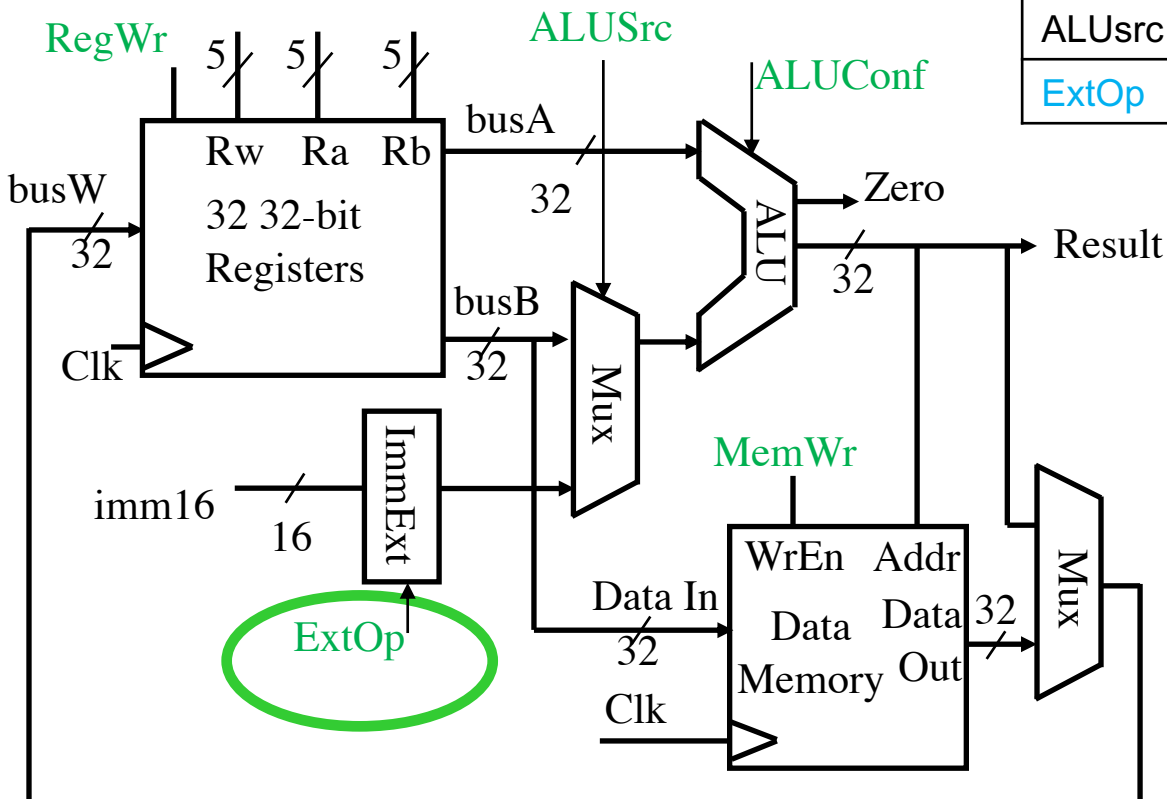

RegWr: 寄存器写入控制


- RegWr: 1 \Rightarrow 写寄存器使能

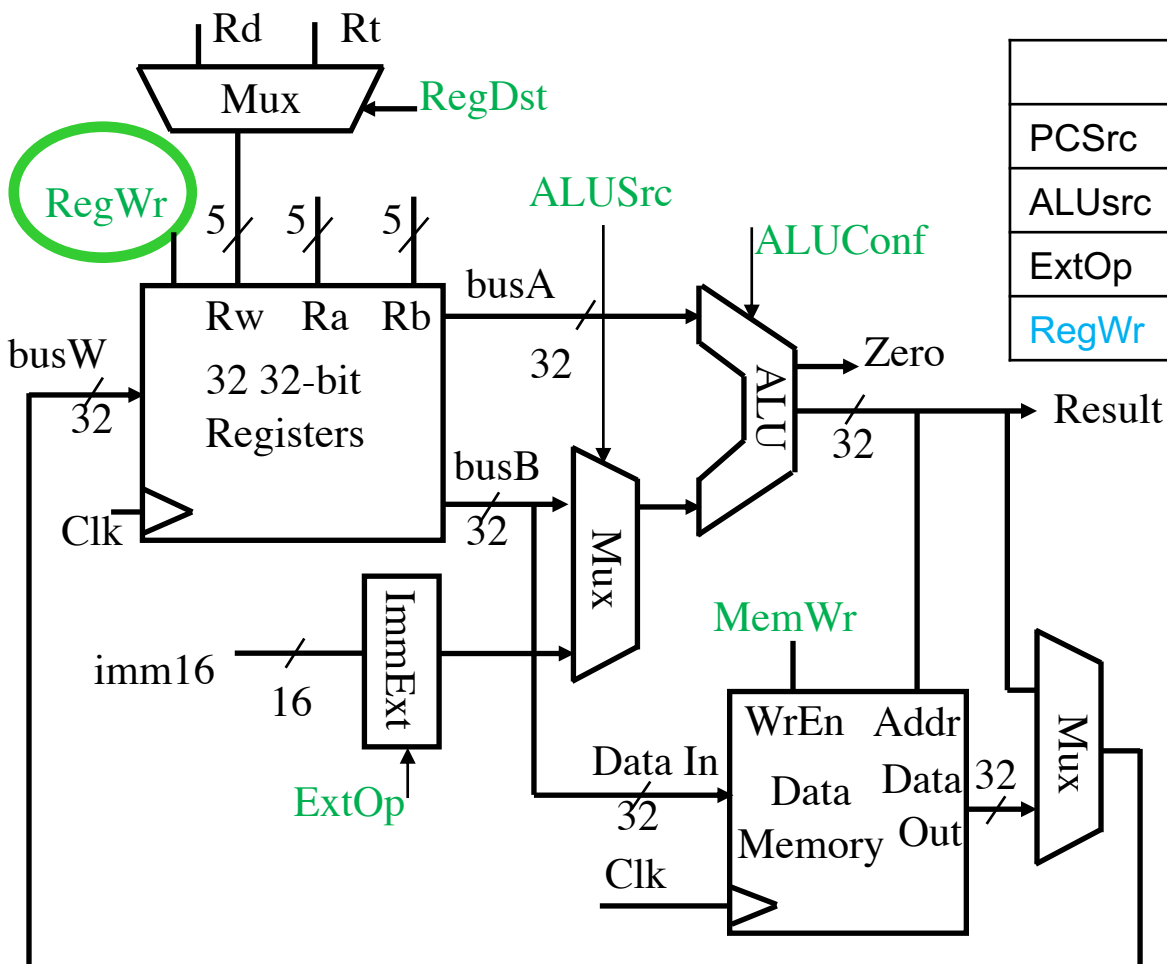

	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
PCSrc	0	0	0	0	0	1
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
ExtOp	X	X	0	1	1	1
RegWr	1	1	1	1	0	0


RegDst: 写入寄存器选择

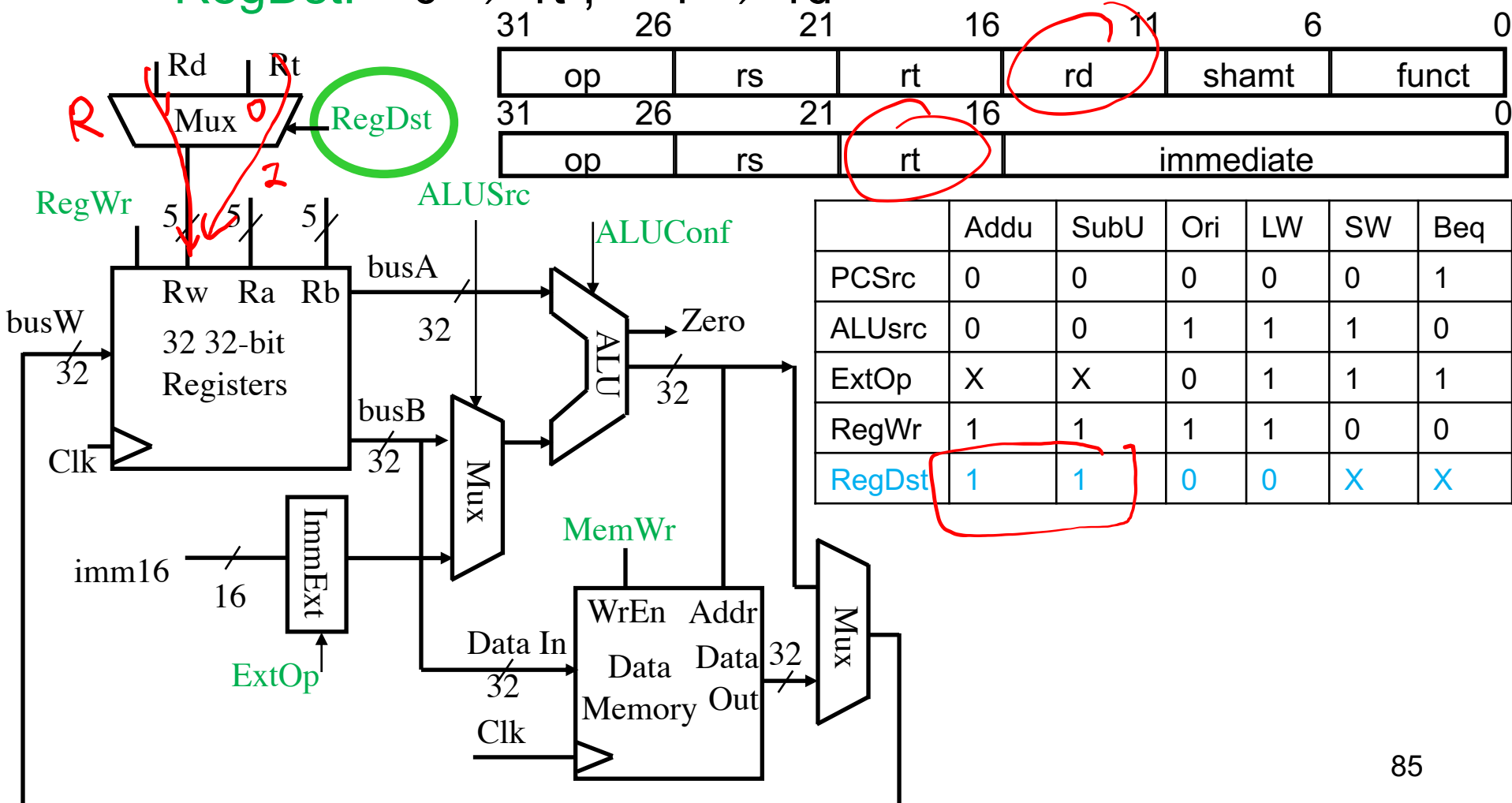- RegDst: 0 \Rightarrow "rt"; 1 \Rightarrow "rd"



MemWr存储器写入控制


- MemWr: 1 \Rightarrow 写存储器使能

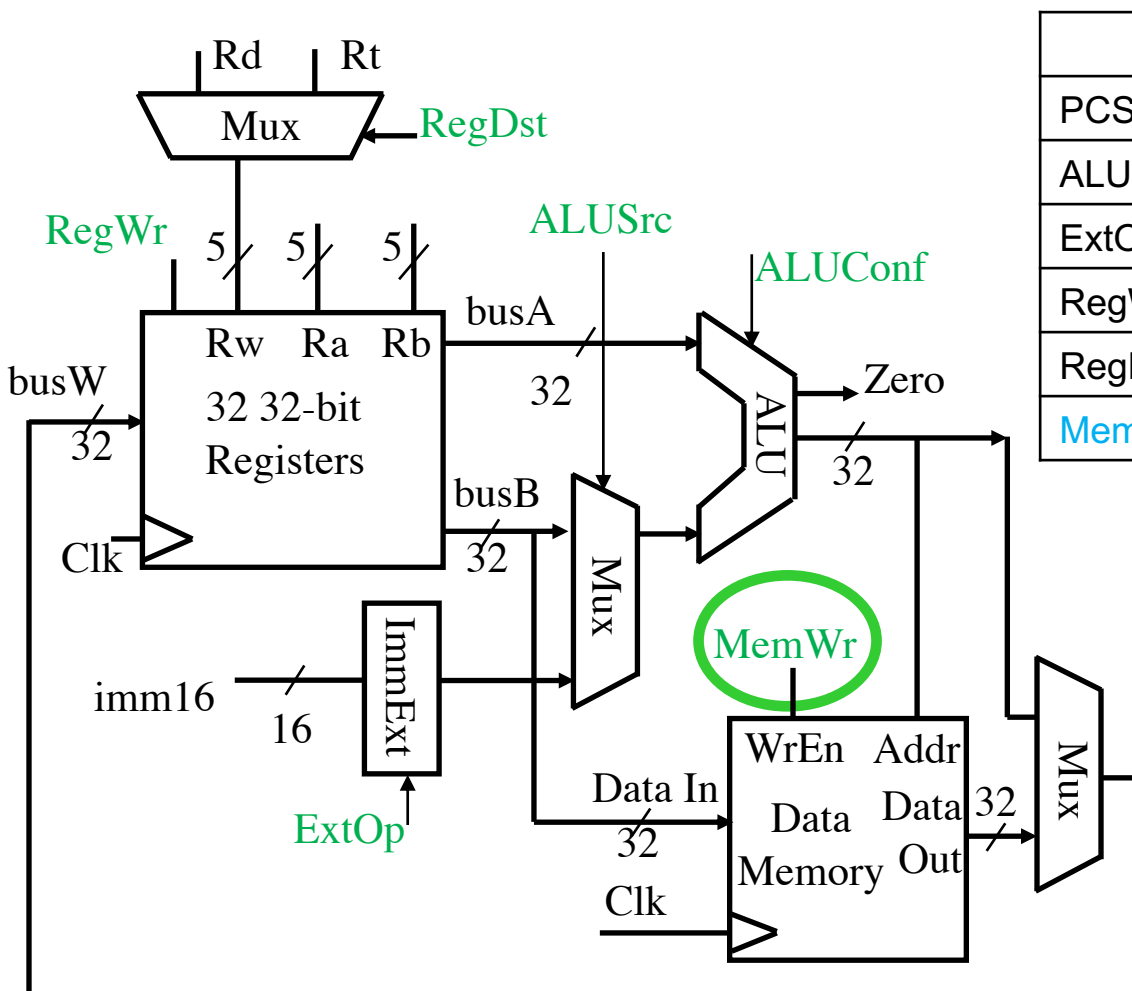

	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
PCSrc	0	0	0	0	0	1
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
ExtOp	X	X	0	1	1	1
RegWr	1	1	1	1	0	0
RegDst	1	1	0	0	X	X
MemWr	0	0	0	0	1	0

MemtoReg:寄存器数据写入端选择信号

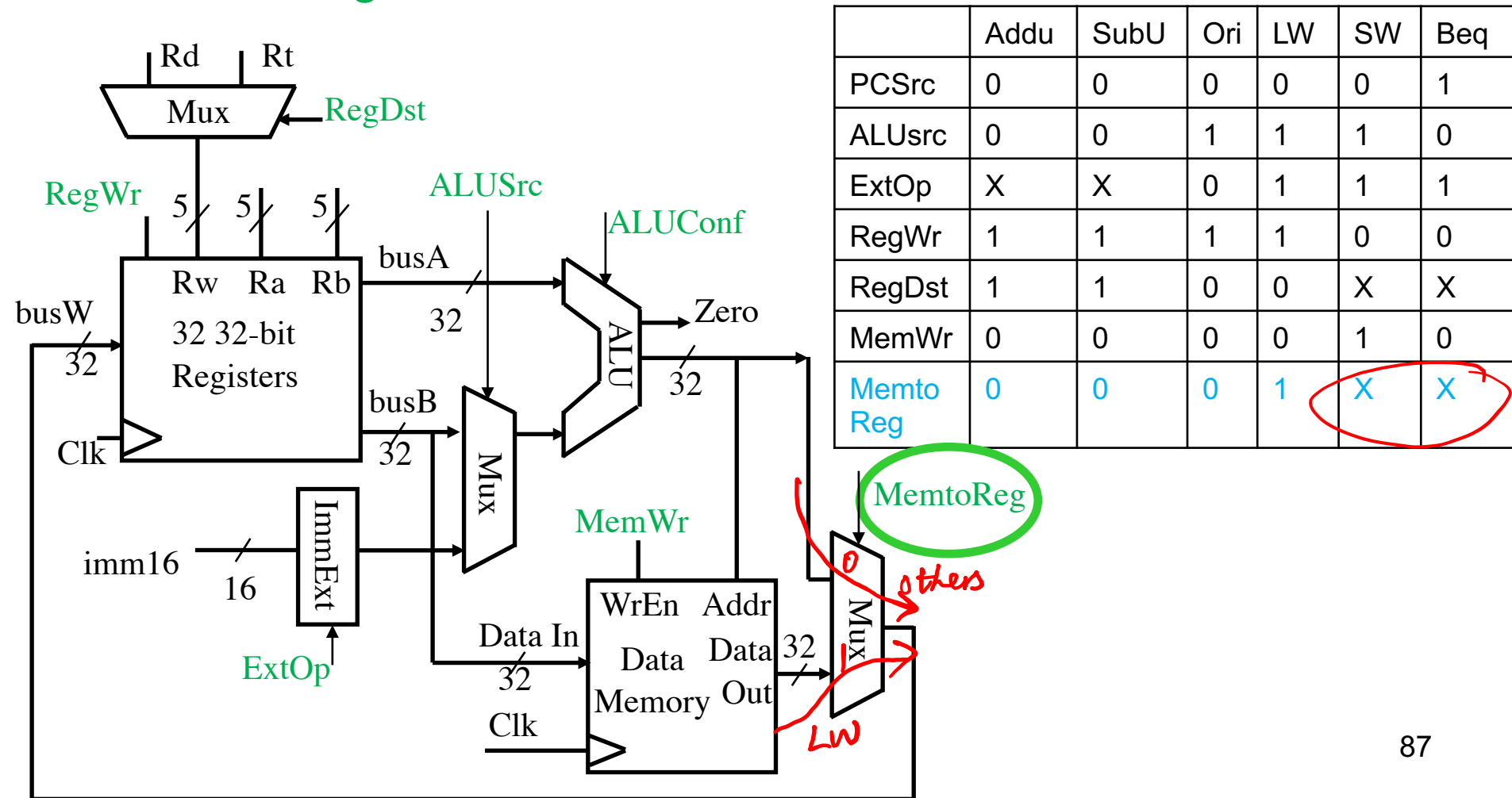
- MemtoReg: 0 \Rightarrow ALU; 1 \Rightarrow Mem



单选题

- ALUConf: $0 \Rightarrow \text{"add"}$, $1 \Rightarrow \text{"sub"}$, $2 \Rightarrow \text{"or"}$

	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
ALUConf	?	?	?	?	?	?

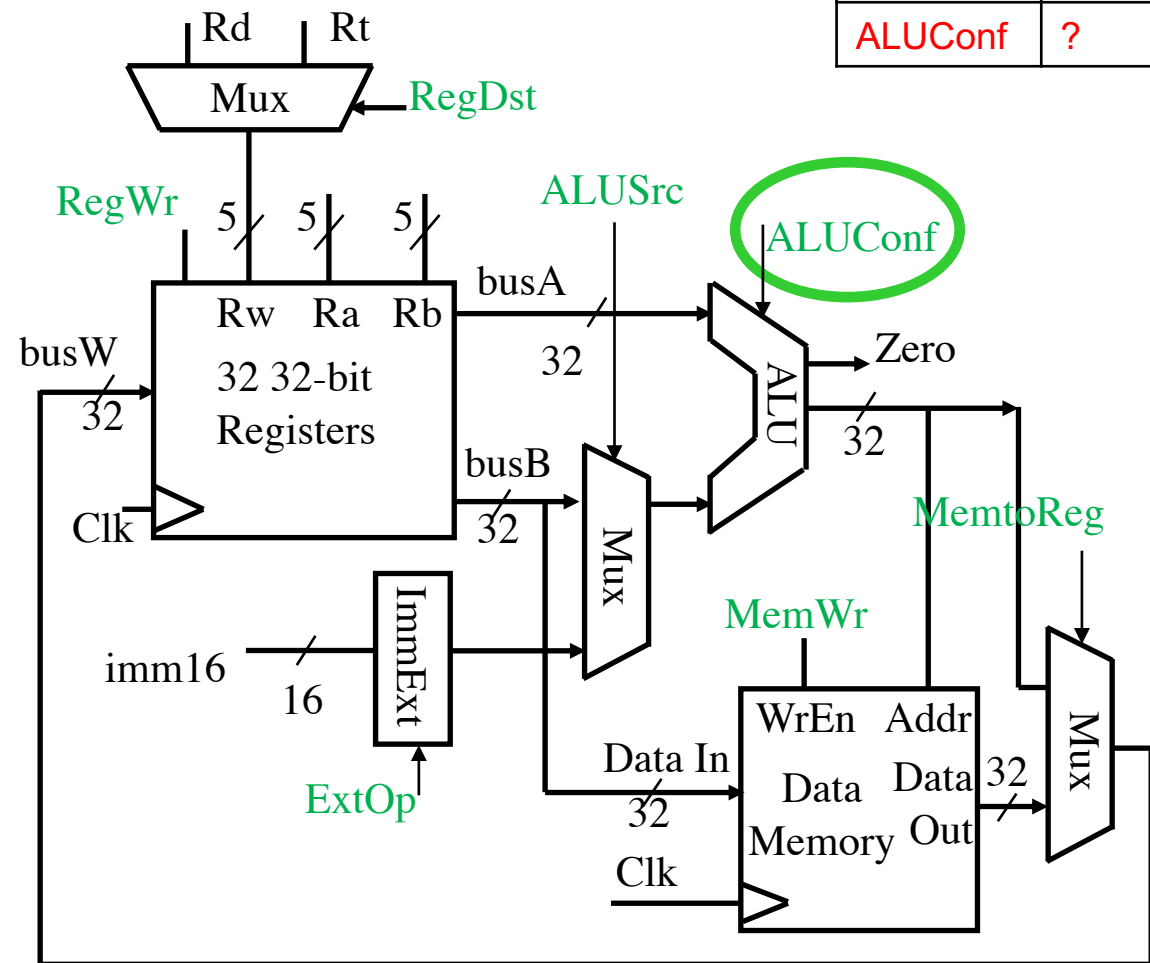

ALUConf 的赋值为哪一项？

- A. 0 1 0 0 0 1
- B. 0 1 0 0 0 X
- C. 0 1 2 0 0 1
- D. 0 1 2 0 0 X

解答

- ALUConf: $0 \Rightarrow \text{"add"}, 1 \Rightarrow \text{"sub"}, 2 \Rightarrow \text{"or"}$

	Addu	SubU	Ori	LW	SW	Beq
ALUConf	?	?	?	?	?	?

ALUConf 的赋值为哪一项？

A. 010001

B. 01000X


C. 012001

D. 01200X


分析：Beq：减法判断 $rs == rt$

ALUConf: ALU运算选择

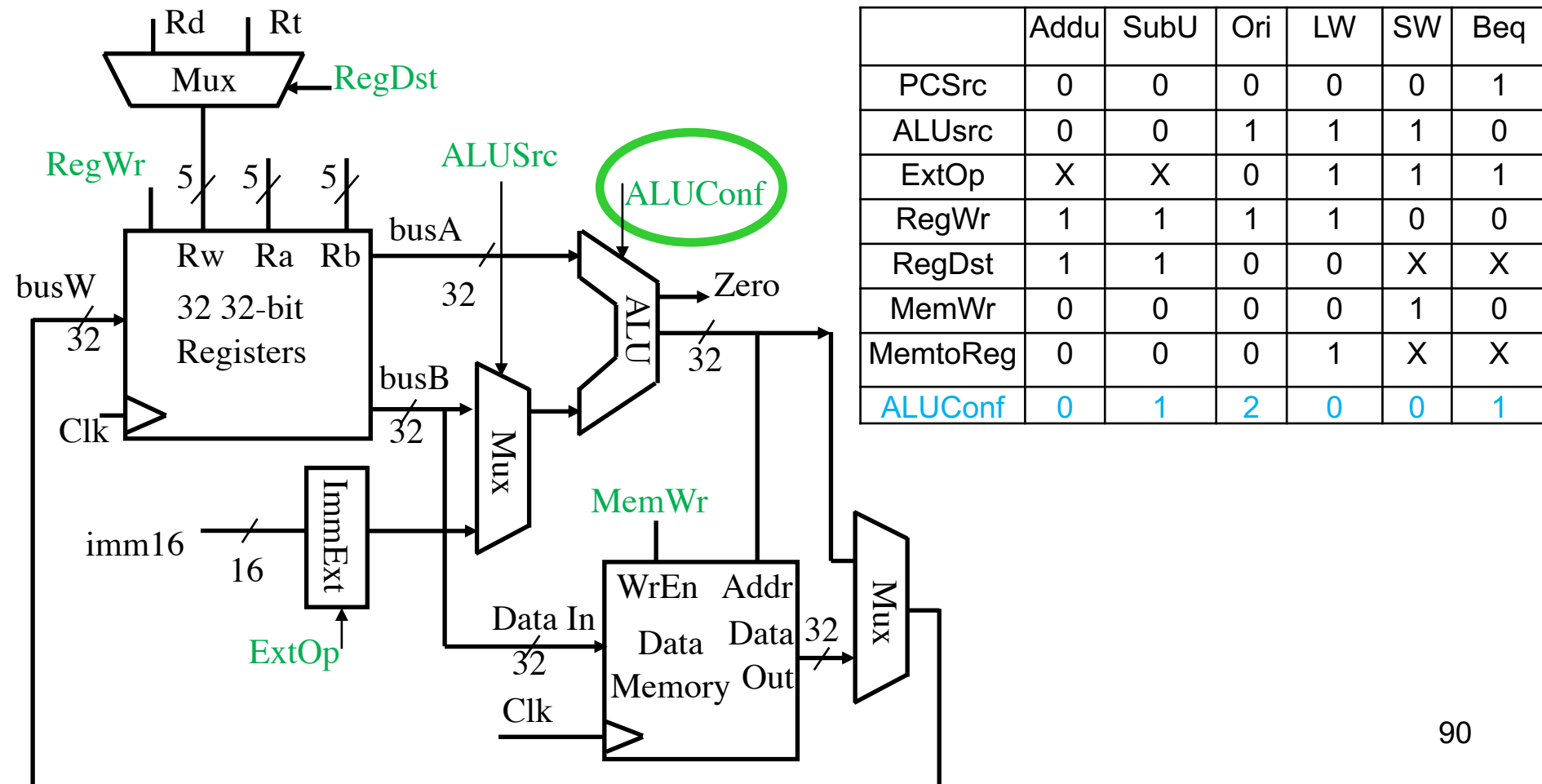
- ALUConf: 0 \Rightarrow “add”, 1 \Rightarrow “sub”, 2 \Rightarrow “or”




Beq指令的Single Cycle Datapath

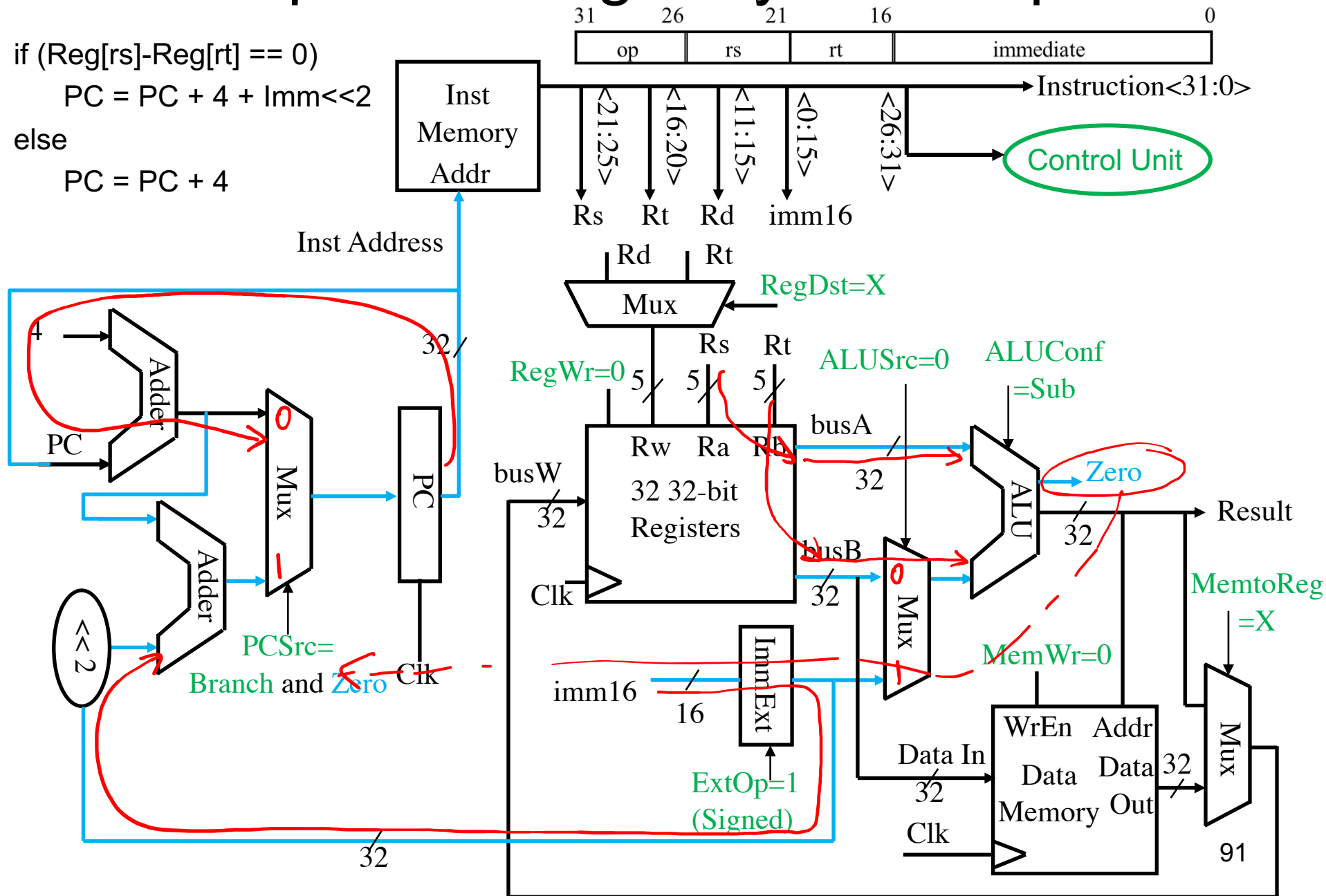


Beq指令的Single Cycle Datapath

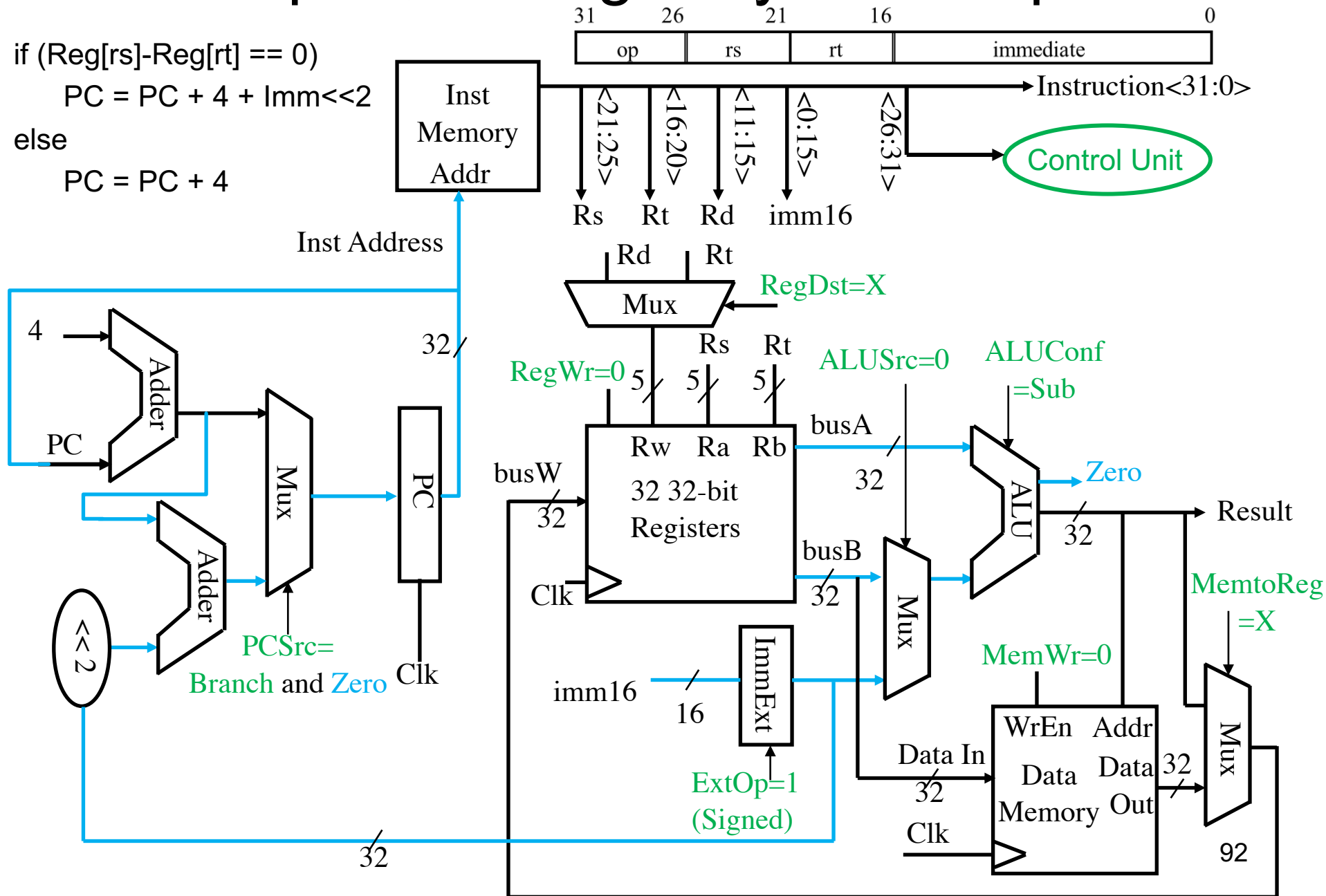


Load指令的Single Cycle Datapath

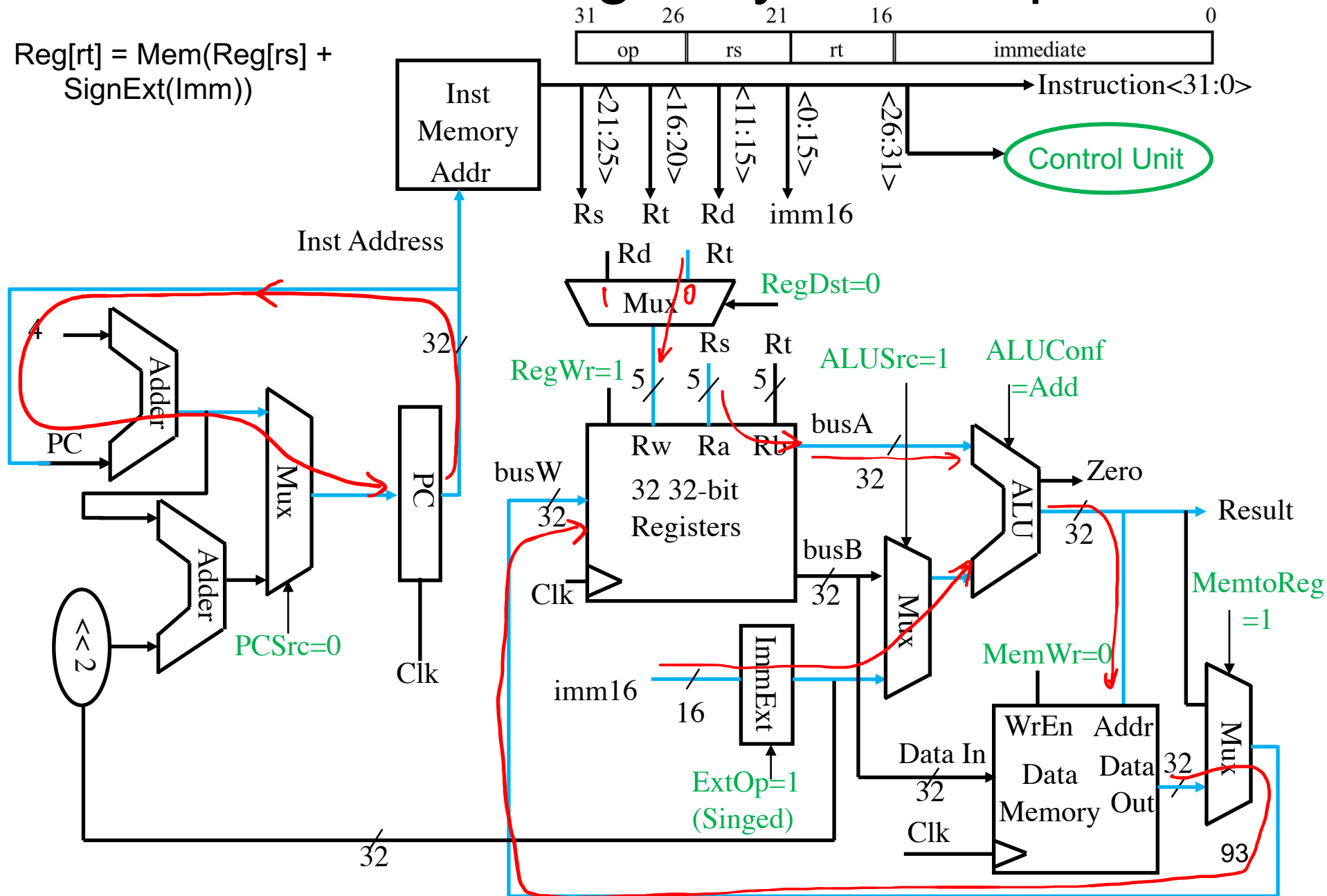


Load指令的Single Cycle Datapath

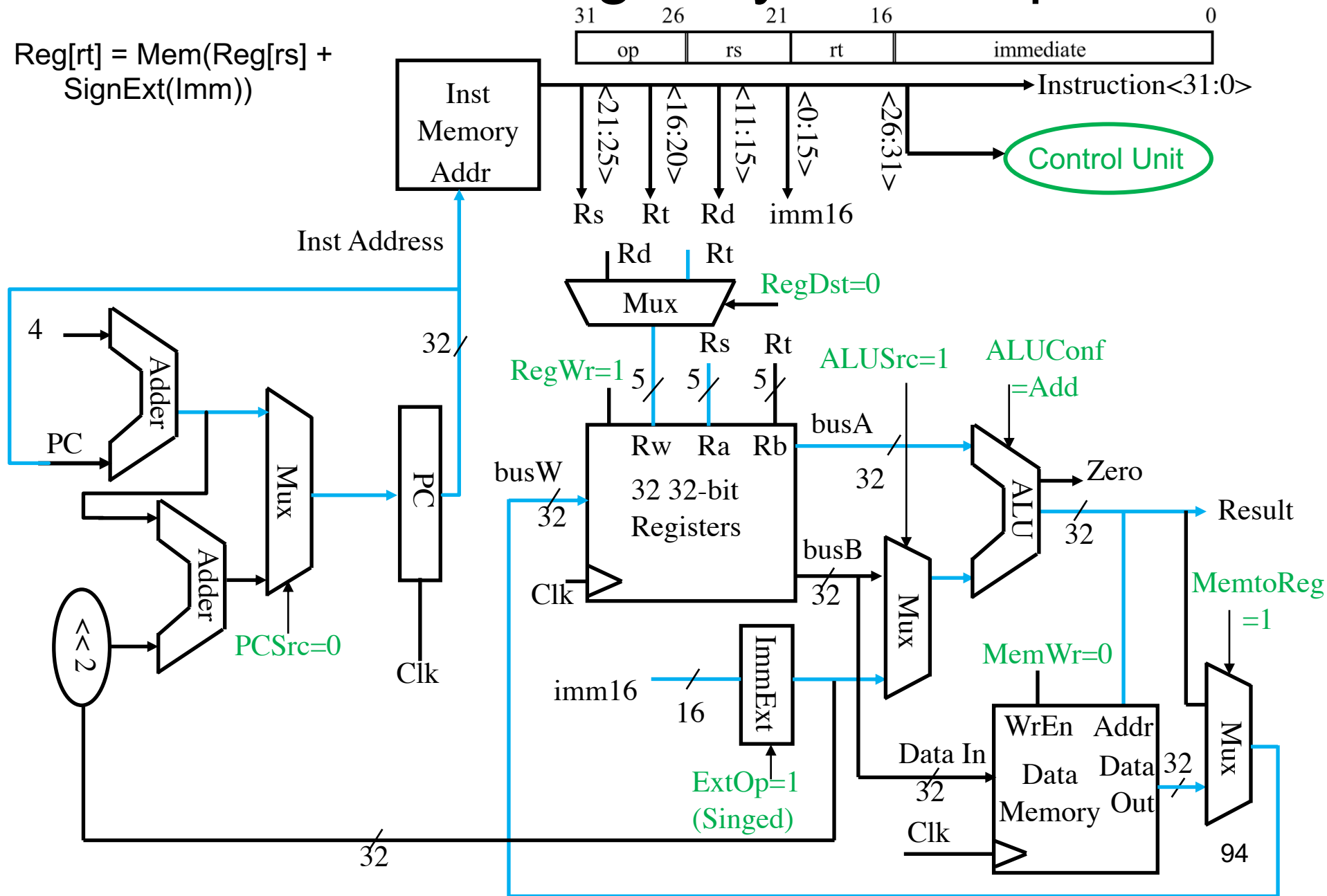

Store指令的Single Cycle Datapath

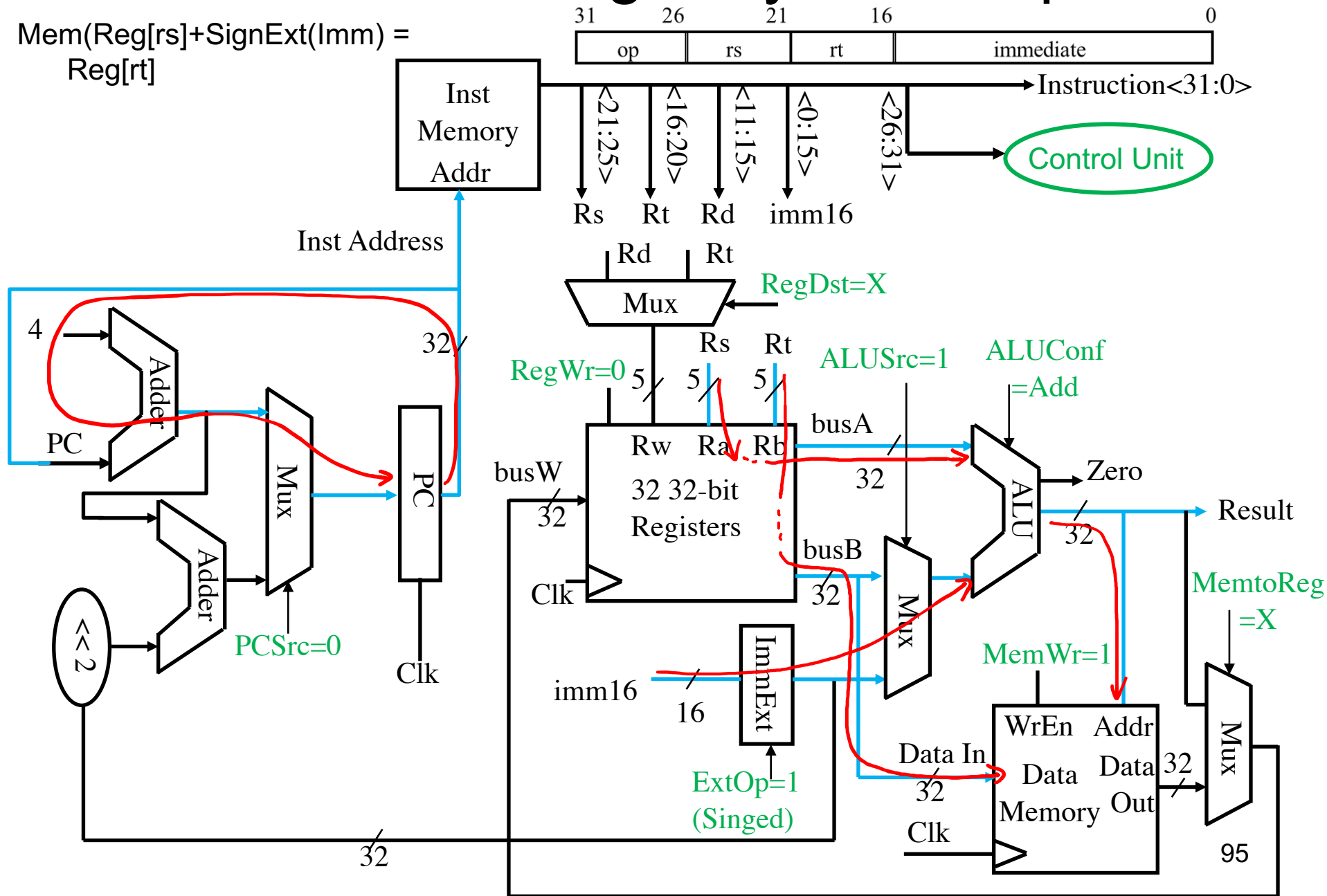


Store指令的Single Cycle Datapath

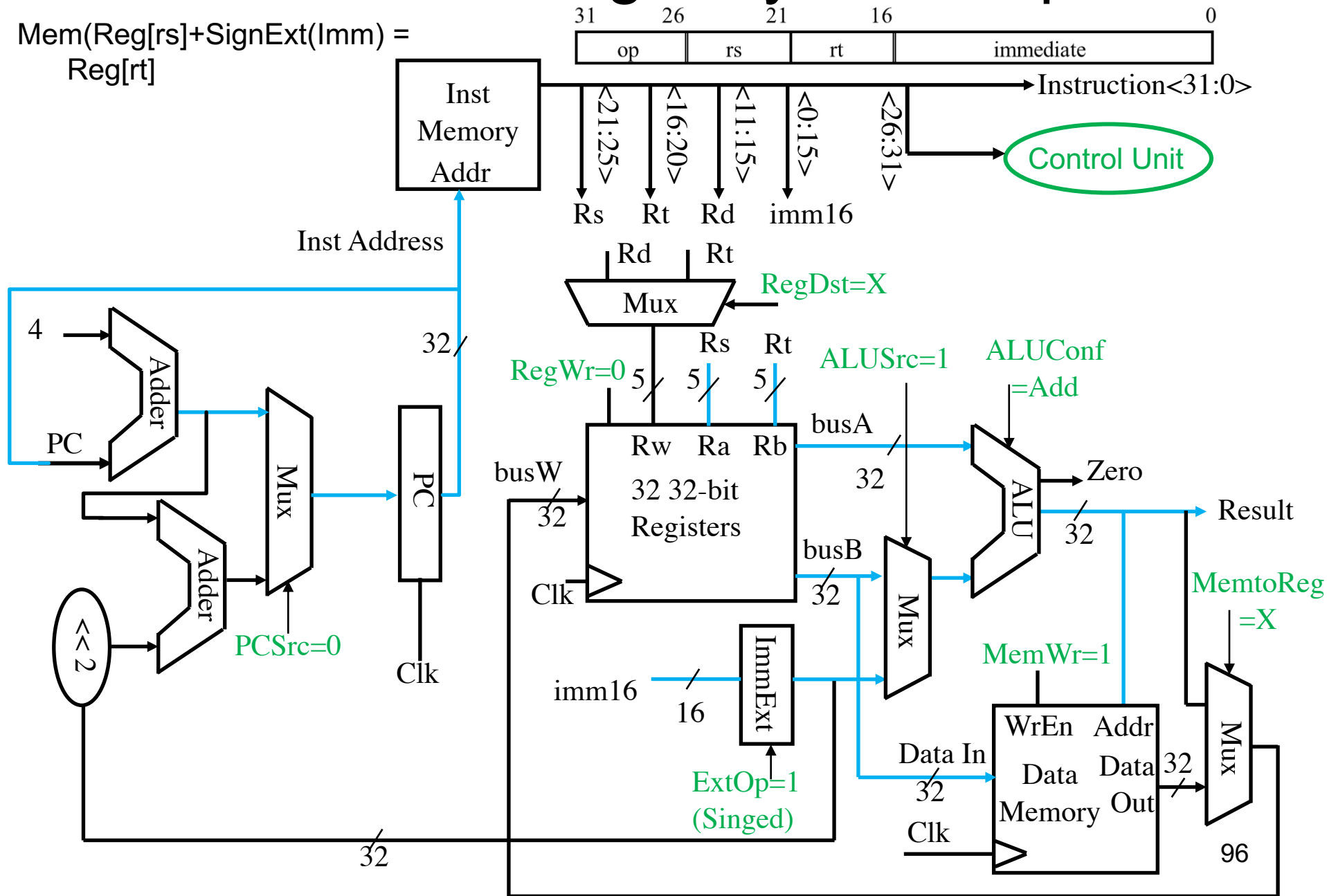


Ori指令的Single Cycle Datapath

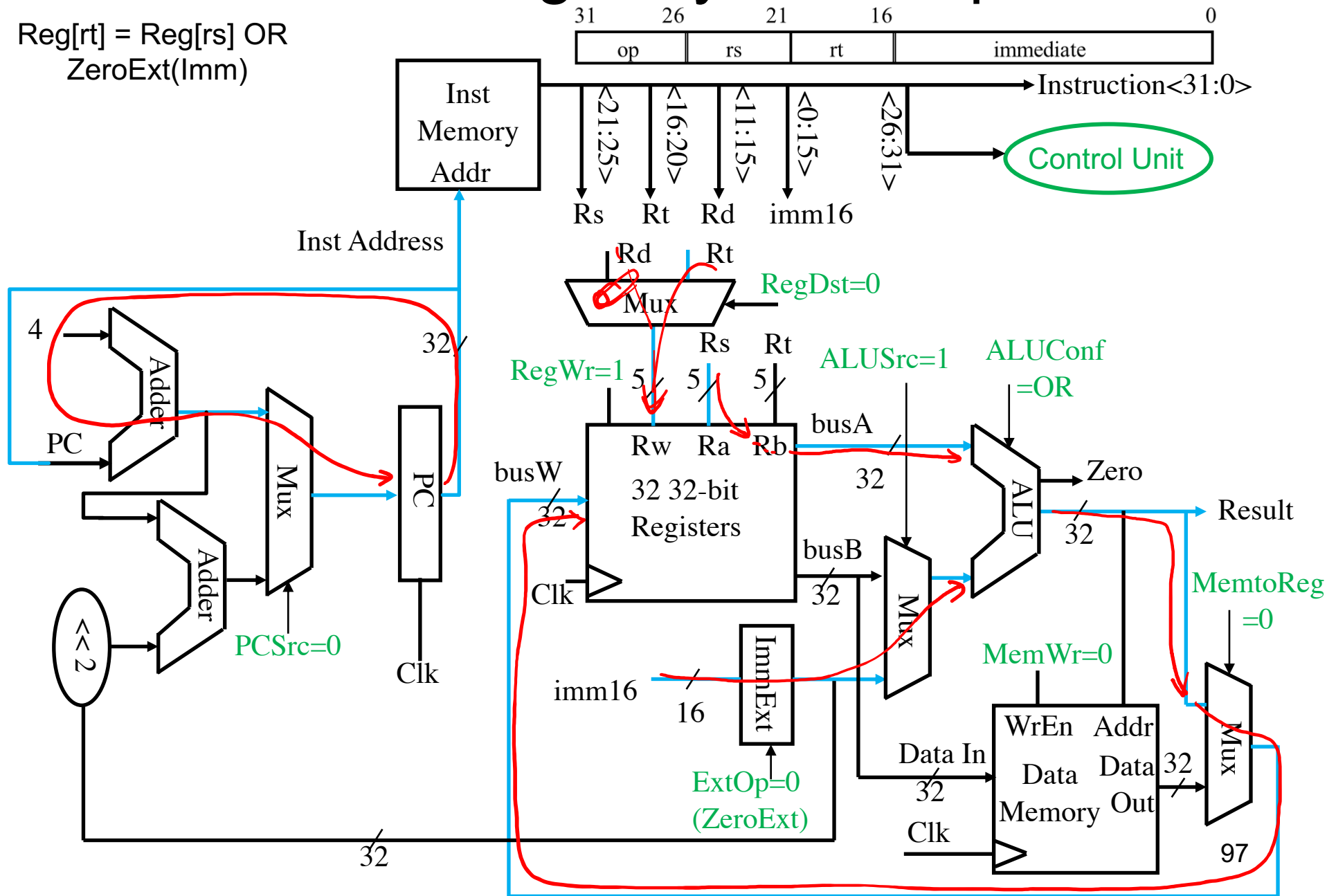$\text{Reg}[rt] = \text{Reg}[rs] \text{ OR } \text{ZeroExt}(\text{Imm})$




Ori指令的Single Cycle Datapath

Reg[rt] = Reg[rs] OR
ZeroExt(Imm)

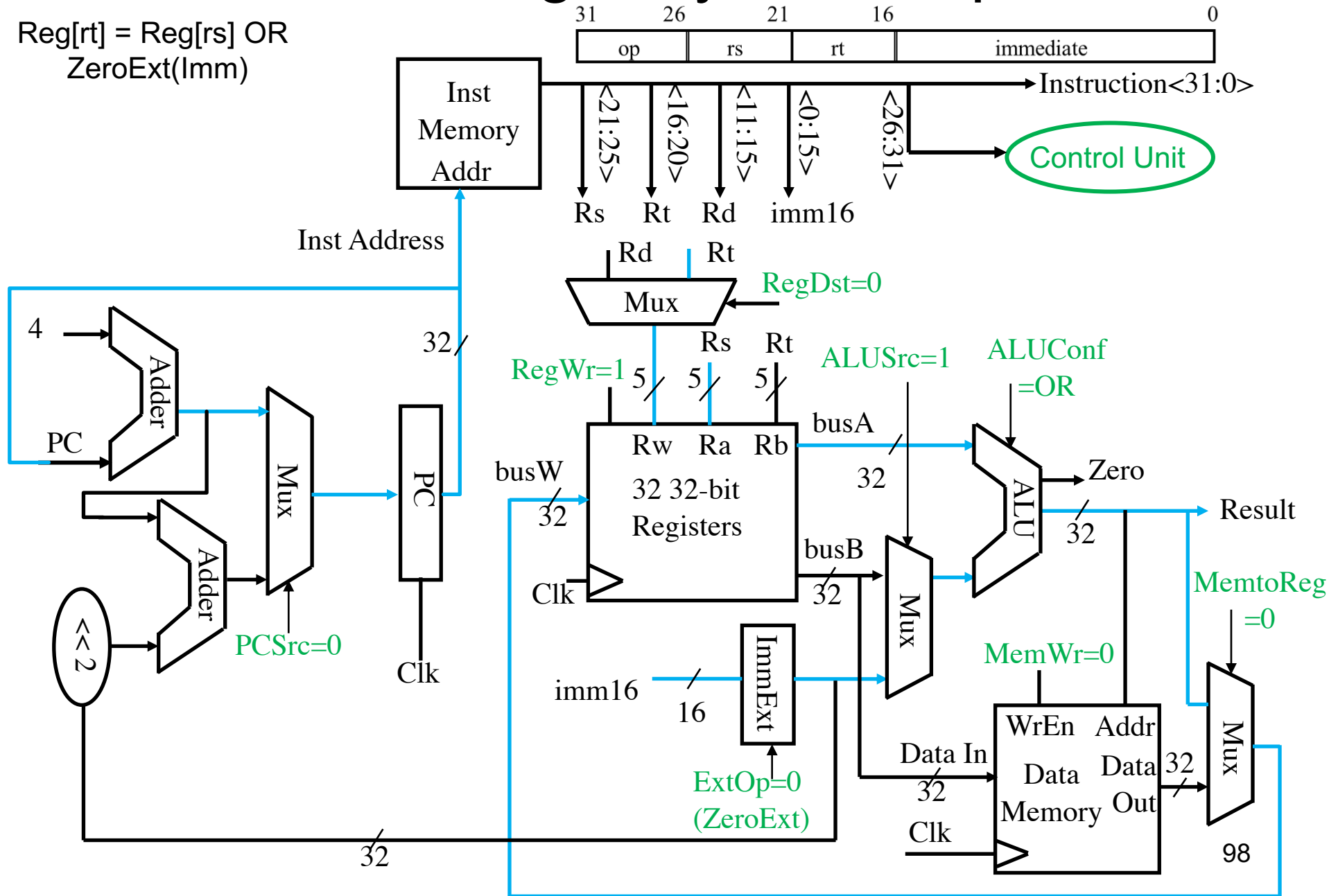


Add指令的Single Cycle Datapath

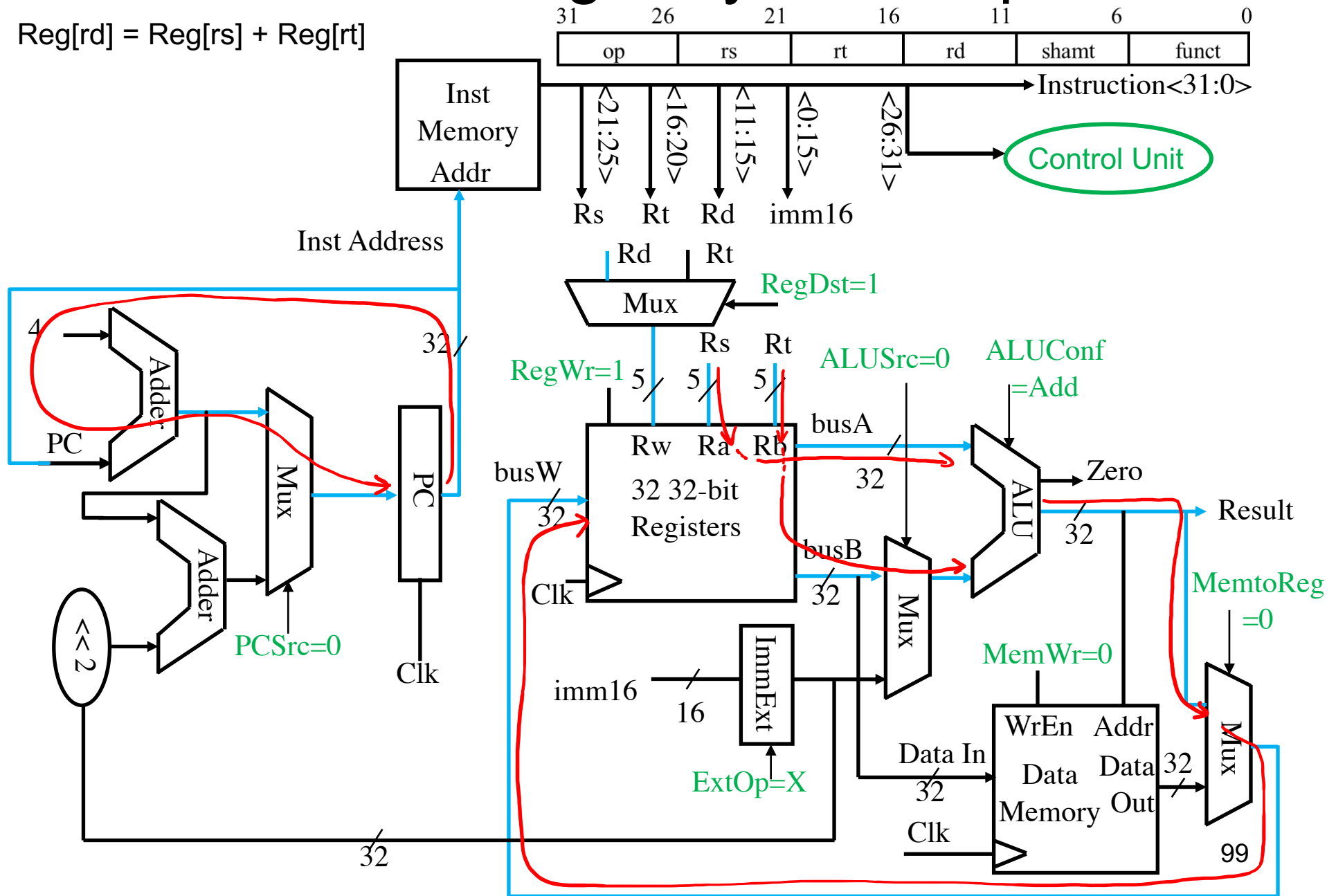$\text{Reg}[rd] = \text{Reg}[rs] + \text{Reg}[rt]$



Add指令的Single Cycle Datapath

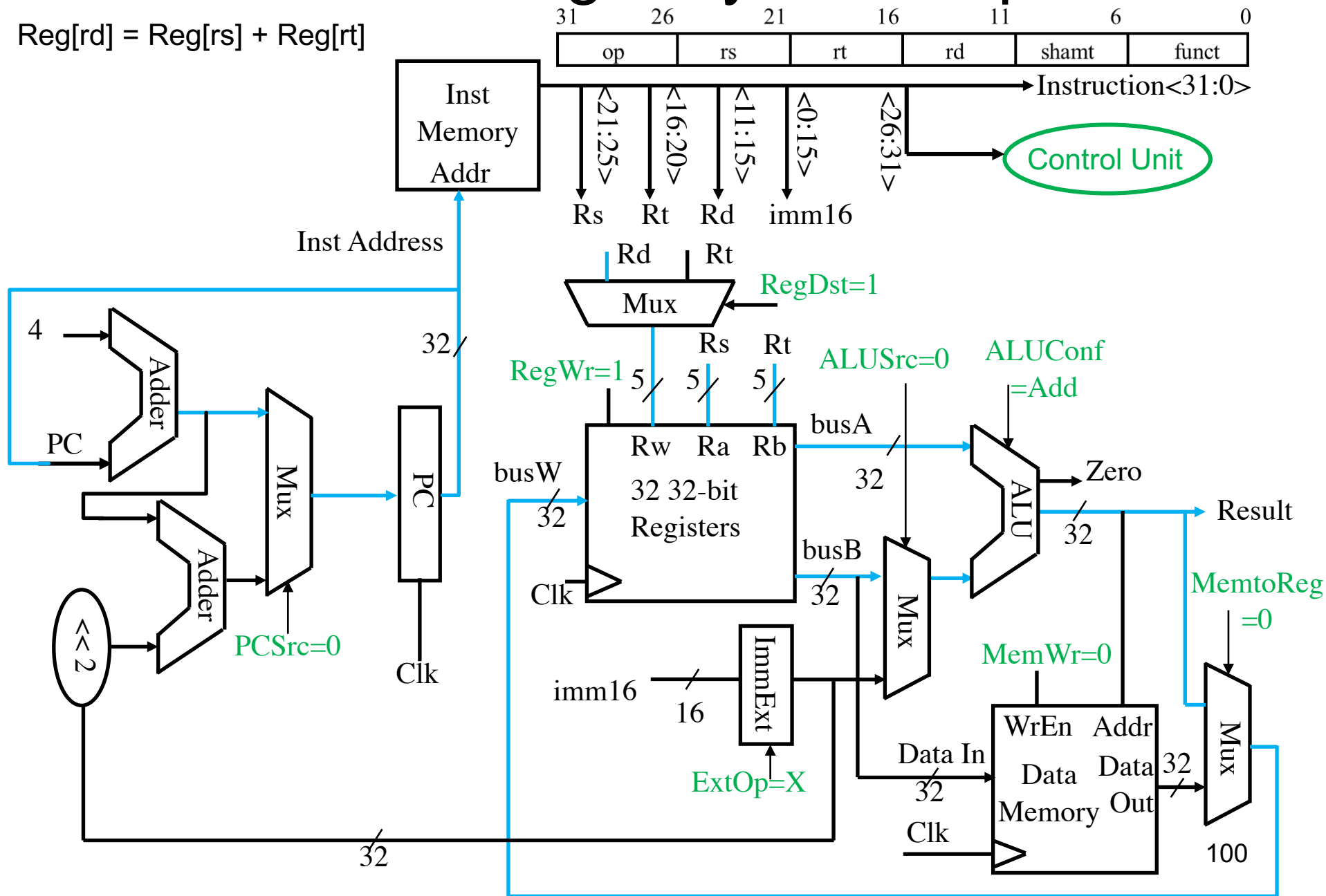
$\text{Reg}[rd] = \text{Reg}[rs] + \text{Reg}[rt]$



MIPS子集控制信号小结

inst	Register Transfer	
ADD	$R[rd] \leq R[rs] + R[rt];$	$PC \leq PC + 4$
	$ALUsrc = \text{RegB}, ALUConf = \text{"add"}, \text{RegDst} = rd, \text{RegWr}, PCsrc = \text{"+4"}$	
SUB	$R[rd] \leq R[rs] - R[rt];$	$PC \leq PC + 4$
	$ALUsrc = \text{RegB}, ALUConf = \text{"sub"}, \text{RegDst} = rd, \text{RegWr}, PCsrc = \text{"+4"}$	
ORI	$R[rt] \leq R[rs] + \text{zero_ext}(\text{Imm16});$	$PC \leq PC + 4$
	$ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Z"}, ALUConf = \text{"or"}, \text{RegDst} = rt, \text{RegWr}, PCsrc = \text{"+4"}$	
LOAD	$R[rt] \leq \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})];$	$PC \leq PC + 4$
	$ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Sn"}, ALUConf = \text{"add"},$ $\text{MemtoReg}, \text{RegDst} = rt, \text{RegWr}, PCsrc = \text{"+4"}$	
STORE	$\text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leq R[rs];$	$PC \leq PC + 4$
	$ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Sn"}, ALUConf = \text{"add"}, \text{MemWr}, PCsrc = \text{"+4"}$	
BEQ	if ($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leq PC + 4 + \{\text{sign_ext}(\text{Imm16})\}, 00'b2$ else $PC \leq PC + 4$	
	$PCsrc = \text{"Br"}, \text{Extop} = \text{"Sn"}, ALUConf = \text{"sub"}, PCsrc = \text{"Br"} \text{ and } \text{"Zero"}$	

扩展实现：跳转指令

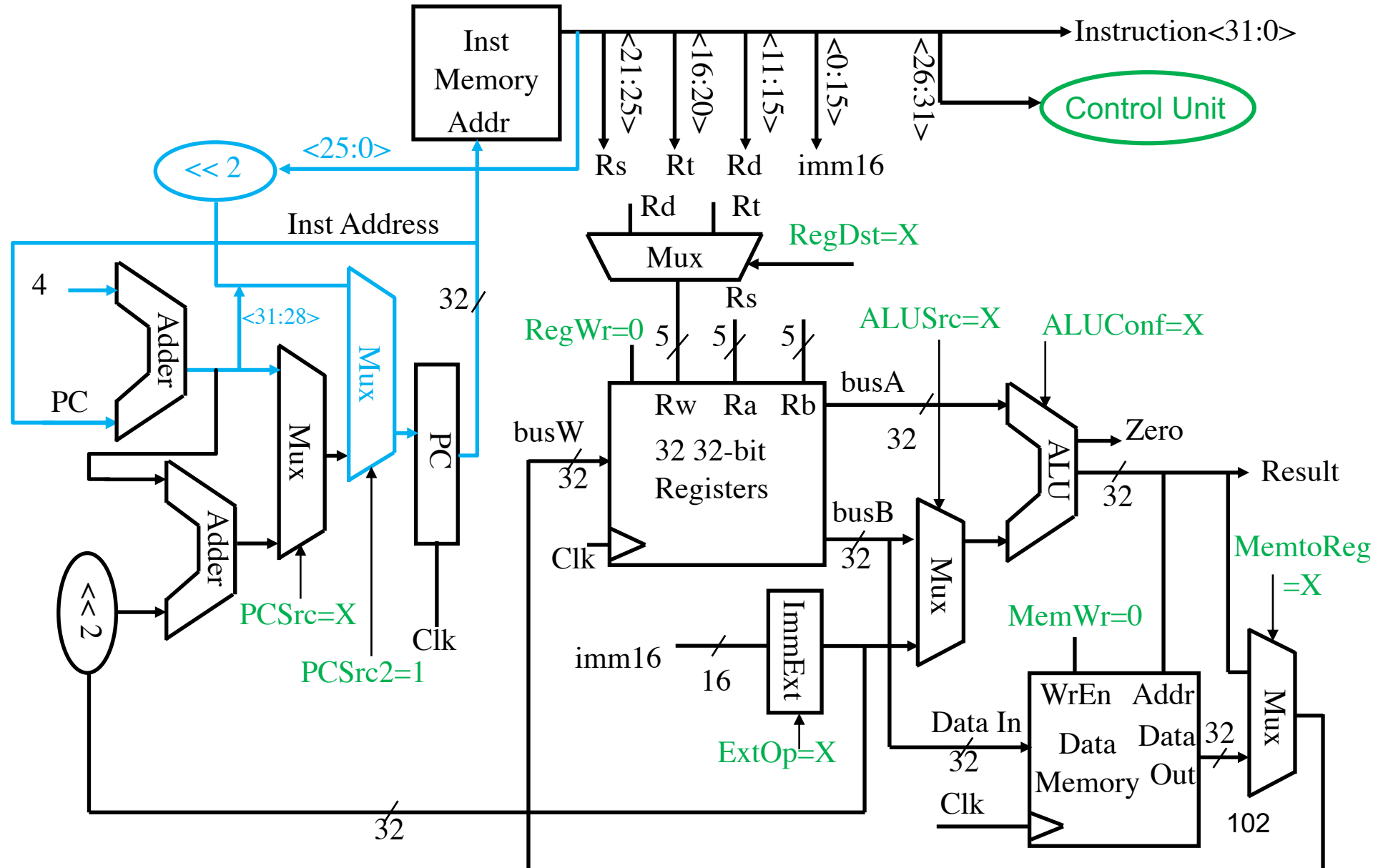

MIPS子集控制信号小结

See Appendix A

	func	10 0000	10 0010	We Don't Care :-)			
	op	00 0000	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100 00 0010
		add	sub	ori	lw	sw	beq jump
RegDst		1	1	0	0	x	x x
ALUSrc		0	0	1	1	1	0 x
MemtoReg		0	0	0	1	x	x x
RegWrite		1	1	1	1	0	0 0
MemWrite		0	0	0	0	1	0 0
PCSrc		0	0	0	0	0	ZERO 0
ExtOp		x	x	0	1	1	1 x
ALUConf<2:0>		Add	Subtract	Or	Add	Add	Subtract xxx

	31	26	21	16	11	6	0						
R-type	op		rs		rt		rd		shamt		funct		add, sub
I-type	op		rs		rt		immediate						ori, lw, sw, beq
J-type	op		target address										jump 103

小结

- 5个步骤设计单周期处理器
 1. 分析指令集 => datapath 的需求
 2. 确定datapath的组成模块
 3. 组装datapath
 4. 通过分析指令确定影响寄存器转移的控制信号.
 5. 设计控制信号
- MIPS 实现这样一个功能比较容易
 - 指令结构简单,等长; 源寄存器, 立即数总是在相同的位置
 - 只对寄存器内容或者立即数进行操作,操作类型少
- 单周期datapath=> CPI=1, 时钟周期长

小结

- 单周期MIPS处理器执行阶段
 1. 取指令 (Instruction Fetch, IF)
 2. 指令译码和控制信号生成 (Instruction Decode, ID)
 3. 操作执行 (Execution, EX)
 4. 内存访问 (Memory Access, MEM)
 5. 写回寄存器堆 (Write Back, WB)