电磁场与微波实验 第二次实验 预习报告

无 82 许凌玮 2018011084

实验一 圆极化波的产生和特性研究

一、实验目的

- 1. 研究右旋、左旋圆极化波的形成、辐射和接收过程;
- 2. 研究右旋、左旋圆极化波的反射和折射特性及其测试方法。

二、实验原理

1. 辐射过程

实验中采用圆极化天线是由矩一圆波导转换、充有介质片的圆波导和圆锥喇叭连接而成。其中圆波导内的介质片可做360°旋转,并有刻度指示转动的角度。沿+z方向辐射的右旋圆极化波的形成与传播过程如图 1 所示。

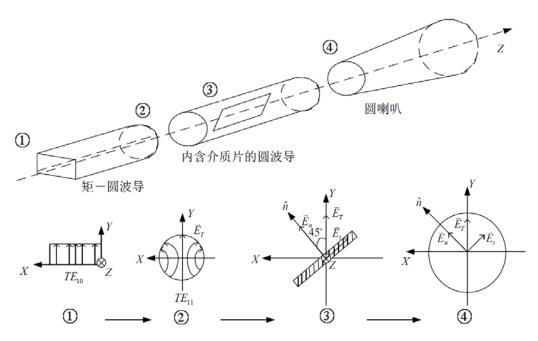


图 1 右旋圆极化波的形成与传播过程

电磁波向+z方向传播,通过圆极化波辐射装置矩一圆波导,矩形波导的 TE_{10} 模将过渡到圆波导的 TE_{11} 模,并在装有介质片的圆波导段内将电场 E_T 分解成 E_n 、 E_t 两个正交分量,介质片的法线方向 \hat{n} 与Y轴成 45^{o} 夹角,忽略介质片损耗,则有 $|E_t|=|E_n|=|E_T|/\sqrt{2}$ 。 E_n 、 E_t 的传播速度不同,即 $V_n=V_c>V_t=V_c/\sqrt{\varepsilon_r}$,其中 V_c 和 V_t 分别为电磁波在真空与介质中的传播速度, ε_r 为介质片相对介电常数。

当介质片的长度L使得 E_n 波的相位超前 E_t 波的相位 90° 时(L可取 $\lambda_g/4$,其中 λ_g 为电磁波在介质中传播波长),两正交分量 E_n 、 E_t 满足形成圆极化波的幅度和相位条件,且由于 E_n 、 E_t 与z轴符合右手螺旋规则,从而形成右旋圆极化波。同理将介质片顺时针旋转可以实现 90° 就可以实现左旋圆极化


波的辐射。

本组件中介质片长度L已定在适合于 $9370MHz\pm50MHz$ 的带宽范围内工作,圆极化喇叭的椭圆度>0.9。

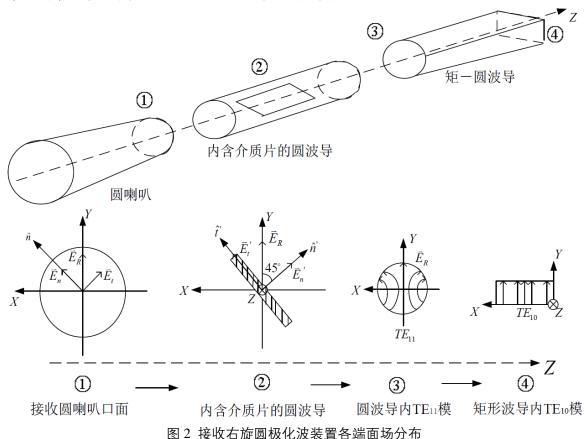2. 接收过程

接收沿+z方向辐射的右旋圆极化波装置各端面场分布如图 2 所示。接收喇叭的介质片与发射喇叭的介质片互成90°夹角, $\hat{n}' \perp \hat{n}$ 。 E_n 处于介质片切向 \hat{t}' 的方向上,成为 E_t' , E_t 处于介质片法线 \hat{n}' 的方向上,成为 E_n' 。选择合适的L'(可取 $\lambda_g/4$)使 E_n' 波的相位超前 E_t' 波的相位90°,这样在通过内含介质片的圆波导传播后 E_n' 、 E_t' 等幅同相,合成场为 E_R ,形成圆波导中的 TE_{11} 模,并通过圆-矩形波导转换结构, TE_{11} 模转换为矩形波导中的 TE_{10} 模,从而完成了右旋圆极化波的接收。同理,将介质片逆时针旋转90°就可实现左旋圆极化波的接收。

注意,无论是右旋还是左旋圆极化波的接收,都必须满足 $\hat{n}' \perp \hat{n}$ 的条件,当 $\hat{n}' \parallel \hat{n}$ 时就接收不到右旋(或左旋)圆极化波,由此也可判断产生的电磁波的旋向。



3. 圆极化波的特性

右旋圆极化波投射到介质(或良导体)表面,反射波成为左旋圆极化波,此时须用左旋接收喇叭接收,而折射波仍属右旋圆极化波,用右旋接收喇叭接收。左旋圆极化波可由此类推。

入射波、反射波、折射波之间仍满足能量守恒定理。即

入射波(右旋) = 反射波(左旋) + 折射波(右旋)。

三、实验内容

- 1. 圆极化波椭圆度的调整与测试。
- 2. 圆极化喇叭的极化特性研究。
- 3. 圆极化波反射与折射特性的测试。

四、实验数据

1. 圆极化波椭圆度的调整与测试

表 1 圆极化波椭圆度测试数据记录表

频率	接收 I_{min}	接收 I_{max}	椭圆度 $e=\sqrt{I_{min}/I_{max}}$

2. 圆极化喇叭的极化特性研究

表 2 圆极化喇叭的极化特性研究数据记录表

	窄缝平行于地面放置	窄缝垂直于地面放置
矩形喇叭垂直极化的接收情况		
矩形喇叭水平极化的接收情况		

3. 圆极化波反射与折射特性的测试(研究入射角为30°的情况)

表 3 圆极化波反射与折射特性测试数据记录表

圆极化波辐射状态	介质片 $\alpha=45^{\circ}$		
\hat{n}' 与 \hat{n} 相对位置	$\hat{n}' \perp \hat{n}$	$\widehat{n}' \parallel \widehat{n}$	
接收直射波 I_i			
接收导体板反射波 I_{r1}			
接收介质板反射波 I_{r2}			
接受介质板折射波 I_t			

实验二 不同封装电路元件阻抗的频率特性研究、负载阻抗的测量和调匹配

一、实验目的

- 1. 了解网络分析仪的组成及工作原理. 熟悉 Smith 圆图的应用;
- 2. 了解不同封装结构的电路元件的阻抗 频率特性, 建立分布参数的概念;
- 3. 掌握阻抗测量及调匹配的方法。
- 4. 理解集总参数匹配网络和微带线匹配网络的原理。

二、实验原理

1. 不同封装电路元件阻抗的频率特性

在微波频段,不同封装的电路元件受封装结构引起的分布参数的影响,在不同频率将呈现不同的阻抗值。测量电路元件的阻抗 - 频率特性将有助于建立分布参数的概念。

2. 用调配器调匹配

为保证系统处于尽可能好的匹配状态而又不降低系统传输效率,必须在传输线与负载之间接入某种纯电抗性元件,将任意负载阻抗变换为1+*j*0(归一化值),从而实现负载和传输线的阻抗匹配。

单螺钉调配器:螺钉的作用是引入一个并联在传输线上的容性电纳,借助于导纳圆图很方便地求出螺钉的纵向位置l和电纳jb值,如图 3 所示。图中 Y_L 点表示被匹配的负载输入导纳,欲使负载匹配即 $Y_{in}=1+j0$,首先必须使螺钉所在的平面位于G=1的匹配圆上,由此在圆图上求得等 ρ 圆与G=1圆的交点A和A',A点输入导纳 $Y_A=1-jb$,电纳呈感性。螺钉电纳呈容性,改变螺钉深度,即能改变并联的容性电纳值,使 $Y_{in}=1+j0$ 得到匹配。由于滑动单螺调配器能对圆图上任一导纳值调配,故在理想情况下它的禁区为零。


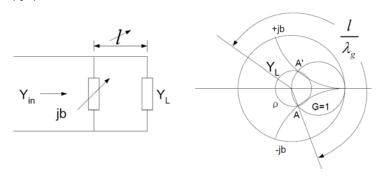


图 3 单螺钉调配器原理图


- 三螺钉调配器:这种调配器的螺钉位置固定在传输线上,依靠调配螺钉深度得到匹配。
- 三短截线同轴调配器:三短截线彼此相距 $\lambda_g/4$ 固定在传输线上,依靠调节短截线长度得到匹配。在调匹配过程中,注意观察网络分析仪 Smith 圆图上阻抗值的变化趋势,直至阻抗值移动到圆图的中心,此时负载阻抗与传输线匹配。

3. 微带线匹配网络的测量研究


本实验提供的微带线匹配电路如图 4 所示,将 150 Ω 负载匹配到 $Z_{in}=50\Omega$ 。

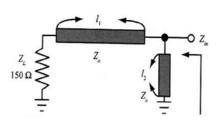




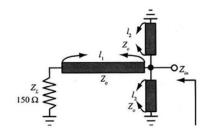

MSA1-3 双端短路线匹配网络

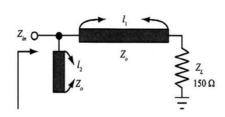



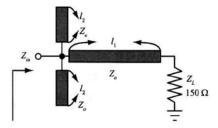


MSA1-6 双端开路线匹配网络

图 4 各类微带线匹配网络

4. 集总参数匹配网络的测量研究

本实验研究利用 Smith 圆图实现阻抗匹配的原理和过程。下表为 Smith 圆图应用的原则。本实验对集总参数匹配网络进行测量,它们能将 75Ω 负载匹配到 50Ω ,阻抗匹配网络的结构如图 50 所示。

加入元件种类	转动路径	转动方向
串电感	等电阻圆	顺时针
串电容	等电阻圆	逆时针
并电感	等电导圆	逆时针
并电容	等电导圆	顺时针

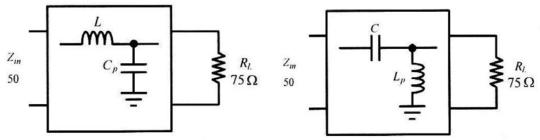

LC1-1 电感输入低通滤波之 L 型匹配网络 LC1-2 电容输入高通滤波之 L 型匹配网络 图 5 集总参数匹配网络

三、实验内容

- 1. 测量研究常规封装和表面贴装的电阻元件在 500KHz~1.5GHz 范围内的阻抗 频率特性, 分别在 Smith 圆图 | 显示。
- 2. 使用矢量网络分析仪测量研究微带线匹配网络或集总参数匹配网络(两种电路二选一)。
- 3. 测量给定器件或电路(二选一)在给定频点的阻抗和电压驻波比。并观察其 Smith 圆图对其调匹配,测量匹配后的阻抗和电压驻波比。

四、实验数据

1. 电阻元件阻抗 - 频率特性研究

给出不同封装结构的元件在 500KHz~1.5GHz 频率范围内的 Smith 阻抗圆图,并给出其在下表频率点的阻抗值(复数形式)。

表 4 电阻元件阻抗 - 频率特性数据记录表

N SIESTIFE M M INTERNATION		
	阻抗值	
元件类型		
500KHz		
50MHz		
100MHz		
1GHz		
1.5GHz		

2. 匹配网络的研究

表 5 匹配网络研究数据记录表

电路	频率	驻波比 SWR	阻抗值

3. 调匹配

表 6 调匹配数据记录表

	驻波比 SWR	阻抗值
匹配前		
匹配后		